 


# PROBLEMAS RESUELTOS DE ELECTRÓNICA ANALÓGICA



**Beatriz Trénor Gomis**  
**Salvador Orts Grau**  
**Arturo Gil Gil**

Con la colaboración de Juan José Hernández Leal

**EDITORIAL**  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA**

Beatriz Trénor Gomis  
Salvador Orts Grau  
Arturo Gil Gil

Con la colaboración de Juan José Hernández Leal

# **Problemas resueltos de electrónica analógica**



**Editorial**

Universitat Politècnica  
de València

*Colección Académica*

© Beatriz Trénor Gomis  
Salvador Orts Grau  
Arturo Gil Gil  
Juan José Hernández Leal (Colaborador)

© 2002, Editorial Universitat Politècnica de València  
*Venta:* [www.lalibreria.upv.es](http://www.lalibreria.upv.es) / Ref.: 6608\_01\_01\_01

ISBN: 978-84-9705-241-2 (versión impresa)

Si el lector detecta algún error en el libro o bien quiere contactar con los autores, puede enviar un correo a [edicion@editorial.upv.es](mailto:edicion@editorial.upv.es)

La Editorial UPV autoriza la reproducción, traducción y difusión parcial de la presente publicación con fines científicos, educativos y de investigación que no sean comerciales ni de lucro, siempre que se identifique y se reconozca debidamente a la Editorial UPV, la publicación y los autores. La autorización para reproducir, difundir o traducir el presente estudio, o compilar o crear obras derivadas del mismo en cualquier forma, con fines comerciales/lucrativos o sin ánimo de lucro, deberá solicitarse por escrito al correo [edicion@editorial.upv.es](mailto:edicion@editorial.upv.es)

## **RESUMEN**

Este libro contiene 9 colecciones de problemas resueltos de Electrónica Analógica, correspondientes a 9 temas distintos de este campo de la electrónica. Asimismo, contiene las hojas de catálogo de los dispositivos cuyas características son necesarias para la resolución de los problemas.

Los problemas han sido propuestos y resueltos por los profesores de la asignatura de Electrónica Analógica de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia, con el fin de que los alumnos asimilen los conceptos vistos en el curso de esta asignatura y entiendan su aplicación. .

## *ÍNDICE DE CONTENIDOS*

<b>PRÓLOGO</b> .....	5
<b>TEMA 1. ESTUDIO DE LAS SEÑALES ANALÓGICAS</b> .....	9
<b>PROBLEMA 1</b> .....	11
<b>PROBLEMA 2</b> .....	15
<b>PROBLEMA 3</b> .....	19
<b>PROBLEMA 4</b> .....	23
<b>PROBLEMA 5</b> .....	26
<b>PROBLEMA 6</b> .....	31
<b>PROBLEMA 7</b> .....	35
<b>TEMA 2. CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE PROCESADO ANALÓGICO</b> .....	39
<b>PROBLEMA 1</b> .....	41
<b>PROBLEMA 2</b> .....	45
<b>PROBLEMA 3</b> .....	49
<b>PROBLEMA 4</b> .....	56
<b>PROBLEMA 5</b> .....	57
<b>PROBLEMA 6</b> .....	59
<b>PROBLEMA 7</b> .....	61
<b>PROBLEMA 8</b> .....	64
<b>PROBLEMA 9</b> .....	66
<b>TEMA 3. BLOQUES FUNCIONALES</b> .....	69
<b>PROBLEMA 1</b> .....	71
<b>PROBLEMA 2</b> .....	75
<b>PROBLEMA 3</b> .....	76
<b>PROBLEMA 4</b> .....	79
<b>PROBLEMA 5</b> .....	81
<b>TEMA 4. EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL</b> .....	85
<b>PROBLEMA 1</b> .....	87

PROBLEMA 2.....	89
PROBLEMA 3.....	91
PROBLEMA 4.....	93
PROBLEMA 5.....	95
PROBLEMA 6.....	97
<b>TEMA 5. AMPLIFICADORES CON AO.....</b>	<b>99</b>
PROBLEMA 1.....	101
PROBLEMA 2.....	105
PROBLEMA 3.....	109
PROBLEMA 4.....	112
PROBLEMA 5.....	114
PROBLEMA 6.....	119
<b>TEMA 6. CONVERTIDORES I/U Y U/I CON AO.....</b>	<b>121</b>
PROBLEMA 1.....	123
PROBLEMA 2.....	127
PROBLEMA 3.....	130
PROBLEMA 4.....	132
PROBLEMA 5.....	134
PROBLEMA 6.....	135
PROBLEMA 7.....	137
<b>TEMA 7. OTRAS FUNCIONES LINEALES CON AO.....</b>	<b>139</b>
PROBLEMA 1.....	141
PROBLEMA 2.....	143
PROBLEMA 3.....	144
PROBLEMA 4.....	146
PROBLEMA 5.....	148
PROBLEMA 6.....	150
PROBLEMA 7.....	152
PROBLEMA 8.....	155

<b>PROBLEMA 9</b> .....	158
<b>PROBLEMA 10</b> .....	161
<b>PROBLEMA 11</b> .....	163
<b>TEMA 8. FUNCIONES NO LINEALES CON AO</b> .....	167
<b>PROBLEMA 1</b> .....	169
<b>PROBLEMA 2</b> .....	172
<b>PROBLEMA 3</b> .....	174
<b>PROBLEMA 4</b> .....	178
<b>PROBLEMA 5</b> .....	181
<b>PROBLEMA 6</b> .....	185
<b>PROBLEMA 7</b> .....	187
<b>TEMA 9. EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL REAL Y CÁLCULO DE ERRORES</b> .....	191
<b>PROBLEMA 1</b> .....	193
<b>PROBLEMA 2</b> .....	197
<b>PROBLEMA 3</b> .....	200
<b>PROBLEMA 4</b> .....	202
<b>PROBLEMA 5</b> .....	208
<b>PROBLEMA 6</b> .....	214
<b>PROBLEMA 7</b> .....	218
<b>ANEXO. HOJAS DE DATOS DE AMPLIFICADORES OPERACIONALES</b> ....	221
Amplificador Operacional uA741 .....	223
Amplificador Operacional TL081 .....	232
<b>BIBLIOGRAFÍA</b> .....	241





# PRÓLOGO

## PRESENTACIÓN

Este libro contiene 9 colecciones de problemas resueltos de Electrónica Analógica, correspondientes a 9 temas distintos de este campo de la electrónica. Asimismo, contiene las hojas de catálogo de los dispositivos cuyas características son necesarias para la resolución de los problemas.

Los problemas han sido propuestos y resueltos por los profesores de la asignatura de Electrónica Analógica de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia, con el fin de que los alumnos asimilen los conceptos vistos en el curso de esta asignatura y entiendan su aplicación.

## JUSTIFICACIÓN

En el planteamiento de los problemas, se han perseguido tres **objetivos principales**, que consideramos alcanzables por los alumnos durante la resolución de éstos.

**1º objetivo:** que el alumno **afiance los conceptos teóricos** adquiridos durante las clases de teoría. Para ello, los conceptos planteados en esta colección de problemas corresponden plenamente con aquéllos. Antes de resolver los problemas, se aconseja al alumno que consulte la bibliografía asociada al curso de teoría [1].

La **motivación** del alumno facilita la asimilación de conceptos teóricos durante la resolución de problemas. Por ello, durante las clases de teoría se exponen cálculos y análisis de circuitos que el alumno tiene la oportunidad de revisar y aplicar durante la resolución de problemas. Además, también los puede ver y comprobar físicamente durante las sesiones prácticas, lo cual creemos que le produce cierta satisfacción. No sólo asimila mejor el concepto, sino que también ve la utilidad de los análisis teóricos que ayudan a la comprensión de los resultados experimentales.

**2º objetivo:** que el alumno adquiera **habilidades de análisis** de circuitos electrónicos, lo cual se consigue con la práctica. Por ello, se proponen en este libro numerosos ejemplos. Para un mejor aprovechamiento, se recomienda al alumno que intente resolver los problemas sin mirar la solución, y que ésta únicamente sirva para la comprobación y para aprender de los errores.

**3º objetivo:** que el alumno aprenda a **documentar resultados**.

Con el fin de lograr este objetivo, en cada una de las soluciones de los problemas, se ha seguido un **método de resolución** concreto, basado en los siguientes puntos:

- **Método y orden:** Se pretende que el alumno aprenda a resolver circuitos y problemas de electrónica analógica de manera metódica. Por ello, en las soluciones, impera el orden, la estructura y el método de resolución. Así, si el alumno se basa en las soluciones leídas con atención, será capaz de darle importancia al método a la hora de resolver otro problema similar. En efecto, cuando los problemas son complejos y difíciles de abordar, el seguir un método bien definido puede ayudar notablemente.
- **Redacción.** La capacidad de redactar y documentar con propiedad resultados científicos es muy valorada. Para la comprensión de una solución o de un resultado, es de vital importancia no sólo que siga una estructura ordenada sino también que ofrezca claridad a la lectura. Por ello, el alumno debe atribuir importancia a la redacción de los textos científicos.
- **Rigurosidad.** Todo trabajo técnico requiere rigurosidad. Por ejemplo, en toda medida realizada experimentalmente o en todo cálculo teórico se deben especificar las unidades.

## ESTRUCTURA

En este apartado se describe la estructura general del manual.

La **estructura** del presente **manual** pretende seguir los pasos de diseño de un sistema de procesado analógico, abarcando de este modo el programa completo de la asignatura de Electrónica Analógica.

La filosofía elegida para esta tarea de diseño ha sido la llamada **filosofía de diseño top-down**. Según ésta, el diseño de un sistema analógico comienza por el análisis de los aspectos más generales, para adentrarse poco a poco en el diseño más concreto de cada subsistema. A continuación se explican los pasos concretos a seguir a la hora de realizar un diseño analógico. Realmente, para conocer en profundidad cada una de las fases de diseño y saber justificar el orden de ejecución de éstas, es necesario realizar el diseño de un prototipo real. Sin embargo, mediante la resolución de estos problemas, se ponen en conocimiento del alumno las herramientas necesarias para desarrollar cada una de las fases contempladas en el diseño *top-down*, en concreto, el alumno adquiere las habilidades de análisis necesarias, además de asimilar los conceptos teóricos contemplados en las fases de diseño.

Las fases de diseño según la filosofía *top-down* se muestran en el diagrama de flujo de la fig. 1.

Se observa que según unas necesidades concretas, se establecen las especificaciones de diseño en cuanto a la señal a analizar y al sistema de procesado; este trabajo correspondería con las dos primeras fases de diseño:

- **Fase 1:** el primer paso a realizar es el **análisis de la señal** a procesar. Algunos de los conceptos necesarios para abordar esta fase, están contemplados en la colección de problemas del tema 1.
- **Fase 2:** posteriormente es preciso definir las **características** estáticas del **sistema** a diseñar, como la función de transferencia, las impedancias de entrada y salida y las características dinámicas como el ancho de banda y el *slew rate* (tema 2).

Una vez establecidas las características que debe tener el sistema de procesado, se puede iniciar el diseño teórico del mismo, según las siguientes fases:

- **Fase 3:** definición de los **bloques funcionales** necesarios para implementar el sistema y la adaptación de éstos (tema 3).
- **Fase 4:** diseño interno de los bloques a partir de componentes analógicos, principalmente el amplificador operacional (AO). Para ello, se estudian ejemplos de aplicaciones lineales y no lineales de este componente en los temas 4,5, 6, 7 y 8.
- **Fase 5:** Cálculo del consumo total del sistema.
- **Fase 6:** Una vez realizado el diseño completo de cada bloque funcional es necesario realizar el cálculo de errores del sistema teniendo en cuenta que los componentes empleados son reales. El tema 9 analiza algunos de los aspectos reales del AO.

Al finalizar todos cálculos teóricos, se comprueba si el sistema cumple teóricamente las especificaciones planteadas inicialmente. En caso de no cumplirlas, sería necesario volver a realizar un nuevo diseño teórico, y en caso afirmativo, pasaríamos a la siguiente fase.

- **Fase 7:** montaje y test del sistema diseñado.

Si el sistema funciona como se requería, se podría pasar a producir y comercializar el prototipo. En cambio si no funciona adecuadamente, habría que revisar el diseño desde el principio, volviendo a estudiar las especificaciones.

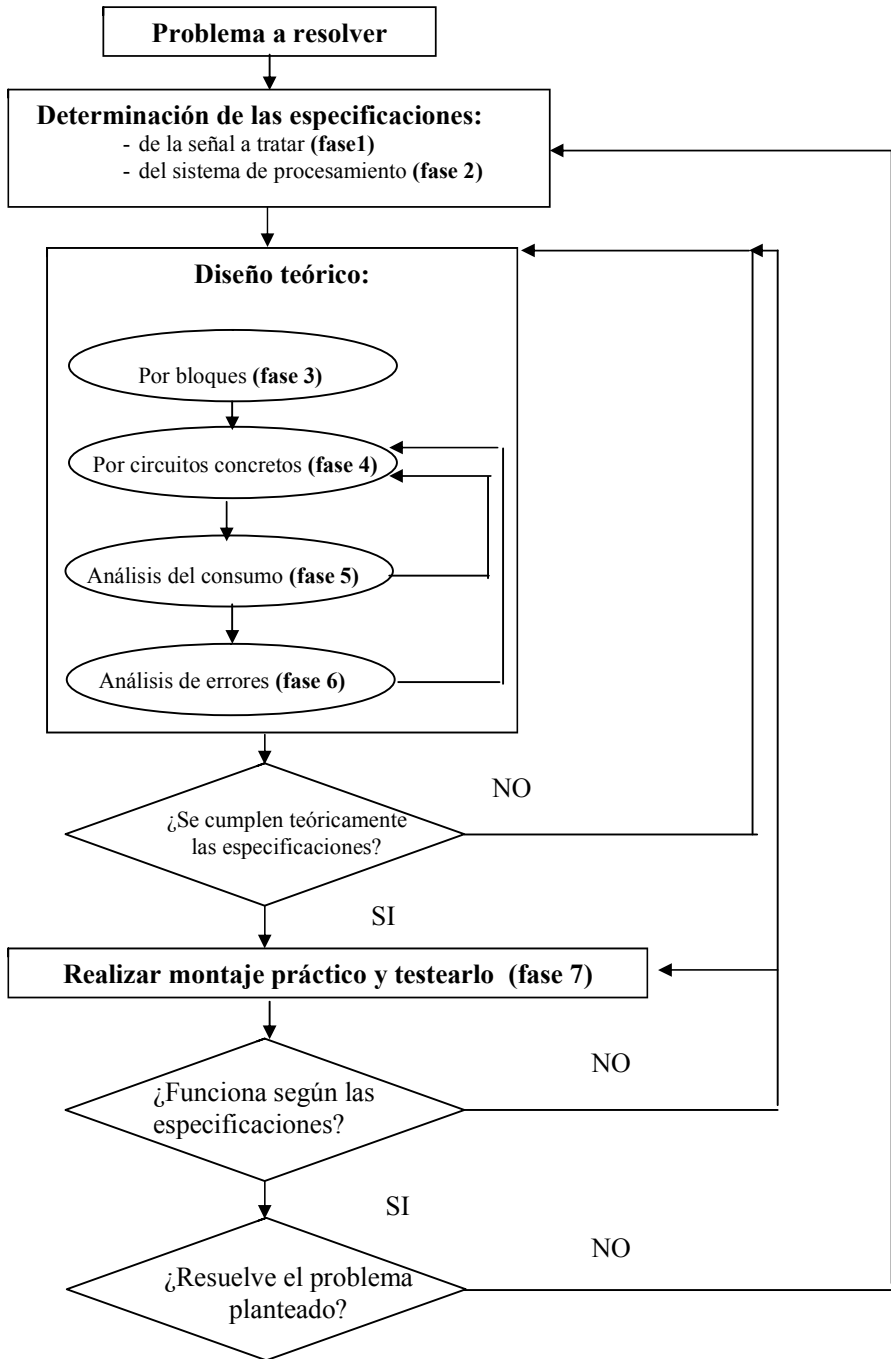


Figura 1. Filosofía de diseño top-down para el procesamiento de una señal analógica


# TEMA 1

*ESTUDIO DE LAS SEÑALES  
ANALÓGICAS*

---



**PROBLEMA 1**

 

Datos:  $R_1=R_2=R_3=1k\Omega$

En el circuito de la figura, se pide:

- 1) Dibujar y calcular el circuito equivalente de Thévenin de la señal  $v_s$ , donde  $R_T$  es una resistencia cuyo valor varía con la temperatura ambiente según la expresión:


$$R_T(T) = R_o + K(T - T_o) \text{ donde } T_o = 25^\circ\text{C}, R_o = 1k\Omega \text{ y } K = 1\Omega/^\circ\text{C}$$

- 2) Si la temperatura  $T$  varía entre  $0$  y  $50^\circ$ , se pide el rango de variación de las resistencias de Thévenin. Calcular también la amplitud máxima y el nivel de la tensión de Thévenin.
- 3) Describir la topología de la señal.

**SOLUCIÓN**

 - 1) Cálculo del circuito equivalente de Thévenin

• Equivalente de Thévenin visto desde el terminal H:




Tensión de Thévenin

Aplicando la fórmula del divisor de tensión obtenemos:

$$V_{th(H)} = V_{DC} \frac{R_2}{R_2 + R_1} = 10 \frac{10^3}{10^3 + 10^3} = 5V = \frac{V_{DC}}{2}$$


Impedancia de Thévenin:

 Cortocircuitando las fuentes de tensión, el circuito queda del siguiente modo:



$$Z_{th(H)} = R_1 // R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10^3 \times 10^3}{10^3 + 10^3} = 0.5k\Omega$$

 • Equivalente de Thévenin visto desde el terminal L



Tensión de Thévenin


Aplicando la fórmula del divisor de tensión obtenemos:

$$V_{th(L)} = V_{DC} \frac{R_T}{R_T + R_3} = V_{DC} \frac{Ro + K(T - T_o)}{Ro + K(T - T_o) + R_3} = 10 \frac{10^3 + (T - 25)}{10^3 + (T - 25) + 10^3} = \frac{10 + (T - 25)10^{-2}}{2 + (T - 25)10^{-3}} (V)$$




Impedancia de Thévenin

 Cortocircuitando las fuentes de tensión, el circuito queda del siguiente modo:



$$Z_{th(L)} = R_T // R_3 = \frac{R_T R_3}{R_T + R_3} = \frac{10^3(10^3 + (T - 25))}{10^3 + 10^3 + (T - 25)} = \frac{10^3 + (T - 25)}{2 + 10^{-3}(T - 25)} (\Omega)$$

•Equivalente de Thévenin completo

 

Teniendo en cuenta que:

$$v = V_{th(L)} - \frac{V_{DC}}{2} = V_{DC} \frac{R_T}{R_T + R_3} - \frac{V_{DC}}{2} = V_{DC} \frac{R_T - R_3}{2(R_T + R_3)} = \frac{5(T - 25)}{2 \times 10^3 + (T - 25)} (V)$$

2) Cálculo del rango de variación de las resistencias de Thévenin

$$Z_{th(H)} = 0.5k\Omega \quad \text{fija}$$

$$Z_{th(L)} = \frac{10^3 + (T - 25)}{2 + 10^{-3}(T - 25)} (\Omega) \quad \text{para } T=0 \quad Z_{th(L)} = \frac{10^3 - 25}{2 - 10^{-3} \times 25} = 493.67\Omega$$

$$\text{para } T=50^\circ C \quad Z_{th(L)} = \frac{10^3 + 25}{2 + 10^{-3} \times 25} = 506.17\Omega$$

El rango de variación de  $Z_{th(L)}$  es  $[493.67...506.17\Omega]$ .

Cálculo del nivel y amplitud máxima de  $v_s$ :


$$v_s = V_{th(H)} - V_{th(L)} = \frac{V_{DC}}{2} - V_{DC} \frac{R_T}{R_T + R_3} = V_{DC} \frac{R_3 - R_T}{2(R_3 + R_T)} = \frac{5(25 - T)}{2 \times 10^3 + (T - 25)} \text{ (V)}$$

Para  $T=0$   $v_s = \frac{5(25 - T)}{2 \times 10^3 + (T - 25)} V = \frac{5 \times 25}{2 \times 10^3 - 25} = 0.063 V$

Para  $T=50$   $v_s = \frac{5(25 - T)}{2 \times 10^3 + (T - 25)} V = \frac{5 \times (-25)}{2 \times 10^3 + 25} = -0.061 V$

Puesto que la evolución temporal de la señal es desconocida, el valor mínimo de la señal es el nivel de la señal: **nivel=-0.061V**, y la **amplitud máxima** es :

$$0.063 - (-0.061) = 0.124 V.$$

 


### 3) Topología de la señal

La señal es **grounded** puesto que el punto de referencia de la señal coincide con el punto de referencia del sistema.


La señal es **pseudodiferencial** puesto que uno de los terminales (L) tiene un potencial variable con respecto al punto de referencia de la señal y el otro terminal (H) tiene un potencial fijo (y distinto de cero) con respecto al punto de referencia de la señal.

 **PROBLEMA 2**

Calcular el circuito equivalente de Thévenin e indicar la topología de la señal.



 
Nota: el motor se puede sustituir por su circuito equivalente:



Donde E es variable y proporcional a la velocidad de giro del motor.

 
**SOLUCIÓN**

Sustituyendo el motor por su circuito equivalente, el circuito es el siguiente:


 
### Cálculo del circuito equivalente de Thévenin


- Equivalente de Thévenin visto desde el terminal H:



$$V_{th(H)} = V_{cc}$$

El potencial de vacío en H es siempre  $+V_{cc}$  y además, la impedancia de Thévenin es nula.

 
- Equivalente de Thévenin visto desde el terminal L



Tensión de Thévenin

Para calcular la tensión de Thévenin en L vamos a aplicar el teorema de superposición.

 
- En primer lugar consideramos únicamente el efecto de la fuente  $V_{cc}$ :



Aplicando la fórmula del divisor de tensión obtenemos:

$$V_{th(L)} = V_{cc} \frac{R_i}{R_i + R_s} = V_{cc} \frac{10}{10 + 0.1} = 0.99V_{cc} \quad (V)$$

 - En segundo lugar consideraremos únicamente el efecto de  $E_m$ :




$$V_{th2(L)} = E_m - R_i \times I = E_m - R_i \times \frac{E_m}{R_i + R_s} = E_m \left(1 - \frac{10}{10 + 0.1}\right) = 0.0099 E_m \quad (V)$$

La tensión de Thévenin en L es pues la suma de  $V_{th1(L)}$  y  $V_{th2(L)}$ :

$$V_{th(L)} = V_{th1(L)} + V_{th2(L)} = 0.99 V_{cc} + 0.0099 E_m \quad (V)$$


Impedancia de Thévenin

 Cortocircuitando las fuentes de tensión, el circuito queda del siguiente modo:



$$Z_{th(L)} = R_i \parallel R_s = \frac{R_i R_s}{R_i + R_s} = \frac{10 \times 0.1}{10 + 0.1} = 0.099 \Omega$$

• Equivalente de Thévenin completo

 

Teniendo en cuenta que:

$$v = V_{th(L)} - V_{cc} = 0.99V_{cc} + 0.0099E_m - V_{cc} = 0.0099E_m - 0.01V_{cc} \quad (V)$$


### **Topología de la señal**

La señal es **grounded** puesto que el punto de referencia de la señal coincide con el punto de referencia del sistema.

La señal es **pseudodiferencial** puesto que uno de los terminales (L) tiene un potencial variable con respecto al punto de referencia de la señal y el otro terminal (H) tiene un potencial fijo (y distinto de cero) con respecto al punto de referencia de la señal.

 **PROBLEMA 3**

El circuito de la figura representa un sensor de presión en el que al ejercerse una cierta presión, las resistencias se deforman de modo que dos de ellas aumentan ( $R(1+x)$ ) y dos de ellas disminuyen ( $R(1-x)$ ), siendo  $x$  la deformación.



Datos:  $R=500\Omega$ ;  $V_{cc}=10V$


Se pide:

- 1) Calcular el circuito equivalente de Thévenin de la señal  $v_s$ .
- 2) Describir la topología de la señal.
- 3) Sabiendo que la deformación máxima corresponde a  $x=0.2$  y en ausencia de ésta  $x=0$ , calcular el rango de variación de las resistencias de Thévenin. Calcular el nivel y la amplitud máxima de la tensión de Thévenin.

**SOLUCIÓN**

 1) Cálculo del circuito equivalente de Thévenin:

- Equivalente de Thévenin visto desde el terminal H:




Tensión de Thévenin:

Aplicando la fórmula del divisor de tensión obtenemos:

$$V_{th(H)} = V_{cc} \frac{R(1+x)}{R(1+x) + R(1-x)} = V_{cc} \frac{1+x}{2} = 5(1+x) \text{ (V)}$$


Impedancia de Thévenin:

 Cortocircuitando las fuentes de tensión, el circuito queda del siguiente modo:



$$Z_{th(H)} = R(1+x) // R(1-x) = \frac{R(1+x)R(1-x)}{R(1+x) + R(1-x)} = \frac{R(1-x^2)}{2} = 250(1-x^2) \text{ (}\Omega\text{)}$$

 • Equivalente de Thévenin visto desde el terminal L:



Tensión de Thévenin:


Aplicando la fórmula del divisor de tensión obtenemos:

$$V_{th(L)} = V_{cc} \frac{R(1-x)}{R(1+x) + R(1-x)} = V_{cc} \frac{1-x}{2} = 5(1-x) \text{ (V)}$$




Impedancia de Thévenin:

 Cortocircuitando las fuentes de tensión, el circuito queda del siguiente modo:



$$Z_{th(L)} = R(1-x) // R(1+x) = \frac{R(1-x)R(1+x)}{R(1-x) + R(1+x)} = \frac{R(1-x^2)}{2} = 250(1-x^2) (\Omega)$$

• Equivalente de Thévenin completo:

 

Teniendo en cuenta que:

$$v_H = V_{th(H)} - \frac{V_{cc}}{2} = 5(1+x) - 5 = 5x (V)$$

$$v_L = V_{th(L)} - \frac{V_{cc}}{2} = 5(1-x) - 5 = -5x (V)$$

2) Topología de la señal:

La señal es **grounded** puesto que el punto de referencia de la señal y el punto de referencia del sistema coinciden.

La señal es **diferencial** puesto que los dos terminales tienen un potencial variable con respecto al punto de referencia de la señal.

3) Cálculo del rango de variación de la impedancia de Thévenin:

Sabiendo que  $x \in [0 \dots 0.2]$ :

$$Z_{th(H)} = Z_{th(L)} = Z_{th} = 250(1-x^2) \text{ (}\Omega\text{)} \quad \begin{array}{l} \text{para } x=0 \quad Z_{th} = 250\Omega \\ \text{para } x=0.2 \quad Z_{th} = 250(1-0.2^2) = 240\Omega \end{array}$$

El rango de variación de  $Z_{th}$  es  $[240 \dots 250\Omega]$ .

Cálculo del nivel y amplitud máxima de  $v_s$ :

$$v_s = V_{th(H)} - V_{th(L)} = 5(1+x) - 5(1-x) = 10x \text{ (V)}$$


$$\text{para } x=0 \quad v_s = 0V$$

$$\text{para } x=0.2 \quad v_s = 2V$$


Puesto que la evolución temporal de la señal es desconocida (se desconoce la variación de  $x$ , es decir de la presión ejercida), el valor mínimo de la señal es el nivel de la señal:  $nivel=0V$ , y la amplitud máxima es de  $2V$ .

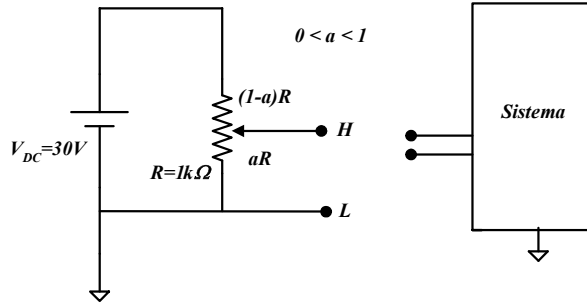**PROBLEMA 4**

El circuito de la figura representa un sensor lineal potenciométrico de posición.



 Al desplazarse el cursor del potenciómetro (terminal L), el parámetro  $a$  varía del modo siguiente:




Se pide:

- 1) Dibujar y calcular el circuito equivalente de Thévenin de la señal.
- 2) Describir la topología de la señal.
- 3) Dibujar la curva de variación de la resistencia de Thévenin o de salida de la señal, en función de  $a$ , indicando cuál es el valor máximo.
- 4) Calcular el nivel y amplitud máxima de la señal.

**SOLUCIÓN**

 1) Cálculo del circuito equivalente de Thévenin:

- Equivalente de Thévenin visto desde el terminal L:




Tensión de Thévenin:

$$V_{th(L)} = 0V$$

Impedancia de Thévenin:

$$Z_{th(L)} = 0\Omega$$

 •Equivalente de Thévenin visto desde el terminal H:




Tensión de Thévenin:

Aplicando la fórmula del divisor de tensión obtenemos:

$$V_{th(H)} = V_{DC} \frac{aR}{aR + (1-a)R} = aV_{DC} = a30 \text{ (V)}$$


Impedancia de Thévenin:

 Cortocircuitando las fuentes de tensión, el circuito queda del siguiente modo:



$$Z_{th(H)} = aR // R(1-a) = \frac{aR R(1-a)}{aR + R(1-a)} = Ra(1-a) = a(1-a) \text{ (k}\Omega\text{)}$$

•Equivalente de Thévenin completo:

 


2) Topología de la señal:

La señal es **grounded** puesto que el punto de referencia de la señal coincide con el punto de referencia del sistema.

La señal es **single-ended** puesto que uno de los terminales (L) tiene un potencial fijo y coincide con el punto de referencia del sistema.

 3) Cálculo de la variación del valor de la resistencia de salida:

$Z_{th(H)} = aR - a^2R$  es la resta de las dos curvas:



Para  $a=0$   $Z_{th(H)}=0$


Para  $a=1$   $Z_{th(H)}=0$

¿Cuándo se alcanza el máximo?

$$\frac{dZ_{th(H)}}{da} = R - 2aR = 0 \rightarrow a = 1/2$$

para  $a=1/2$   $Z_{th(H)} = \frac{1}{2}R - \frac{1}{4}R = \frac{R}{4}$

$$Z_{th(H)\max} = R/4 = 250 \ \Omega$$

 

4) Nivel y amplitud máxima de la señal:

$$V_{th(H)} = aV_{DC} \quad 0 < a < 1$$

Para  $a=0$   $V_{th(H)}=0V$


Para  $a=1$   $V_{th(H)}=V_{DC}=30V$

Puesto que la evolución temporal de la señal es desconocida, el nivel coincide con su valor mínimo: *nivel*=0V. *Amplitud máxima*=30V.
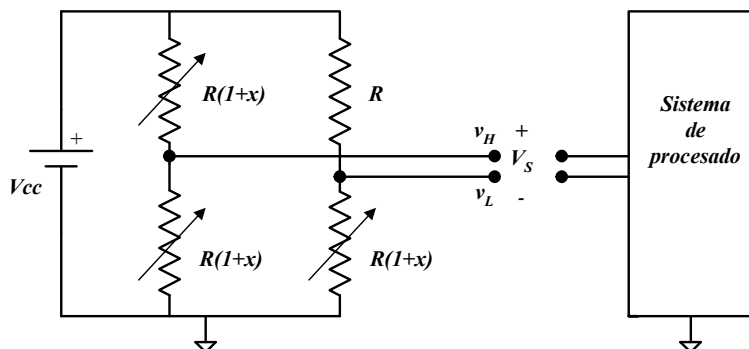
## PROBLEMA 5

El circuito de la figura permite obtener una tensión de salida  $V_s$  en función de la temperatura. Para ello emplea una resistencia fija de valor  $R$  y 3 resistencias cuyo valor óhmico depende de la temperatura de la forma  $R(T)=R \cdot (1+x)$ , siendo  $x$  la variación en ohmios debida a la temperatura y  $R$  el valor de estas resistencias cuando la temperatura es de  $20^\circ\text{C}$ .

Todo este circuito está conectado a un sistema de procesado.



Datos:  $R=1\text{ k}\Omega$ .

Se pide:


- 1) Dibujar el circuito equivalente de Thévenin por cada rama respecto al punto de referencia. Tratar de identificar la parte de tensión común a los dos terminales y la diferencial.
- 2) Identificar el tipo de señal respecto al punto de referencia: ¿*single-ended*, diferencial o pseudo-diferencial?, ¿*grounded*, flotante o *driven off ground*?
- 3) Calcular numéricamente el margen de valores de las resistencias de salida sabiendo que para un determinado margen de temperaturas, el valor de  $x$  estará comprendido entre 0 y  $+0.08$ .
- 4) A partir de los resultados del anterior apartado, ¿cuál debería ser la resistencia mínima de entrada al sistema de procesamiento para que el error debido a las resistencias de salida de la señal fuera menor del 0.1%?

Nota: el apartado 4) puede resolverse basándose en los conceptos contenidos en el tema 4 de [1].

**SOLUCIÓN**

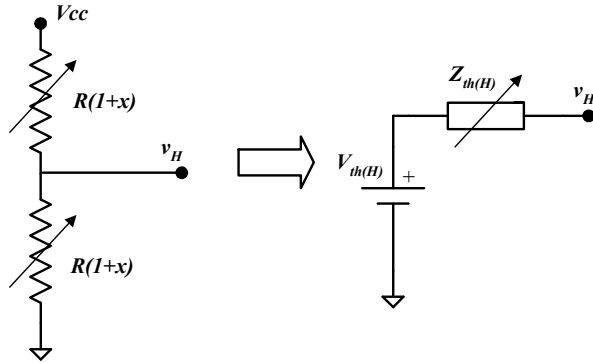1) Cálculo del circuito equivalente de Thévenin:

- Equivalente de Thévenin visto desde el terminal H:




Tensión de Thévenin:

Aplicando la fórmula del divisor de tensión obtenemos:

$$V_{th(H)} = V_{cc} \frac{R(1+x)}{R(1+x) + R(1+x)} = \frac{V_{cc}}{2} \text{ (V)}$$


Impedancia de Thévenin:

 Cortocircuitando las fuentes de tensión, el circuito queda del siguiente modo:



$$Z_{th(H)} = R(1+x) // R(1+x) = \frac{R(1+x)R(1+x)}{R(1+x) + R(1+x)} = \frac{R(1+x)}{2} \text{ (\Omega)}$$

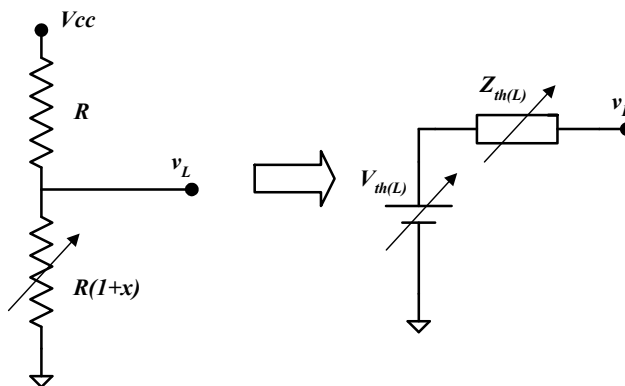- Equivalente de Thévenin visto desde el terminal L:




Tensión de Thévenin:

Aplicando la fórmula del divisor de tensión obtenemos:

$$V_{th(L)} = V_{cc} \frac{R(1+x)}{R(1+x) + R} = V_{cc} \frac{1+x}{2+x} \text{ (V)}$$

Impedancia de Thévenin:

 
Cortocircuitando las fuentes de tensión, el circuito queda del siguiente modo:



$$Z_{th(L)} = R // R(1+x) = \frac{RR(1+x)}{R + R(1+x)} = \frac{R(1+x)}{2+x} \text{ (\Omega)}$$



- Equivalente de Thévenin completo:

 

Teniendo en cuenta que:

$$v_L = V_{th(L)} - \frac{V_{cc}}{2} = V_{cc} \frac{1+x}{2+x} - \frac{V_{cc}}{2} = V_{cc} \frac{x}{4+2x} \quad (V)$$

- 2) Topología de la señal:

La señal es **grounded** puesto que el punto de referencia de la señal coincide con el punto de referencia del sistema.

La señal es **pseudodiferencial** puesto que uno de los terminales (L) tiene un potencial variable con respecto al punto de referencia de la señal y el otro terminal (H) tiene un potencial fijo (y distinto de cero) con respecto al punto de referencia de la señal.


- 3) Cálculo del margen de valores de las resistencias de salida sabiendo que  $x \in [0 \dots 0.08]$ .

$$\begin{aligned} Z_{th(H)} &= \frac{R(1+x)}{2} & \text{para } x=0 & \quad Z_{th(H)} = \frac{R}{2} = 1000/2 = 500\Omega \\ & & \text{para } x=0.008 & \quad Z_{th(H)} = \frac{R(1+0.08)}{2} = \frac{1000(1+0.08)}{2} = 540\Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Z_{th(L)} &= \frac{R(1+x)}{2+x} & \text{para } x=0 & \quad Z_{th(L)} = \frac{R}{2} = 1000/2 = 500\Omega \\ & & \text{para } x=0.008 & \quad Z_{th(L)} = \frac{R(1+0.08)}{2+0.08} = \frac{1000(1+0.08)}{2.08} \approx 520\Omega \end{aligned}$$

 - 4) Cálculo de la resistencia mínima de entrada al sistema para que el error debido a las resistencias de salida de la señal sea menor del 0.1%:

Supongamos que se da el peor de los casos, es decir que el valor de las resistencias de salida de la señal son máximas:



El error sería nulo si  $V_e = v_L$  que es el valor de tensión diferencial que el sistema va a procesar.

$$Error = \left| \frac{V_{e(ideal)} - V_{e(real)}}{V_{e(ideal)}} \right| 100 = \left| \frac{v_L - V_{e(real)}}{v_L} \right| 100$$


$$V_{e(real)} = R_e \frac{v_L}{R_e + Z_{th(H)max} + Z_{th(L)max}} = v_L \frac{R_e}{R_e + 1060}$$

$$Error = \left| \frac{v_L - V_{e(real)}}{v_L} \right| 100 = \left| \frac{v_L - v_L \frac{R_e}{R_e + 1060}}{v_L} \right| 100 = \left| 1 - \frac{R_e}{R_e + 1060} \right| 100 < 0.1$$

$$R_e > 104940 \Omega \approx 1M\Omega$$

 **PROBLEMA 6**

En el esquema eléctrico de la figura se representa un puente resistivo con un potenciómetro variable con el nivel de líquido de un depósito, según la fórmula de variación indicada. La salida de tensión del puente es  $v_s$ , y se define como  $V_H - V_L$ .



Se pide:


- 1) Calcular y dibujar el equivalente de Thévenin:
  - Visto desde el terminal H
  - Visto desde el terminal L
  - Completo.
- 2) Justificar la topología de la señal. (¿Single-ended, pseudo-diferencial o diferencial?, ¿Flotante o grounded?)
- 3) Justificar qué topología(s) de entrada del sistema de procesamiento de señal sería el adecuado.

Nota: el apartado 3) puede resolverse basándose en los conceptos contenidos en el tema 3 de [1].

**SOLUCIÓN**

 - 1) Cálculo del circuito equivalente de Thévenin:

- Equivalente de Thévenin visto desde el terminal H:



Tensión de Thévenin:


Aplicando la fórmula del divisor de tensión pero considerando que la referencia del divisor no es masa sino (-E) obtenemos:

$$(V_{th(H)} - (-E)) = (E - (-E)) \frac{R_2}{R_2 + R_1} = 2E \frac{R_2}{R_2 + R_1}$$

$$V_{th(H)} = E \left( 2 \frac{R_2}{R_2 + R_1} - 1 \right) = 10 \left( 2 \frac{2 \cdot 2 \cdot 10^3}{10^3 + 2 \cdot 10^3} - 1 \right) = 3.33V$$


Impedancia de Thévenin:

 Cortocircuitando las fuentes de tensión, el circuito queda del siguiente modo:



$$Z_{th(H)} = R_1 // R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10^3 \cdot 2 \cdot 10^3}{10^3 + 2 \cdot 10^3} = 666\Omega$$

 • Equivalente de Thévenin visto desde el terminal L:



Tensión de Thévenin:


Aplicando la fórmula del divisor de tensión pero considerando que la referencia del divisor no es masa sino (-E) obtenemos:

$$(V_{th(L)} - (-E)) = (E - (-E)) \frac{\frac{R}{2}(1+x)}{\frac{R}{2}(1+x) + \frac{R}{2}(1-x)} = 2E \frac{1+x}{2}$$

$$V_{th(L)} = E(1+x) - E = 10x (V)$$

Impedancia de Thévenin:

 
Cortocircuitando las fuentes de tensión, el circuito queda del siguiente modo:



$$Z_{th(L)} = \frac{R}{2}(1-x) // \frac{R}{2}(1+x) = \frac{\frac{R}{2}(1+x) \frac{R}{2}(1-x)}{\frac{R}{2}(1+x) + \frac{R}{2}(1-x)} = \frac{\frac{R^2}{4}(1+x)(1-x)}{R} = \frac{R(1-x^2)}{4} (\Omega)$$

$$Z_{th(L)} = \frac{10^3(1-x^2)}{4} (\Omega)$$

- Equivalente de Thévenin completo:

 

Teniendo en cuenta que:

$$v_L = V_{th(L)} - V_{th(H)} = 10x - 3.33 \text{ (V)}$$

- 2) Topología de la señal:

La señal es **grounded** puesto que el punto de referencia de la señal coincide con el punto de referencia del sistema.

La señal es **pseudodiferencial** puesto que uno de los terminales (L) tiene un potencial variable con respecto al punto de referencia de la señal y el otro terminal (H) tiene un potencial fijo (y distinto de cero) con respecto al punto de referencia de la señal.


- 3) Topología del sistema:

El sistema de procesado ha de ser DIFERENCIAL puesto que tenemos una señal pseudodiferencial y grounded. De este modo no se pierde información de la señal. Si el sistema fuera no diferencial, se perdería información al cortocircuitar uno de los terminales de la señal.

**PROBLEMA 7**

En el esquema de la figura adjunta se representa un puente con resistencias variables  $R_T$  cuya tensión de salida  $v_s$  se define como  $V_H - V_L$ . Se pide:

 - 1) Calcular y dibujar el equivalente de Thévenin:
  - visto desde H.
  - Visto desde L.
  - Completo.
- 2) Justificar la topología de la señal (*single-ended*, diferencial o pseudodiferencial; flotante, *grounded* o *driven off ground*).
- 3) Justificar qué topología(s) de entrada del sistema de procesamiento de señal sería adecuada.
- 4) Calcular la máxima sensibilidad de la tensión de salida ( $V_H - V_L$ ) respecto a la variación de resistencias  $R_T$ .




Nota: el apartado 3) puede resolverse basándose en los conceptos contenidos en el tema 3 de [1].

**SOLUCIÓN**

 - 1) Cálculo del circuito equivalente de Thévenin:

- Equivalente de Thévenin visto desde el terminal H:




Tensión de Thévenin:

Aplicando la fórmula del divisor de tensión obtenemos:

$$V_{th(H)} = V_{DC} \frac{R_T}{R_T + 1k\Omega} = 10 \frac{R_T}{R_T + 10^3} \quad (V)$$


Impedancia de Thévenin:

 Cortocircuitando las fuentes de tensión, el circuito queda del siguiente modo:



$$Z_{th(H)} = 1k\Omega // R_T = \frac{10^3 \cdot R_T}{10^3 + R_T} \quad (\Omega)$$

 • Equivalente de Thévenin visto desde el terminal L:



Tensión de Thévenin:


Aplicando la fórmula del divisor de tensión obtenemos:

$$V_{th(L)} = V_{DC} \frac{1k\Omega}{R_T + 1k\Omega} = 10 \frac{10^3}{R_T + 10^3} \quad (V)$$




Impedancia de Thévenin:

 Cortocircuitando las fuentes de tensión, el circuito queda del siguiente modo:



$$Z_{th(L)} = 1k\Omega // R_T = \frac{10^3 \cdot R_T}{10^3 + R_T} (\Omega)$$

•Equivalente de Thévenin completo:

 

2) Topología de la señal:

La señal es **driven off ground** puesto que el punto de referencia de la señal y el punto de referencia del sistema no están completamente aislados, ni coinciden, están conectados entre sí mediante una fuente de tensión y una impedancia finita (la impedancia equivalente del cable).

La señal es **diferencial** puesto que los 2 terminales (H y L) tienen un potencial variable con respecto al punto de referencia de la señal.

3) Topología del sistema:

El sistema de procesamiento ha de ser DIFERENCIAL. En efecto, con una topología no diferencial, estaríamos forzando el valor de la tensión  $v_L$ . Tendríamos  $v_L = 1kV$ , y no el valor que proporciona realmente la señal.

4) Cálculo de la máxima sensibilidad de la tensión de salida ( $v_H - v_L$ ) respecto a la variación de las resistencias:

$$v_S = v_H - v_L = V_{th(H)} - V_{th(L)} = 10 \frac{R_T}{R_T + 10^3} - 10 \frac{10^3}{R_T + 10^3} = 10 \frac{R_T - 10^3}{R_T + 10^3}$$

$$S = \frac{dv_S}{dR_T} = 10 \frac{[1 \cdot (R_T + 10^3) - 1 \cdot (R_T - 10^3)]}{(R_T + 10^3)^2} = 10 \frac{2 \cdot 10^3}{(R_T + 10^3)^2} = \frac{2 \cdot 10^4}{(R_T + 10^3)^2}$$

La sensibilidad es máxima para  $R_T$  mínima de  $1k\Omega$

$$S_{\max} = \frac{2 \cdot 10^4}{(10^3 + 10^3)^2} = 0.005 \text{ V} / \Omega$$

# TEMA 2


## *CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DE PROCESADO ANALÓGICO*

---



 
### PROBLEMA 1

Dado un amplificador con las siguientes características:



 - $V_{OFFSET} = +5mV$
- Ganancia de tensión ideal:  $G_U = 10$  (20dB)
- Ganancia de tensión real experimental:  $G_U = 20dB \pm 0'017dB$
- Ruido máximo en la salida  $U_N = 10\mu V_{pp}$



- Margen de tensiones de entrada  $u_e \in [-1... +1V]$

Se pide:

- 1) Calcular la exactitud del amplificador.
- 2) Calcular el margen dinámico del amplificador.
- 3) Calcular el error total para  $u_e = 0'5V$

### SOLUCIÓN

1) Cálculo de la exactitud del amplificador:

La exactitud se define como el error total máximo a la salida. Para calcularlo se debe considerar tanto el error de *offset*, como el error de ganancia y el error debido al ruido.

#### •Error de offset

El nivel de *offset* en la salida provoca un error absoluto constante en todo el margen de tensiones de entrada.

Para  $u_e = 0V$

$$v_{Si} = G_u \cdot u_e = 10 \cdot 0 = 0 \text{ (Ideal)}$$

$$v_{Sr} = G_u \cdot u_e + V_{OFFSET} = 10 \cdot 0 + 5mV = 5mV \text{ (Real)}$$

$$\text{Error absoluto} = |v_s(\text{real}) - v_s(\text{ideal})| = |5mV - 0| = 5mV$$

El error absoluto debido al *offset* es constante e igual a 5mV.

Nota: Para calcular el valor real se ha supuesto que la ganancia es ideal y que no existe ruido, ya que es mejor calcular los errores por separado para luego sumarlos en valor absoluto.

• **Error de ganancia**

El error de ganancia es constante en todo el margen de tensiones si se expresa de forma relativa.

Si se toma  $u_e = 1V$

$$v_s(\text{ideal}) = G_u(\text{ideal}) \cdot u_e = 10 \cdot 1 = 10V$$

$$v_s(\text{real}) = G_u(\text{real}) \cdot u_e$$

Se debe escoger el peor de los casos de ganancia real, en este problema el peor caso es  $G_u(\text{real}) = 0'017$ .

$$G_U = 20dB + 0'017dB = 20'017dB$$

$$G_U(\text{dB}) = 20'017 = 20 \log G_U$$

$$\log G_U = \frac{20'017}{20} \rightarrow G_U = 10^{\frac{20'017}{20}} = 10'0196$$


$$v_s(\text{real}) = G_u(\text{real}) \cdot u_e = 10'0196 \cdot 1 = 10'0196V$$

$$\text{Error relativo} = \left| \frac{\text{Error absoluto}}{\text{valor ideal}} \right| \cdot 100 = \frac{|10'0196 - 10|}{10} \cdot 100 = 0'196\% \approx 0.2\%$$

Este error es constante en todo el margen de tensiones y es el máximo.

• **Error debido al ruido**

 El error debido al ruido es aleatorio y puede provocar variaciones en la salida entre el valor ideal y el real, de  $5\mu V$ .



La variación del ruido está por tanto comprendida entre  $+5\mu V$  y  $-5\mu V$ .

Se debe expresar este error como el máximo error posible y será constante en todo el margen de tensiones si se expresa en valor absoluto.

Si se toma  $u_e = 1V$

$$v_s(\text{ideal}) = G_u \cdot u_e = 10 \cdot 1 = 10V$$

$$v_s(\text{real}) = G_u \cdot u_e + U_N = 10 \cdot 1 + 5\mu V = 10V + 5\mu V$$

$$\text{Error absoluto} = |v_s(\text{real}) - v_s(\text{ideal})| = |10 - (10V + 5\mu V)| = 5\mu V$$

**La exactitud total a la salida o Error total es**

$$\text{Error de Offset} + \text{Error de ganancia} + \text{Error de ruido} = 5mV + 5\mu V + 0.2\% V_{s(\text{ideal})}.$$

2) Cálculo del margen dinámico:

$$MD = 20 \log \frac{\text{Rango}}{\text{resolución}}$$

Rango de tensiones de entrada  $u_e \in [-1 \dots +1V]$

$$\text{Rango} = 1 - (-1) = 2V$$

$$\text{resolución} = \frac{\text{Error de ruido a la salida}}{G} = \frac{5\mu V}{10} = 0.5\mu V$$

$$\begin{aligned} MD &= 20 \log \frac{2}{0.5 \cdot 10^{-6}} = 20 \log 2 - 20 \log 0.5 \cdot 10^{-6} = \\ &= 20 \log 2 + 6 \cdot 20 \log 10 + 20 \log 0.5 = 20 \log 2 + 120 - 6 = 120dB \end{aligned}$$

$$MD = 120dB$$

3) Cálculo del error total para una tensión de entrada de 0.5V:

$$5mV + 5\mu V + 0.2\% V_{s(ideal)} = 5mV + 5\mu V + 0.2\% (10*0.5) = 0.015005V$$


**Comentarios**

- ¿Tiene la tensión de *Offset* signo?

Hay que distinguir dos casos:

1) Cuando se quiere expresar la exactitud en un amplificador concreto, sobre el cual se ha hecho una determinación experimental del *offset*:


por ejemplo:

 

$$Error\ absoluto = v_s(real) - v_s(ideal) = -2.5mV - 0 = -2.5mV \text{ con signo.}$$

En este caso se puede conectar un circuito para compensar el *offset* medido.


2) Cuando se quiere comprar un amplificador, el fabricante nunca expresa el error de *offset* de manera determinada. Si todos los amplificadores de un fabricante tuvieran el mismo *offset*, lo compensarían retocando el diseño y eliminándolo. Realmente se toman muestras del *offset* de cada 100 amplificadores y se da el error de *offset* máximo ( $\pm 3mV$  por ejemplo) con una probabilidad estimada.

 



 **PROBLEMA 2**


Dibujar el diagrama de Bode para el circuito de la figura. ¿De qué tipo de filtro se trata?



 **SOLUCIÓN**


- De modo intuitivo:

A frecuencias bajas ( $f \rightarrow 0$ ), el condensador equivale a un circuito abierto.



A frecuencias altas ( $f \rightarrow \infty$ ), el condensador equivale a un cortocircuito.
 
$$X_C = \frac{1}{j\omega C} \rightarrow 0$$



Este filtro deja pasar las altas frecuencias pero no las bajas, se trata de un filtro paso alto.

- Resolución analítica:

Aplicando la fórmula del divisor de tensiones:

$$v_s = v_e \frac{R}{R + X_C} = v_e \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$G = \frac{v_s}{v_e} = \frac{RCj\omega}{RCj\omega + 1} = \frac{\frac{j\omega}{\omega_0}}{\frac{j\omega}{\omega_0} + 1}$$


donde  $\omega_0 = \frac{1}{RC}$

$$G(j\omega) = \frac{\frac{j\omega}{\omega_0}}{\frac{j\omega}{\omega_0} + 1} \text{ función de transferencia}$$

$$\left. \begin{aligned} G(f) &= \frac{j \frac{f}{f_0}}{j \frac{f}{f_0} + 1} \\ f_0 &= \frac{1}{2\pi RC} \end{aligned} \right\} \text{siendo } \omega = 2\pi f$$

<p>- Para <math>f \rightarrow 0</math></p> $ G(f)  = \frac{0}{0+1} = 0$ $G(dB) = 20 \log 0 = -\infty$	<p>- Para <math>f \rightarrow \infty</math></p> $ G(f)  = \left  \frac{j \frac{f}{f_0}}{j \frac{f}{f_0} + 1} \right  \rightarrow 1$ $G(dB) = 20 \log 1 = 0$
<p>- Para <math>f = f_0</math></p> $G(f) = \frac{j \frac{f}{f_0}}{j \frac{f}{f_0} + 1} = \frac{j}{j+1}$ $ G(f)  = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ $G(dB) = 20 \log \frac{1}{\sqrt{2}} = -20 \log \sqrt{2} = -3dB$	<p>- Para <math>0 &lt; f \ll f_0</math></p> $G(f) = \frac{j \frac{f}{f_0}}{j \frac{f}{f_0} + 1} = \frac{j}{j + \frac{f_0}{f}}$ $ G(f)  = \frac{1}{\sqrt{1^2 + \left(\frac{f_0}{f}\right)^2}} \xrightarrow{f \ll f_0}$ $\xrightarrow{f \ll f_0}  G(f)  = \frac{1}{\frac{f_0}{f}} = \frac{f}{f_0}$ $G(dB) = 20 \log \frac{f}{f_0} = 20 \log f - 20 \log f_0$ <p>Es una recta de pendiente 20dB/dec</p>

 
Representación del diagrama de Bode del módulo:



- Diagrama de fase


<p>- Para <math>f \rightarrow 0</math></p> $G(f) = \frac{j \frac{f}{f_0}}{1 + j \frac{f}{f_0}} \rightarrow \frac{0}{1}$ $\varphi(f) = \frac{\pi}{2} - \arctg \frac{0}{1} = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$	<p>- Para <math>f \rightarrow \infty</math></p> $G(f) = \frac{j \frac{f}{f_0}}{j \frac{f}{f_0} + 1}$ $\varphi(f) = \arctg \infty - \arctg \infty = 0$
<p>- Para <math>f = f_0</math></p> $G(f) = \frac{j}{j + 1}$ $\varphi(f) = \arctg \frac{1}{0} - \arctg \frac{1}{1} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$	$G(f) = \frac{j \frac{f}{f_0}}{j \frac{f}{f_0} + 1}$ $\varphi(f) = \arctg \frac{f}{0} - \arctg \frac{f}{1}$ $\varphi(f) = 90^\circ - \arctg \frac{f}{f_0}$ <p>Ecuación de la curva para una f genérica.</p>

Representación del diagrama de Bode de la fase:

 

 **PROBLEMA 3**

Dibujar el diagrama de Bode para el circuito de la figura. ¿De qué tipo de filtro se trata?




**SOLUCIÓN**

- De modo intuitivo:

A frecuencias bajas ( $f \rightarrow 0$ ), el condensador equivale a un circuito abierto.


$$v_s = v_e \rightarrow G = 1$$

 

A frecuencias altas ( $f \rightarrow \infty$ ), el condensador equivale a un cortocircuito.

$$X_C = \frac{1}{j\omega C} \rightarrow 0$$

$$v_s = 0 \rightarrow G = 0$$

 

Este filtro deja pasar las bajas frecuencias pero no las altas, se trata de un filtro paso bajo.

- Resolución analítica:

Divisor de tensiones:


$$v_s = v_e \frac{X_C}{R + X_C} = v_e \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$G = \frac{v_s}{v_e} = \frac{\frac{1}{j\omega}}{RC + \frac{1}{j\omega}} = \frac{1}{RCj\omega + 1} = \frac{1}{\frac{j\omega}{\omega_0} + 1} \quad \text{donde } \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$G(j\omega) = \frac{1}{\frac{j\omega}{\omega_0} + 1} \quad \text{función de transferencia} \quad \left\{ \begin{array}{l} G(f) = \frac{1}{j\frac{f}{f_0} + 1} \\ f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \end{array} \right\} \quad \text{siendo } \omega = 2\pi f$$

<p>- Para <math>f \rightarrow 0</math></p> $ G(f)  = \frac{1}{0+1} = 1$ $G(dB) = 20 \log 1 = 0$	<p>- Para <math>f \rightarrow \infty</math></p> $ G(f)  = \left  \frac{1}{j\frac{f}{f_0} + 1} \right  \rightarrow 0$ $G(dB) = 20 \log 0 = -\infty$
<p>- Para <math>f = f_0</math></p> $G(f_0) = \frac{1}{j\frac{f}{f_0} + 1} = \frac{1}{j+1}$ $ G(f_0)  = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ $G(dB) = 20 \log \frac{1}{\sqrt{2}} = -20 \log \sqrt{2} = -3dB$	<p>- Para <math>f \gg f_0</math></p> $G(f) = \frac{1}{j\frac{f}{f_0} + 1}$ $ G(f)  = \frac{1}{\sqrt{1^2 + \left(\frac{f}{f_0}\right)^2}}$ $\xrightarrow{f \gg f_0}  G(f)  = \frac{1}{\frac{f}{f_0}} = \frac{f_0}{f}$ $G(dB) = 20 \log \frac{f_0}{f} = 20 \log f_0 - 20 \log f$ <p>Es una recta de pendiente <math>-20dB/dec</math></p>

 
Representación del diagrama de Bode del módulo:



**- Diagrama de fase**

<p>- Para <math>f \rightarrow 0</math></p> $G(f) = \frac{1}{0+1} = 1$ $\varphi(f) = \arctg G(f) =$ $= \arctg \frac{0}{1} = \arctg(0) = 0$	<p>- Para <math>f \rightarrow \infty</math></p> $G(f) = \frac{1}{j \frac{f}{f_0} + 1}$ $\varphi(f) = \arctg \frac{0}{1} - \arctg \frac{\frac{f}{f_0}}{1} =$ $= \arctg(0) - \arctg(\infty) = 0 - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$
<p>- Para <math>f = f_0</math></p> $G(f) = \frac{1}{j+1}$ $\varphi(f) = \arctg \frac{0}{1} - \arctg \frac{1}{1} = 0 - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4}$	$G(f) = \frac{1}{j \frac{f}{f_0} + 1}$ $\varphi(f) = \arctg \frac{0}{1} - \arctg \frac{\frac{f}{f_0}}{1}$ $\varphi(f) = 0^\circ - \arctg \frac{f}{f_0}$ <p>Ecuación de la curva <b>para una f genérica.</b></p>

 Representación del diagrama de Bode de la fase:



Notas

**Función de transferencia**

$$G(f) = \frac{\left(1 + j \frac{f}{f_1}\right) \dots \left(1 + j \frac{f}{f_2}\right) \cdot jf}{\left(1 + j \frac{f}{f_3}\right) \dots \left(1 + j \frac{f}{f_4}\right) \cdot jf} = \frac{G_1 \dots G_2 G'}{G_3 \dots G_4 G''}$$

Ceros de la función de transferencia: 0 ;  $f_1$  ;  $f_2$  ...

Polos de la función de transferencia: 0 ;  $f_3$  ;  $f_4$  ...

$$G(dB) = G_1(dB) + G_2(dB) + \dots + G'(dB) - G_3(dB) - G_4(dB) - \dots - G''(dB)$$


Se suman las curvas en dB.

- **Cero en el origen:**  $G'(f) = jf$

<p><b>Para <math>f \rightarrow 0</math></b></p> <p><math> G'(f)  = f = 0</math>  <math>G'(dB) = 20 \log 0 = -\infty</math></p>	<p><b>Para <math>f \rightarrow \infty</math></b></p> <p><math> G'(f)  \rightarrow \infty</math>  <math>G'(dB) = 20 \log \infty = \infty</math></p>
<p><b>Para <math>f \rightarrow 1</math></b></p> <p><math> G'(f)  = 1</math>  <math>G'(dB) = 20 \log 1 = 0</math></p>	<p><b>Para una f genérica:</b></p> <p><math> G'(f)  = f</math>  <math>G'(dB) = 20 \log f</math>                  Es una recta dependiente 20dB/dec</p>



 
Representación del diagrama de Bode del módulo:



- Polo en el origen:  $G''(f) = \frac{1}{jf}$

<p><b>Para <math>f \rightarrow 0</math></b></p> <p><math> G''(f)  = 1/f \rightarrow \infty</math>  <math>G''(dB) = 20 \log \infty \rightarrow \infty</math></p>	<p><b>Para <math>f \rightarrow \infty</math></b></p> <p><math> G''(f)  = 1/f \rightarrow 0</math>  <math>G''(dB) = 20 \log 0 = -\infty</math></p>
<p><b>Para <math>f \rightarrow 1</math></b></p> <p><math> G''(f)  = 1</math>  <math>G''(dB) = 20 \log 1 = 0</math></p>	<p><b>Para una f genérica:</b></p> <p><math> G''(f)  = 1/f</math>  <math>G''(dB) = -20 \log f</math></p> <p>Es una recta dependiente -20dB/dec</p>

 
Representación del diagrama de Bode del módulo:



- **Cero en  $f_1$ :**  $G_1(f) = 1 + j \frac{f}{f_1}$

<p><b>Para <math>f \rightarrow 0</math></b></p> <p><math> G_1(f)  = 1</math></p> <p><math>G_1(dB) = 20 \log 1 = 0</math></p>	<p><b>Para <math>f \rightarrow \infty</math></b></p> <p><math> G_1(f)  =  1 + j\infty  \rightarrow \infty</math></p> <p><math>G_1(dB) = 20 \log \infty = \infty</math></p>
<p><b>Para <math>f = f_1</math></b></p> <p><math> G_1(f)  =  1 + j  = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}</math></p> <p><math>G_1(dB) = 20 \log \sqrt{2} = 3dB</math></p>	<p><b>Para <math>f \gg f_1</math></b></p> <p><math> G_1(f)  = \sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_1}\right)^2} \approx \frac{f}{f_1}</math></p> <p><math>G_1(dB) = 20 \log \frac{f}{f_1} = 20 \log f - 20 \log f_1</math></p> <p>Recta de pendiente 20dB/dec</p>

 Representación del diagrama de Bode del módulo:




- **Polo en  $f_3$ :**  $G_3(f) = \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_3}}$

<p><b>Para <math>f \rightarrow 0</math></b></p> <p><math> G_3(f)  = 1</math></p> <p><math>G_3(dB) = 20 \log 1 = 0</math></p>	<p><b>Para <math>f \rightarrow \infty</math></b></p> <p><math> G_3(f)  = \frac{1}{ 1 + j\infty } \rightarrow 0</math></p> <p><math>G_3(dB) = 20 \log 0 = -\infty</math></p>
--	---

<p><b>Para <math>f = f_3</math></b></p> $ G_3(f)  = 1/ 1+j  = 1/\sqrt{1+1} = 1/\sqrt{2}$ $G_3(dB) = -20 \log \sqrt{2} = -3dB$	<p><b>Para <math>f \gg f_3</math></b></p> $ G_3(f)  = 1/\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_3}\right)^2} \approx 1/\frac{f}{f_3}$ $G_3(dB) = 20 \log \frac{f_3}{f} = 20 \log f_3 - 20 \log f$ <p>Recta de pendiente -20dB/dec</p>
---	--

Representación del diagrama de Bode del módulo:

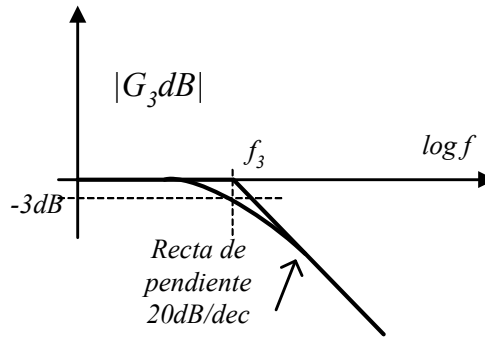

**PROBLEMA 4**

Dado un amplificador con un *slew rate* de  $1V/ns$ , determinar la frecuencia máxima de una señal de entrada senoidal que puede procesar el sistema. La variación máxima de la tensión de salida es  $\pm 10V$ .

**SOLUCIÓN**

Se supone una tensión de salida senoidal de la forma  $v_s = A \sin(\omega t)$

El *slew rate* se define como  $SR = \left| \frac{dv_s(t)}{dt} \right|_{\max}$ , luego para la salida anterior, el *slew rate* será el máximo de:  $\frac{dv_s(t)}{dt} = A \omega \cos(\omega t)$ , que se obtiene cuando  $\cos(\omega t) = 1$ .

Por tanto el *slew rate* valdrá:

$$SR = \left| \frac{dv_s(t)}{dt} \right|_{\max} = A \omega = A 2\pi f_{\max}$$

de donde se puede calcular la frecuencia máxima de trabajo como:

$$f_{\max} = \frac{SR}{A 2\pi} = \frac{1V/ns}{10 \cdot 2\pi} \approx 16Mhz$$

**PROBLEMA 5**

Dado un amplificador de tensión con una tensión de *offset* de 5 mV, una ganancia de tensión de  $20 \pm 1 \text{ dB}$ , y un ruido a la salida de  $20 \mu\text{V}_{pp}$  y dada una tensión de entrada cuyos valores están comprendidos entre 0 y 2V, se pide:

- 1) Calcular el rango de entrada y el margen dinámico (dB).
- 2) Calcular el error máximo total a la salida para el rango de tensiones de entrada teniendo en cuenta el *offset*, la variación en la ganancia y el ruido.

**SOLUCIÓN**

1) Cálculo del margen dinámico:

- Rango de la tensión de entrada:

$$R = U_{e(max)} - U_{e(min)} = 2 - 0 = 2V$$

$$R = 2V$$

- Resolución:

$$R_{e\text{ resolución}} = \frac{\text{ruido max salida}}{G} = \frac{10 \mu V}{10} = 1 \mu V$$

- Margen dinámico:

$$MD = \frac{\text{Rango}}{\text{Resolución}} = \frac{2V}{1 \mu V} = 2 \times 10^6 V$$

$$MD(\text{dB}) = 20 \log MD = 20 \log 2 \times 10^6 = 126 \text{ dB}$$

$$\boxed{MD(\text{dB}) = 126 \text{ dB}}$$

2) Cálculo del error máximo total:

- Error de ruido máximo a la salida:

$$e_N = 20 \mu V_{pp} = 10 \mu V$$

- Error de *offset* máximo:

$$e_{off} = 5 \text{ mV}$$

- Error de ganancia máximo relativo:

Para calcular el máximo error de ganancia contemplaremos las máximas variaciones  $20+1(\text{dB})$  y  $20-1(\text{dB})$ .

Caso 1:

$$G(\text{dB})_{\max} = 20 + 1 = 21 \text{dB}$$

$$G_{\max} = 10^{\frac{21}{20}} = 11.2$$

$$e_g = \frac{G_{\max} - G_{\text{ideal}}}{G_{\text{ideal}}} 100 = \frac{11.2 - 10}{10} 100 = 12\%$$

Caso 2:

$$G(\text{dB})_{\min} = 20 - 1 = 19 \text{dB}$$

$$G_{\min} = 10^{\frac{19}{20}} = 8.91$$

$$e_g = \frac{G_{\text{ideal}} - G_{\min}}{G_{\text{ideal}}} 100 = \frac{10 - 8.91}{10} 100 = 10.9\%$$

Consideraremos el error de ganancia calculado en el primer caso puesto que es mayor en valor relativo.

El error de ganancia máximo en términos absolutos será el error correspondiente a una tensión de entrada máxima y por tanto de salida máxima:

$$e_{g(\text{abs})\max} = U_{s(\text{max})} - U_{s(\text{ideal})} = G_{\max} U_{e(\text{max})} - G_{\text{ideal}} U_{e(\text{max})} = 11.2 \times 2 - 10 \times 2 = 22.4 - 20 = 2.4 \text{V}$$

También se podría calcular del modo siguiente:

$$e_{g(\text{abs})\max} = 12\% U_{s(\text{max})} = 12\% (10 \times 2) = 12\% 20 \text{V} = 2.4 \text{V}$$

- Error máximo total:

$$e_{T(\text{max})} = e_N + e_{\text{off}} + e_{g(\text{abs})\max} = 10 \mu\text{V} + 5 \text{mV} + 2.4 \text{V} = 2.40501 \text{V}$$

$$e_{T(\text{max})} = 2.40501 \text{V}$$

## PROBLEMA 6

Se dispone de un amplificador con un margen de tensiones de entrada de  $\pm 10$  mV. Cuando la entrada se cortocircuita la salida presenta un valor máximo de  $\pm 5$  mV. La ganancia de tensión es de  $40$  dB  $\pm 1$  dB. Y la resolución es de  $500$   $\mu$ V.

Se pide:

- 1) Error máximo en la salida expresado de forma absoluta (en mV).
- 2) Error máximo en la salida expresado de forma relativa como % respecto al fondo de escala.

## SOLUCIÓN

1) Cálculo del error máximo expresado de forma absoluta:

- Error de ruido máximo a la salida:

$$R_{\text{resolucion}} = 500 \mu V = \frac{R_{\text{ruido max salida}}}{G}$$

$$G = 10^{\frac{40}{20}} = 100$$

$$R_{\text{ruido max salida}} = 500 \times 10^{-6} \times 100 = 50 mV$$

$$e_N = 50 mV$$

- Error de *offset* máximo:

Para una entrada nula (entrada cortocircuitada) la tensión de salida es de  $\pm 5$  mV. El error de *offset* (en valor absoluto) es de  $5$  mV.

$$e_{\text{off}} = 5 mV$$

- Error de ganancia máximo relativo:

$$G(\text{dB}) = 40 \pm 1 \text{ dB}$$

$$G_{\text{max}} = 10^{\frac{41}{20}} = 112.2$$

$$G_{\text{min}} = 10^{\frac{39}{20}} = 89.125$$

El error de ganancia absoluto es máximo para un valor máximo de la tensión de entrada, es decir para  $V_e = 10 \text{ mV}$ :

Veamos cuándo es máximo (en valor absoluto el error de ganancia) para una ganancia máxima o para la ganancia mínima:

$$\text{Si } V_e = 10 \text{ mV} \quad V_s = G_{\max} \times V_e = 112.2 \times 10 \text{ mV} = 1.122 \text{ V}$$

$$e_{g(abs)} = U_{s(\max)} - U_{s(ideal)} = G_{\max} U_{e(\max)} - G_{ideal} U_{e(\max)} = 112.2 \times 10 \text{ mV} - 100 \times 10 \text{ mV}$$

$$e_{g(abs)} = 1.122 \text{ V} - 1 \text{ V} = 0.122 \text{ V}$$

$$\text{Si } V_e = 10 \text{ mV} \quad V_s = G_{\min} \cdot V_e = 89.125 \cdot 10 \text{ mV} = 0.89 \text{ V}$$

$$e_{g(abs)} = |U_{s(\min)} - U_{s(ideal)}| = |G_{\min} U_{e(\max)} - G_{ideal} U_{e(\max)}| = |89.125 \times 10 \text{ mV} - 100 \times 10 \text{ mV}|$$

$$e_{g(abs)} = |0.89 \text{ V} - 1 \text{ V}| = 0.11 \text{ V}$$

El error de ganancia absoluto máximo es  $e_{g(abs)\max} = 0.122 \text{ V}$

• Error máximo total:

$$e_{T(\max)} = e_N + e_{off} + e_{g(abs)\max} = 50 \text{ mV} + 5 \text{ mV} + 0.122 \text{ V} = 175 \text{ mV}$$

$$e_{T(\max)} = 175 \text{ mV}$$

2) Error máximo a la salida expresado de forma relativa como % respecto al fondo de escala:

El fondo de escala a la entrada es de 10 mV. El valor ideal de salida para 10 mV es:

$$V_{s(ideal)} = G \times V_{e(\max)} = 100 \times 10 \text{ mV} = 1 \text{ V}$$


$$e_{T(\text{relativo})} = \frac{\text{Error absoluto}}{\text{Valor ideal}} \cdot 100 = \frac{175 \text{ mV}}{100 \times 10 \text{ mV}} \cdot 100 = 17.5\%$$

$$e_{T(\text{relativo})} = 17.5\%$$



 **PROBLEMA 7**

Un sistema de procesamiento analógico se ha caracterizado experimentalmente. Su función de transferencia ideal y real se muestran en la figura.



Se pide:

- 1) ¿De qué tipo de sistema de procesamiento se trata, es decir, qué función desempeña?
- 2) ¿Cuál es el valor de la ganancia ideal en dB?
- 3) ¿Cuál es el error de *offset* del sistema? Expresarlo en valor absoluto.
- 4) ¿Cuál es el error de ganancia? Expresarlo de la manera más conveniente.
- 5) Si este sistema de procesamiento tuviera una tensión de alimentación  $V_{cc}$  de 25 V. Dibujar la nueva función de transferencia.
- 6) Para el caso del apartado anterior ¿Cuál sería ahora el nuevo margen de posibles tensiones de entrada?

**SOLUCIÓN**

1) El sistema de procesado es un sistema **amplificador de tensión**.

2) La ganancia ideal del sistema es:

$$G_{ideal} = \frac{V_s}{V_e} = \frac{20}{5mV} = 400$$

$$G_{ideal} (dB) = 20 \log 400 = 52dB$$

3) Error de *offset* del sistema:

El error de *offset* es la tensión de salida real cuando  $V_e=0$ . En el caso del sistema contemplado el error de *offset* es de 1 V y es constante para todo el rango de valores de la tensión de entrada.

4) Error de ganancia del sistema:

El error de ganancia es constante para todo el margen de tensiones de entrada si se expresa de manera relativa (%).


$$E_g = \frac{G_{real} - G_{ideal}}{G_{ideal}} \cdot 100$$

$$G_{real} = \frac{30 - 1}{50 \times 10^{-3}} = 580 \text{ es la pendiente de la curva de la FdT real.}$$


$$E_g = \frac{580 - 400}{400} \cdot 100 = 45\%$$

 5) Función de transferencia para una alimentación de 25 V:

El sistema no puede suministrar una tensión mayor que la tensión de alimentación. Por lo tanto, el sistema saturaría al alcanzar los 25 V y la FdT sería la siguiente:



 6) Margen de tensiones de entrada en el caso en que la tensión de alimentación sea de 25 V:



La ecuación de la recta es:


$$V_s = ax + b = G_{real}V_e + 1V = 580V_e + 1V$$

$$\text{Para } V_s=25V \quad V_e = \frac{V_s - 1}{580} = \frac{25 - 1}{580} = 41mV$$

Para un rango de tensiones de entrada entre 0 y 41 mV, el sistema funciona como un amplificador lineal. A partir de 41 mV, la salida satura.

 **PROBLEMA 8**

Calcular el ancho de banda (BW) del siguiente circuito:



**SOLUCIÓN**

Analizando el circuito en el dominio de la frecuencia, obtenemos:

$$v_s(j\omega) = v_e(j\omega) \frac{Z_C}{Z_R + Z_C} = v_e(j\omega) \frac{1}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

multiplicando y dividiendo por  $j\omega C$  tenemos:

$$v_s(j\omega) = v_e(j\omega) \frac{1}{RCj\omega + 1}$$


siendo la función de transferencia:

$$\frac{v_s}{v_e}(j\omega) = \frac{1}{RCj\omega + 1}$$

¿Cuál será la ganancia máxima?

Si se toma  $\omega \rightarrow 0$   $\left| \frac{v_s}{v_e} \right| = 1$

Mientras que si se toma  $\omega \rightarrow \infty$   $\left| \frac{v_s}{v_e} \right| \rightarrow 0$

 

Por tanto la ganancia máxima  $G_{\max} = 1$ .

Se trata de un filtro paso bajo y por lo tanto sólo tendrá una frecuencia de corte, la superior ( $f_{cs}$ ). Para calcular dicha frecuencia se debe buscar la frecuencia a la que el módulo de la ganancia máxima disminuye en 3dB:

$$\left| \frac{v_s}{v_e}(j\omega_{cs}) \right| = \frac{G_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1+(RC\omega_{cs})^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$1+(RC)^2\omega_{cs}^2 = 2$$


$$\omega_{cs} = \frac{1}{RC} ; \quad f_{cs} = \frac{1}{2\pi RC}$$

Al ser un filtro paso bajo la frecuencia de corte inferior es cero y el ancho de banda coincide con la frecuencia de corte superior:

$$BW = f_{cs} - f_{ci} = \frac{1}{2\pi RC}$$

 
**PROBLEMA 9**

Calcular el *slew rate* de un amplificador de ganancia  $G = 10$  (20dB), alimentado a tensión simétrica de  $\pm 15V$  y con intensidad de salida máxima de 1 mA cuando se le conecta a la salida una carga capacitiva  $C_L = 1nF$ .




 **SOLUCIÓN**

Para calcular el *slew rate* toma una señal de entrada que sature la salida y que sea abrupta (señal cuadrada), por ejemplo una señal cuadrada de  $\pm 2V$ .




Multiplicada por la ganancia, esta señal de entrada debería producir en la salida una señal cuadrada de igual frecuencia pero amplificada 10 veces, es decir, una señal de  $\pm 20V$ . Puesto que el amplificador se alimenta a tensión simétrica de  $\pm 15V$ , no se podrá obtener la tensión anterior puesto que el amplificador satura a la tensión de alimentación. Por tanto a la salida se obtendrá una señal de igual frecuencia a la de entrada pero variando entre  $+15V$  y  $-15V$ .

 

Cuando el amplificador trate de entregar esta tensión de salida, la corriente suministrada será máxima en el momento en el que se produzca un paso de +15V a -15V o viceversa, es decir en las pendientes (flancos) de la señal cuadrada. El *slew rate* limita estas pendientes retardando el paso de saturación positiva a negativa y al contrario, limitando por tanto la frecuencia máxima de trabajo del amplificador.

 Si se analiza el momento en que se produce el flanco de subida, en ese instante el circuito de salida del amplificador será una fuente de corriente de valor igual a la corriente máxima.



Si se analiza la evolución temporal de  $v_s$  se tiene:

$$v_s(t) = \frac{1}{C_L} \int I_c(t) dt = \frac{1}{C_L} \int I_{max} dt = \frac{I_{max}}{C_L} \int dt = \frac{I_{max}}{C_L} \cdot t$$

Puesto que el *slew rate* viene definido como:

$$SR = \left| \frac{dv_s(t)}{dt} \right|_{\max}$$

$$SR = \frac{dv_s(t)}{dt} = \frac{I_{\max}}{C_L} = \frac{1A}{1nF} = 10^9 V/s = 1V/ns$$






# TEMA 3

## *BLOQUES FUNCIONALES*


---



## PROBLEMA 1

 

 El circuito de la figura representa un sensor lineal potenciométrico de posición. Al desplazarse el cursor potenciométrico (terminal L), varía el parámetro  $a$  del modo siguiente:



Las especificaciones del sensor son las siguientes:

Rango [0.....50mm]

Resistencia  $R = 1k\Omega \pm 10\%$

$V_{DC(max)} = 32V$

$R_e \geq 10M\Omega$


Se pide:

- 1) Obtener el equivalente de Thévenin de la señal  $V_s$ .
- 2) ¿Qué significado tiene la especificación  $R_e \geq 10M\Omega$ ? ¿Qué sucedería si  $R_e$  fuera de valor muy bajo?
- 3) ¿Qué error absoluto y relativo máximos se cometen al conectar una resistencia  $R_e = 10M\Omega$  a la salida del potenciómetro?
- 4) ¿Qué tipo de amplificador se necesitaría para amplificar la señal de salida  $V_s$ ?

## SOLUCIÓN

 1) Cálculo del circuito equivalente de Thévenin:

- Equivalente de Thévenin visto desde el terminal H:




Tensión de Thévenin:

Aplicando la fórmula del divisor de tensión obtenemos:

$$V_{th(H)} = V_{DC} \frac{aR}{aR + (1-a)R} = aV_{DC}$$

Impedancia de Thévenin:

 Cortocircuitando las fuentes de tensión, el circuito queda del siguiente modo:




$$Z_{th(H)} = aR \parallel (1-a)R = \frac{aR \times (1-a)R}{aR + (1-a)R} = Ra(1-a)$$

Puesto que el terminal L es la masa del sistema, el equivalente de Thévenin completo es el equivalente de Thévenin del terminal H, siendo L el terminal de masa.

 2) Especificación del fabricante  $R_e \geq 10M\Omega$ :

$R_e$  hace referencia a la resistencia de entrada al sistema de procesamiento analógico. Ésta se conecta a los terminales H y L de la señal. De este modo se crea un divisor resistivo:



$$V_S = V_{th} \frac{R_e}{R_e + Z_{th}}$$

Si  $R_e$  tiene un valor muy bajo, el término  $\frac{R_e}{R_e + Z_{th}}$  es un factor de atenuación muy inferior a 1, y por tanto a la salida se tendría una tensión  $V_s$  correspondiente a la tensión de Thévenin atenuada, perdiéndose así parte de la señal a procesar.

3) Cálculo del error:

$$\text{Error absoluto} = |\text{valor real} - \text{valor ideal}| = |V_{s(\text{real})} - V_{s(\text{ideal})}|$$

Al conectar  $R_e = 10M\Omega$  tenemos un valor real de  $V_s$ :

$$V_S = V_{th} \frac{10^6}{10^6 + Z_{th}}$$

La tensión  $V_s$  ideal sería  $V_{s(\text{ideal})} = V_{th}$ . En este caso la impedancia de entrada del sistema  $R_e$  sería muy elevada (prácticamente infinita).

Para considerar el peor de los casos y así contemplar el error máximo, en que  $V_{s(\text{real})}$  difiera al máximo de  $V_{s(\text{ideal})}$ , debemos escoger el valor máximo de  $Z_{th}$ .

Como se vio en el problema 4 del tema 2, el valor máximo de  $Z_{th}$  es de  $250\Omega$  (basta con derivar en función de  $a$  la  $Z_{th}$  igualar a 0, despejar  $a$  ( $a=0.5$ ), y calcular la  $Z_{th}$  máxima). Para  $a=0.5$  tenemos el valor máximo de  $250\Omega$  de  $Z_{th}$ .

$$V_{s(\text{real})} = V_{th} \frac{10^6}{10^6 + 250} = aV_{DC} \frac{10^6}{10^6 + 250} = 0.5 \times 30 \frac{10^6}{10^6 + 250} = 14.996V$$

$$V_{s(ideal)} = V_{th} = aV_{DC} = 0.5 \times 30 = 15V$$

$$\text{Error absoluto: } E_{abs} = |14.996 - 15| = \boxed{0.004V} \quad E_{abs} = 0.004V$$

$$\text{Error relativo: } E_{rel} = \frac{|V_{s(real)} - V_{s(ideal)}|}{V_{s(ideal)}} 100 = \frac{|14.996 - 15|}{15} 100 = 0.026\%$$

$$\boxed{E_{rel} = 0.026\%}$$

4) Tipo de amplificador necesario para tratar la señal:


Puesto que se trata de una señal de tensión, sería necesario emplear un amplificador de tensión con alta impedancia de entrada para amplificar la señal sin pérdida de tensión por efecto de carga. Además se trata de una señal *single-ended* y por tanto el amplificador empleado puede ser tanto diferencial como no diferencial.

**PROBLEMA 2**


En un invernadero industrial para la fabricación de azafrán el ciclo de iluminación es regulado por un circuito de control automático. Este circuito se compone de un sensor cuya impedancia de salida es variable entre  $10\text{M}\Omega$  y  $1\text{G}\Omega$  y contiene un fotodiodo atravesado por una intensidad variable en función de la luz que recibe. Para tratar la señal (luz), justificar qué tipo de señal debería ser amplificada por el sistema de procesado analógico.

 **SOLUCIÓN**


El equivalente de Thévenin de la señal de salida del sensor sería:



El equivalente de Norton sería:

 

Para el control de la iluminación se necesita un circuito de procesado analógico. Éste constaría de una primera etapa amplificadora que recogería la señal de salida del sensor. Puesto que la impedancia de Norton es elevada ( $10\text{M}\Omega$  a  $1\text{G}\Omega$ ), y la señal es una intensidad variable, sería adecuado emplear un amplificador de intensidad con una impedancia de entrada mucho menor que la impedancia de Norton de la señal. De este modo, prácticamente toda la intensidad que suministra la señal entrará en el amplificador.

 

### PROBLEMA 3

Se desea amplificar la señal proporcionada por un fotodiodo cuya salida de corriente varía entre  $0\mu\text{A}$  (oscuridad) y  $1\mu\text{A}$  (máxima luminosidad) y cuya impedancia de salida está comprendida entre  $10\text{M}\Omega$  y  $20\text{M}\Omega$ .

Se emplea un convertidor corriente a tensión cuya ganancia es  $10^6 \text{ V/A}$  y cuya impedancia de salida es de  $50 \Omega$ .


Se pide:

- 1) Calcular el valor de la resistencia de carga mínima a conectar a la salida del convertidor para que el error debido a este acoplamiento entre impedancias sea menor de  $0.01\%$ .
- 2) Calcular la impedancia de entrada máxima del convertidor para que el error debido al acoplamiento de impedancias entre el fotodiodo y este convertidor sea menor del  $0.01\%$ .

### SOLUCIÓN

 - 1) Cálculo del valor de la resistencia de carga mínima para que el error debido a este acoplamiento entre impedancias sea menor de  $0.01\%$ .

El circuito equivalente de la señal (fotodiodo) y del sistema es el siguiente:



El error debido al acoplamiento de impedancias es un error multiplicativo, un error de ganancia y por lo tanto viene dado en valor relativo:

$$E_{rel} = \frac{|V_{s(real)} - V_{s(ideal)}|}{V_{s(ideal)}} 100 = 0.01$$

En el caso ideal, la impedancia de salida del convertidor es nula y se cumple:

$$V_{s(ideal)} = G \times i_e$$



En el caso real debemos contemplar la impedancia de salida del convertidor y aparece un divisor de tensión:

$$V_{s(real)} = G \times i_e \frac{R_L}{R_L + Z_s}$$

$$E_{rel} = \frac{|V_{s(real)} - V_{s(ideal)}|}{V_{s(ideal)}} 100 = \frac{\left| G \times i_e \frac{R_L}{R_L + Z_s} - G \times i_e \right|}{G \times i_e} 100 = \frac{\left| \frac{R_L}{R_L + Z_s} - 1 \right|}{1} 100 < 0.01$$

$$E_{rel} = \frac{\left| \frac{R_L}{R_L + 50\Omega} - 1 \right|}{1} 100 < 0.01$$

$$R_{L(min)} \approx 500k\Omega$$

- 2) Cálculo del valor de la impedancia de entrada máxima para que el error debido a este acoplamiento entre impedancias sea menor de 0.01%.

El error debido al acoplamiento de impedancias es un error multiplicativo, un error de ganancia y por lo tanto viene dado en valor relativo:

$$E_{rel} = \frac{|i_e(real) - i_e(ideal)|}{i_e(ideal)} 100 = 0.01$$

En el caso ideal, la impedancia de entrada del convertidor es nula y se cumple:

$$i_e(ideal) = I_{luz}$$

En el caso real debemos contemplar la impedancia de entrada del convertidor y aparece un divisor de intensidad:

$$i_e(real) = I_{luz} \frac{Z_N}{Z_N + Z_e}$$

$$E_{rel} = \frac{|i_e(real) - i_e(ideal)|}{i_e(ideal)} 100 = \frac{\left| I_{luz} \frac{Z_N}{Z_N + Z_e} - I_{luz} \right|}{I_{luz}} 100 = \frac{\left| \frac{Z_N}{Z_N + Z_e} - 1 \right|}{1} 100 < 0.01$$

Debemos considerar el peor de los casos, es decir cuando la impedancia de Norton es mínima, consume más corriente y el error es mayor:

$$Z_N = 10M\Omega$$

$$E_{rel} = \left| \frac{10 \times 10^6}{10 \times 10^6 + Z_e} - 1 \right| \cdot 100 < 0.01$$

$$Z_{e(max)} \approx 1k\Omega$$


**PROBLEMA 4**

Se utiliza un convertidor tensión a corriente (amplificador de transconductancia) para tratar la señal proveniente de un sensor de temperatura cuya impedancia de salida máxima es  $0.5 \Omega$  y su sensibilidad  $10 \text{ mV}/^\circ\text{C}$ .

Se desea que la salida de corriente del convertidor vaya a un lazo de corriente de 15 metros de longitud y una resistencia de carga de  $50 \Omega$  ( $R_L$ ). La ganancia del convertidor es de  $20 \text{ mA}/\text{V}$  y cada cable de 15 m tiene una resistencia de  $3 \Omega$ .

Se pide:

 - 1) Calcular la impedancia de entrada  $Z_e$  mínima del convertidor para que el error debido a la adaptación de impedancias sea menor del 0.01%.
- 2) Calcular la impedancia de salida  $Z_s$  mínima del convertidor para que el error debido a la adaptación de impedancias sea menor del 0.01%.



**SOLUCIÓN**

- 1) Cálculo del valor de la resistencia de entrada mínima  $Z_e$  del convertidor para que el error debido a este acoplamiento entre impedancias sea menor de 0.01%.

El error debido al acoplamiento de impedancias es un error multiplicativo, un error de ganancia y por lo tanto viene dado en valor relativo:

$$E_{rel} = \frac{|U_{e(real)} - U_{e(ideal)}|}{U_{e(ideal)}} 100 = 0.01\%$$

En el caso ideal, la impedancia de entrada del convertidor es infinita y se cumple:

$$U_{e(ideal)} = V_{th}$$

En el caso real debemos contemplar la impedancia de entrada del convertidor y aparece un divisor de tensión:

$$U_{e(real)} = V_{th} \frac{Z_e}{Z_e + Z_{th}}$$

$$E_{rel} = \frac{|U_{e(real)} - U_{e(ideal)}|}{U_{e(ideal)}} 100 = \frac{\left| V_{th} \frac{Z_e}{Z_e + Z_{th}} - V_{th} \right|}{V_{th}} 100 = \frac{\left| \frac{Z_e}{Z_e + 0.5} - 1 \right|}{1} 100 < 0.01$$

$$Z_{e(min)} \approx 5k\Omega$$

- 2) Cálculo del valor de la impedancia de salida mínima para que el error debido a este acoplamiento entre impedancias sea menor de 0.01%.

El error debido al acoplamiento de impedancias es un error multiplicativo, un error de ganancia y por lo tanto viene dado en valor relativo:

$$E_{rel} = \frac{|i_s(real) - i_s(ideal)|}{i_s(ideal)} 100 = 0.01$$

En el caso ideal, la impedancia de salida del convertidor es infinita y se cumple:

$$i_s(ideal) = I_0 = u_e \times 20mA/V$$

En el caso real debemos contemplar la impedancia de salida del convertidor y aparece un divisor de intensidad:

$$i_e(real) = I_0 \frac{Z_s}{Z_s + 2R_c + R_L}$$


$$E_{rel} = \frac{|i_s(real) - i_s(ideal)|}{i_s(ideal)} 100 = \frac{\left| I_0 \frac{Z_s}{Z_s + 2R_c + R_L} - I_0 \right|}{I_0} 100 = \frac{\left| \frac{Z_s}{Z_s + 6 + 500} - 1 \right|}{1} 100 < 0.01$$

$$Z_{s(min)} \approx 5M\Omega$$

**PROBLEMA 5**

Dado el circuito de la figura en el que se muestra el equivalente de Thévenin de una señal conectada a un amplificador de tensión, se pide:

 - 1) Cuantificar el error provocado por el acoplamiento entre las impedancias de salida de la señal y la impedancia de entrada del amplificador.
- 2) Justificar de qué tipo de error se trata (de ganancia, de offset o ninguno de ellos).



**SOLUCIÓN**

- 1) Cálculo del error provocado por el acoplamiento entre las impedancias de salida de la señal y la impedancia de entrada del amplificador.

El error debido al acoplamiento de impedancias es un error multiplicativo, un error de ganancia y por lo tanto viene dado en valor relativo:

$$E_{rel} = \frac{|V_{e(real)} - V_{e(ideal)}|}{V_{e(ideal)}} 100 = 0.01\%$$

En el caso ideal, la impedancia de entrada del convertidor es infinita y se cumple:

$$V_{e(ideal)} = V_{th}$$

En el caso real debemos contemplar la impedancia de entrada del convertidor y aparece un divisor de tensión:

$$V_{e(real)} = V_{th} \frac{Z_e}{Z_e + Z_{th1} + Z_{th2}}$$

$$E_{rel} = \frac{|V_{e(real)} - V_{e(ideal)}|}{V_{e(ideal)}} 100 = \frac{\left| V_{th} \frac{Z_e}{Z_e + Z_{th1} + Z_{th2}} - V_{th} \right|}{V_{th}} 100 = \frac{\left| \frac{Z_e}{Z_e + Z_{th1} + Z_{th2}} - 1 \right|}{1} 100$$

Debemos de considerar el peor de los casos es decir el caso en que las impedancias de Thévenin son máximas:

$$Z_{th1} = Z_{th2} = 300\Omega$$

$$E_{rel} = \frac{\left| \frac{Z_e}{Z_e + Z_{th1} + Z_{th2}} - 1 \right|}{1} 100 = \frac{\left| \frac{10^6}{10^6 + 300 + 300} - 1 \right|}{1} 100 = 0.059$$

$$E_{rel} \approx 0.06\%$$

2) Tipo de error:

Como hemos dicho anteriormente se trata de un error de ganancia o error multiplicativo. Justifiquemos este hecho:

El error relativo:

$$E_{rel} = \left| \frac{Z_e}{Z_e + Z_{th1} + Z_{th2}} - 1 \right| \cdot 100$$

se mantiene constante para todas las tensiones de entrada.


En cambio, el error absoluto:

$$E_{abs} = \left| V_{e(real)} - V_{e(ideal)} \right| = \left| V_{th} \frac{Z_e}{Z_e + Z_{th1} + Z_{th2}} - V_{th} \right|$$

varía con la tensión de entrada, con la tensión de Thévenin.

El error aparece debido al término multiplicativo:  $\frac{Z_e}{Z_e + Z_{th1} + Z_{th2}}$  que se multiplica por la tensión de Thévenin, la tensión de entrada ideal.

 Si representamos gráficamente dicho error tendríamos:



Como vemos la pendiente de la función cambia, es pues un error de ganancia.






# TEMA 4

## *EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL*

---



## PROBLEMA 1

 

En el circuito de la figura se pide calcular:

- 1) La ganancia de tensión  $V_o/V_i$ .
- 2) La impedancia de entrada  $Z_i$  vista desde el terminal i.
- 3) La impedancia de salida  $Z_{oT}$ .

## SOLUCIÓN

- 1) Cálculo de la ganancia de tensión:

Puesto que el sistema está realimentado negativamente, el AO funciona en régimen lineal y podemos aplicar la metodología propuesta:

1.  $V_+ = V_-$  e  $i_+ = i_- = 0$  (puesto que la realimentación es negativa y si consideramos las características ideales de impedancia de entrada y de ganancia infinitas del AO).
2. Cálculo del potencial en los puntos que sea posible:  
 $V_+ = 0$ , y puesto que  $V_- = V_+$ ,  $V_- = V_+ = 0$
3. Etiquetar intensidades:  $i_1$  e  $i_2$  (ver figuras apartado 2)
4. Análisis del circuito mediante Kirchoff:


$$i_1 = i_2$$

$$V_i/R_1 = -V_o/R_2$$

5. Ganancia del sistema:  $V_i/V_o = -R_2/R_1$

Esta misma metodología se empleará en los problemas posteriores de manera más directa y resumida.

2) Cálculo de la impedancia de entrada:

 

Conectando un generador a la entrada,


$$Z_i = V_g / i_1$$

Puesto que  $V_- = V_+ = 0$  (conexión a tierra virtual), se cumple:

$$Z_i = V_g / i_1 = R_1$$

$$\boxed{Z_i = R_1}$$

3) Cálculo de la impedancia de salida:

 


La impedancia de salida del sistema es aproximadamente

$$Z_{OT} \cong Z_o / A$$

Siendo  $Z_o$  la impedancia de salida del AO. En efecto esta aproximación se cumple cuando la salida realimentada coincide con la salida del AO.

## PROBLEMA 2

 

En el circuito de la figura se pide calcular:

- 1) La ganancia de tensión  $V_o/V_i$ .
- 2) La impedancia de entrada  $Z_i$  vista desde el terminal i.
- 3) La impedancia de salida  $Z_o$ .

## SOLUCIÓN

- 1) Ganancia de tensión

Realimentación negativa  $V_- = V_+$


Como  $V_+ = V_i = V_- = V_A$  y además por la entrada inversora (terminal negativo) no circula intensidad, aplicando la fórmula del divisor de tensiones, se tiene:

$$V_A = V_o \frac{R_1}{R_1 + R_2} = V_i$$

y por tanto la función de transferencia del circuito es:

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$


- 2) Impedancia de entrada  $Z_i$  :

 

Conectando la fuente de tensión  $V_g$  al terminal de entrada, se tiene:

$$Z_i = R_3 = \frac{V_g}{i}$$

3) Impedancia de salida  $Z_o$ , del mismo modo que en el problema anterior, se obtiene:  
 $Z_o = 0$

 **PROBLEMA 3**

En el circuito de la figura se pide calcular:

- 1) La ganancia de tensión  $V_o/V_i$ .
- 2) La impedancia de entrada  $Z_i$  vista desde el terminal i.
- 3) La impedancia de salida  $Z_o$ .

**SOLUCIÓN**

- 1) Ganancia de tensión

Debido a la realimentación negativa  $V_+ = V_-$ .


Por el terminal negativo del AO no circula intensidad, por lo tanto  $V_- = V_o$ .

Por el terminal negativo tampoco circula intensidad, por lo tanto  $V_i = V_+$ .

Luego se cumple que  $V_o = V_i$ , y por tanto la función de transferencia del circuito es:

$$\frac{V_o}{V_i} = 1$$

- 2) Impedancia de entrada  $Z_i$ :

 

Conectando la fuente de tensión  $V_g$  al terminal de entrada, se tiene:

$$Z_i = \frac{V_g}{i} = \frac{V_g}{0} \rightarrow Z_i \Rightarrow \infty$$


3) Impedancia de salida  $Z_o$  :

Por coincidir la salida del sistema con la salida del amplificador operacional (terminal realimentado), se tiene:

$$Z_o = 0$$



## PROBLEMA 4

 

En el circuito de la figura se pide calcular:

- 1) La ganancia de tensión  $V_o/(V_2-V_1)$ .
- 2) La impedancia de entrada  $Z_{di}$  entre los dos terminales de entrada al sistema.

## SOLUCIÓN

- 1) Ganancia de tensión  $\frac{V_o}{(V_2 - V_1)}$

- Por la realimentación negativa del operacional 1,  $V_{1-} = V_{1+} = V_1$

y aplicando la fórmula del divisor de tensiones, se tiene:

$$V_{1-} = V_1 = V_{o1} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{o1} = V_1 \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

- Debido a la realimentación negativa del operacional 2,  $V_{2-} = V_{2+} = V_2$

y aplicando la fórmula del divisor de tensiones, se tiene:

$$(V_{2-} - V_{o1}) = (V_o - V_{o1}) \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_2 - V_1 \frac{R_1 + R_2}{R_2} = \left( V_o - V_1 \frac{R_1 + R_2}{R_2} \right) \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_2 - V_1 \frac{R_1 + R_2}{R_2} = V_o \frac{R_1}{R_1 + R_2} - V_1 \frac{R_1}{R_2}$$


$$V_2 - V_1 \left( \frac{R_1 + R_2}{R_2} - \frac{R_1}{R_2} \right) = V_o \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_2 - V_1 = V_o \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

y por tanto la función de transferencia del circuito es:

$$\frac{V_o}{V_2 - V_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

 
2) Impedancia de entrada  $Z_i$ , vista del terminal 1 al terminal 2:



Conectando la fuente de tensión  $V_g$  entre los terminales de entrada (1 y 2) y sabiendo que no circula corriente por los terminales de entrada de los AO, se tiene:

$$Z_i = \frac{V_2 - V_1}{i} = \frac{V_g}{i} = \frac{V_g}{0} = \infty$$

## PROBLEMA 5

 

En el circuito de la figura se pide calcular:

- 1) La ganancia de tensión  $V_o/(V_2-V_1)$ .
- 2) La impedancia de entrada  $Z_{di}$  entre los dos terminales de entrada al sistema.

## SOLUCIÓN

- 1) Ganancia de tensión  $\frac{V_o}{(V_2 - V_1)}$

Debido a la realimentación negativa, se tiene:  $V_+ = V_-$

Sabiendo que por el terminal positivo no entra intensidad al AO, se plantea el divisor de tensiones:

$$V_+ = V_2 \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Por lo tanto se puede resolver el circuito de la forma:

$$(V_- - V_1) = (V_o - V_1) \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\left( V_2 \frac{R_2}{R_1 + R_2} - V_1 \right) = (V_o - V_1) \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$


$$V_2 \frac{R_2}{R_1 + R_2} - V_1 \left( 1 - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) = V_o \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_2 \frac{R_2}{R_1 + R_2} - V_1 \frac{R_2}{R_1 + R_2} = V_o \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

y por tanto la función de transferencia del circuito es:

$$\frac{V_o}{(V_2 - V_1)} = \frac{R_2}{R_1}$$

 2) Impedancia de entrada diferencial  $Z_i$  entre los terminales 1 y 2 se hallará conectando una fuente de tensión  $V_g$  entre los terminales implicados, de forma que:



$$Z_i = \frac{V_2 - V_1}{i} = \frac{V_g}{i}$$

$$Z_i = \frac{[R_1 \cdot i + R_2 \cdot i] - [-R_1 \cdot i - R_2 \cdot i + V_o]}{i}$$


$$Z_i = 2R_1 + 2R_2 - \frac{V_o}{i}$$

$$V_o = R_2 \cdot i + V_- = R_2 \cdot i + V_+ = R_2 \cdot i + R_2 \cdot i = 2R_2 \cdot i$$

$$Z_i = 2R_1 + 2R_2 - 2R_2$$

$$Z_i = 2R_1$$

## PROBLEMA 6

 

En el circuito de la figura se pide calcular:

- 1) La ganancia de tensión  $V_o/(V_2-V_1)$ .
- 2) La impedancia de entrada  $Z_{di}$  entre los dos terminales de entrada al sistema.

## SOLUCIÓN

1) Ganancia de tensión  $\frac{V_o}{(V_2 - V_1)}$

- Debido a la realimentación negativa del operacional 1,  $V_{1-} = V_{1+} = 0$

- Debido a la realimentación negativa del operacional 2,  $V_{2-} = V_{2+} = 0$

Aplicando la fórmula del divisor de tensiones:

$$(V_{1-} - V_1) = (V_{o1} - V_1) \frac{R_1}{2R_1}$$

$$-V_1 = \frac{(V_{o1} - V_1)}{2} \Rightarrow V_{o1} = -V_1$$

Además:

$$i_{o1} + i_2 = i_3$$


$$\frac{V_{o1}}{R_2} + \frac{V_2}{R_2} = -\frac{V_o}{R_3}$$

$$-V_1 + V_2 = -\frac{V_o}{R_3} R_2$$

y por tanto la función de transferencia del circuito es:

$$\frac{V_o}{(V_2 - V_1)} = -\frac{R_3}{R_2}$$

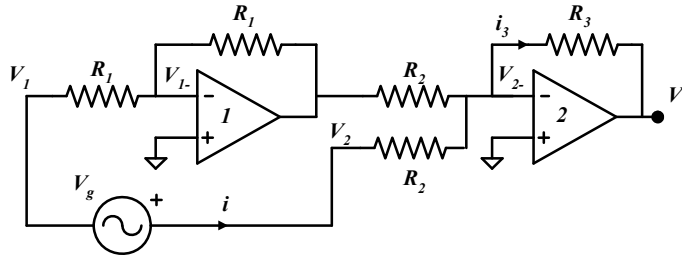2) La Impedancia de entrada diferencial  $Z_i$  entre los terminales 1 y 2 se hallará conectando una fuente de tensión diferencial  $V_g$  entre los terminales implicados, de forma que:



$$Z_i = \frac{V_2 - V_1}{i} = \frac{V_g}{i}$$

$$V_2 = R_2 \cdot i + V_{2-} \quad \text{siendo } V_{2-} = 0$$

$$V_1 = -R_1 \cdot i + V_{1-} \quad \text{siendo } V_{1-} = 0$$

$$Z_i = \frac{R_1 \cdot i + R_2 \cdot i}{i} = R_2 + R_1$$

$$Z_i = R_2 + R_1$$

# TEMA 5


## *AMPLIFICADORES CON AO*

---





**PROBLEMA 1**

 


El circuito de la figura muestra un amplificador de tensión compuesto por 2 etapas y conectado a un sensor cuyo equivalente de Thevenin se muestra también en la figura. Se pide:

- 1) Representar el circuito de la figura esquematizando cada etapa según su equivalente en cuadripolo.
- 2) Calcular la expresión de  $V_L/V_g$  como producto de ganancias de los cuadripolos de tensión.
- 3) Calcular el error máximo a la salida debido al acoplamiento de impedancias.
- 4) Teniendo en cuenta la corriente máxima de salida del AO (ver hoja de características), calcular el valor mínimo de  $R_L$  para que el sistema funcione correctamente, es decir, para que la tensión de salida sea la tensión calculada independiente del valor de la carga.

**SOLUCIÓN**

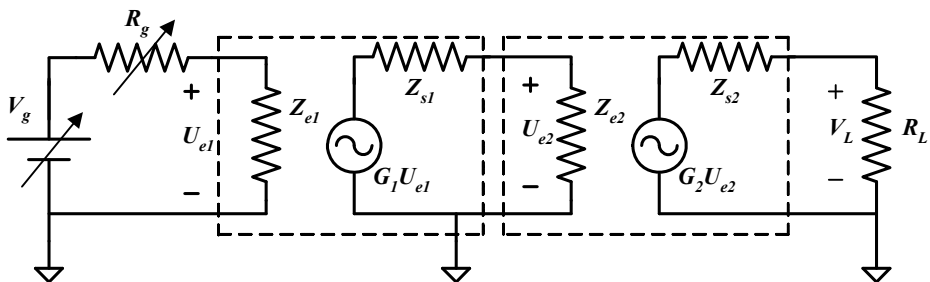- 1) El sistema amplificador se puede esquematizar según su equivalente en cuadripolo de la siguiente manera:



Cada una de las dos etapas es un amplificador inversor. Las ganancias son respectivamente:

$$G_1 = -R_2/R_1 = -10$$

$$G_2 = -R_4/R_3 = -10$$

Las impedancias de entrada son respectivamente:

$$Z_{e1} = R_1 = 1K\Omega$$

$$Z_{e2} = R_3 = 1K\Omega$$

Las impedancias de salida son nulas en ambos casos.

$$Z_{s1} = Z_{s2} = 0$$

2) Cálculo de la expresión de  $V_L/V_g$  como producto de ganancias de los cuadripolos de tensión.

Analizando el circuito equivalente en cuadripolos tenemos:

$$U_{e1} = V_g \frac{Z_{e1}}{Z_{e1} + R_g} = V_g \frac{R_1}{R_1 + R_g}$$

$$U_{e2} = G_1 U_{e1} \frac{Z_{e2}}{Z_{e2} + Z_{s1}} = \left(-\frac{R_2}{R_1}\right) V_g \frac{R_1}{R_1 + R_g} \frac{R_3}{R_3 + 0} = \left(-\frac{R_2}{R_1}\right) V_g \frac{R_1}{R_1 + R_g}$$

$$V_L = G_2 U_{e2} \frac{R_L}{R_L + Z_{s2}} = \left(-\frac{R_4}{R_3}\right) \left(-\frac{R_2}{R_1}\right) V_g \frac{R_1}{R_1 + R_g} \frac{R_L}{R_L + 0} = \left(-\frac{R_4}{R_3}\right) \left(-\frac{R_2}{R_1}\right) V_g \frac{R_1}{R_1 + R_g}$$

$$\frac{V_L}{V_g} = \left(-\frac{R_4}{R_3}\right) \left(-\frac{R_2}{R_1}\right) \frac{R_1}{R_1 + R_g} = G_2 G_1 \frac{R_1}{R_1 + R_g} = 10 \times 10 \times \frac{10^3}{10^3 + R_g} = \frac{10^5}{10^3 + R_g}$$

La ganancia del sistema total es el producto de las ganancias de cada etapa por el divisor de resistencias debido a la adaptación de impedancias.

3) Cálculo del error máximo a la salida debido al acoplamiento de impedancias.

El acoplamiento de impedancias introduce un error de ganancia, por lo tanto calcularemos su valor relativo. Para considerar el peor de los casos consideraremos  $R_g$  máxima, es decir  $50\Omega$ :

$$E_{rel} = \frac{|V_{L(ideal)} - V_{L(real)}|}{V_{L(ideal)}} \cdot 100 = \frac{\left| G_2 \times G_1 \times V_g \frac{R_1}{R_1 + R_g} - G_2 \times G_1 \times V_g \right|}{G_2 \times G_1 \times V_g} \cdot 100$$


$$E_{rel} = \frac{\left| \frac{R_1}{R_1 + R_g} - 1 \right|}{1} \cdot 100 = \frac{\left| \frac{10^3}{10^3 + 50} - 1 \right|}{1} \cdot 100 = 4.7\%$$

4) Cálculo del valor mínimo de  $R_L$  para que el sistema funcione correctamente, es decir, para que la tensión de salida sea la tensión calculada independiente del valor de la carga.

Como hemos calculado en el apartado 2, la tensión  $V_L$  de salida no depende de la carga  $R_L$ , sino de los parámetros del amplificador. Sin embargo, el AO tiene una corriente máxima de salida. Si la resistencia de carga fuera excesivamente pequeña, la tensión  $V_L (=R_L \cdot i_{L(max)})$  no podría alcanzar el valor esperado.

La corriente máxima de salida del AO 741C según las hojas de características es de 25 mA.

Si analizamos la etapa de salida:

 

La corriente  $i_e$  es máxima para  $R_g=0$  y  $U_{e2}=0.5V=50mV*10$

En este caso:

$$i_{e(max)}=0.5/R_3=0.5/1K=0.5mA$$

Para un valor de  $R_L$  mínimo, tendremos un valor de  $i_L$  máximo, y por tanto el AO estará entregando el máximo de su corriente:  $i_{out}=25mA >> i_{e(max)}$ .

Por tanto:  $i_L \cong i_{out} = 25mA$

Además  $V_{L(max)}=0.5*G_2=0.5*10=5V$


Así tendremos:

$$R_{L(min)}=V_L/i_L=5V/25mA=200\Omega$$

Si la  $R_L$  disminuye, cuando  $V_L$  debería ser 5V, la caída de tensión en la resistencia  $V_L$  dependerá de la carga:

$$V_L=i_{out(max)}*R_L < 5V$$

**PROBLEMA 2**

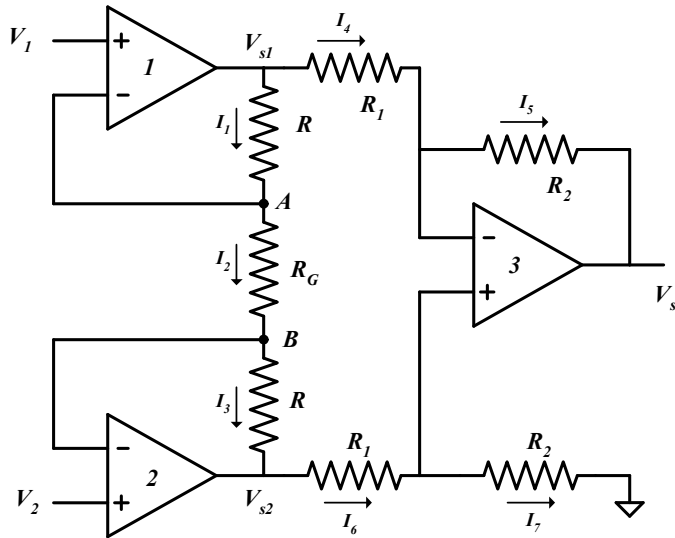

Para el circuito de la figura se pide:

- 1) Calcular la ganancia de tensión diferencial  $G=V_s/(V_2- V_1)$
- 2) Calcular la impedancia de entrada  $Z_{ed}$  diferencial.
- 3) Calcular la impedancia de salida  $Z_s$ .
- 4) Decir de qué tipo de amplificador se trata.

**SOLUCIÓN**

- 1) Cálculo de la ganancia diferencial  $G=V_s/(V_2- V_1)$

Los tres AO están realimentados negativamente, y por lo tanto  $V_+ = V_-$  en los tres casos.

• Fijamos los puntos del potencial conocido :

AO1: Punto A:  $V_A = V_{1-} = V_{1+} = V_1$

AO2: Punto B:  $V_B = V_{2-} = V_{2+} = V_2$

AO3: Aplicando la fórmula del divisor de tensiones:

$$V_{3+} = \frac{V_{s2} \cdot R_2}{R_1 + R_2} = V_{3-}$$

- Etiquetando intensidades y aplicando la 1ª ley de Kirchoff:

$$I1 = I2 = I3:$$


Puesto que:  $i_{1+} = i_{1-} = i_{2+} = i_{2-} = 0$

$$\frac{V_{s1} - V_A}{R} = \frac{V_A - V_B}{R_G} = \frac{V_B - V_{s2}}{R}$$

$$\frac{V_{s1} - V_{1-}}{R} = \frac{V_{1-} - V_{2-}}{R_G} = \frac{V_{2-} - V_{s2}}{R}$$

 (1)

$$\begin{array}{c} \longleftrightarrow \\ \frac{V_{s1} - V_1}{R} = \frac{V_1 - V_2}{R_G} = \frac{V_2 - V_{s2}}{R} \end{array}$$



(2)

$$(1) \quad V_{s1} = \frac{V_1 - V_2}{R_G} R + V_1 = V_1 \left( 1 + \frac{R}{R_G} \right) - \frac{R}{R_G} V_2$$

$$(2) \quad V_{s2} = \frac{V_2 - V_1}{R_G} R + V_2 = V_2 \left( 1 + \frac{R}{R_G} \right) - \frac{R}{R_G} V_1$$

Por otra parte  $i_{3+} = i_{3-} = 0$ , por lo tanto:  $I_4 = I_5$

$$\frac{V_{s1} - V_{3-}}{R_1} = \frac{V_{3-} - V_s}{R_2}$$

$$V_s = \frac{V_{3-} - V_{s1}}{R_1} R_2 + V_{3-} = V_{3-} \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) - \frac{R_2}{R_1} V_{s1} \quad (3)$$

Además se cumple:

$$V_{3-} = V_{3+} = V_{s2} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad (4)$$

Sustituyendo (2) en (4) :

$$V_{3-} = V_{3+} = V_{s2} \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \left[ V_2 \left( 1 + \frac{R}{R_G} \right) - \frac{R}{R_G} V_1 \right] \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Sustituyendo (4) y (1) en (3):

$$V_s = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \left[ V_2 \left( 1 + \frac{R}{R_G} \right) - \frac{R}{R_G} V_1 \right] \left[ \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) - \frac{R_2}{R_1} \left[ V_1 \left( 1 + \frac{R}{R_G} \right) \right] \right] + \frac{R_2}{R_1} \frac{R}{R_G} V_2$$

$$V_s = \frac{R_2}{R_1} V_2 \left( 1 + \frac{R}{R_G} \right) - \frac{R_2}{R_1} \frac{R}{R_G} V_1 - \frac{R_2}{R_1} V_1 \left( 1 + \frac{R}{R_G} \right) + \frac{R_2}{R_1} \frac{R}{R_G} V_2$$


$$V_s = V_2 \left[ \frac{R_2}{R_1} \left( 1 + \frac{R}{R_G} \right) + \frac{R_2}{R_1} \frac{R}{R_G} \right] - V_1 \left[ \frac{R_2}{R_1} \left( 1 + \frac{R}{R_G} \right) + \frac{R_2}{R_1} \frac{R}{R_G} \right]$$

$$G = \frac{V_s}{V_2 - V_1} = \frac{R_2}{R_1} \left( 1 + 2 \frac{R}{R_G} \right)$$

$$V_s = \frac{R_2}{R_1} \left( 1 + 2 \frac{R}{R_G} \right) (V_2 - V_1)$$

 2) Cálculo de  $Z_{ed}$ :

Para ello suponemos una fuente  $V_g$  entre  $V_2$  y  $V_1$ :



$$Z_e = V_g / I_g$$

$$I_g = 0 \text{ puesto que } i_{1+} = i_{2+} = 0$$

$$Z_e = V_g / 0 = \infty \quad \boxed{Z_e = +\infty}$$

3) Impedancia de salida:


$Z_s = 0$ , puesto que coincide el punto de realimentación con la salida del AO3.

4) Tipo de amplificador:

Se trata de un amplificador de instrumentación.



**PROBLEMA 3**

 

El circuito de la figura representa un amplificador diferencial con ajuste no lineal de ganancia. Se pide:

- 1) Calcular la ganancia de tensión diferencial  $G=V_s/(V_2- V_1)$  y demostrar que el ajuste de ganancia es no lineal.
- 2) Calcular la impedancia de entrada  $Z_{ed}$  diferencial.

**SOLUCIÓN**

1) Cálculo de  $G=V_s/(V_2- V_1)$ .

\* Debido a la realimentación negativa del AO1,  $V_- = V_+$

\* Cálculo de potenciales conocidos aplicando el teorema de Millman:

$$V_- = \frac{V_1 \frac{R_2}{2} + V_3 R_1}{\frac{R_2}{2} + R_1} \quad (1)$$

$$V_+ = \frac{V_2 \frac{R_2}{2} + V_4 R_1}{\frac{R_2}{2} + R_1} \quad (2)$$

\* Igualando (1) = (2)

$$V_1 \frac{R_2}{2} + V_3 R_1 = V_2 \frac{R_2}{2} + V_4 R_1 \quad (3)$$

\* Aplicando el teorema de Millman en  $V_3$  y  $V_4$ :

$$V_3 = \frac{\frac{V_-}{\frac{R_2}{2}} + \frac{V_s}{\frac{R_2}{2}} + \frac{V_4}{R_3}}{\frac{2}{\frac{R_2}{2}} + \frac{1}{R_3}} = \frac{V_- R_3 + V_s R_3 + V_4 \frac{R_2}{2}}{2R_3 + \frac{R_2}{2}} \quad (4)$$

$$V_4 = \frac{\frac{V_+}{\frac{R_2}{2}} + \frac{V_3}{R_3}}{\frac{2}{\frac{R_2}{2}} + \frac{1}{R_3}} = \frac{V_- R_3 + V_3 \frac{R_2}{2}}{2R_3 + \frac{R_2}{2}} \quad (5)$$

\* Despejando  $V_3$  en (4) y (5) se igualan y se obtiene:

$$\begin{aligned} V_3 \left( 2R_3 + \frac{R_2}{2} \right) - V_s R_3 - V_4 \frac{R_2}{2} &= V_4 \left( 2R_3 + \frac{R_2}{2} \right) - V_3 \frac{R_2}{2} \\ V_3 (2R_3 + R_2) + V_4 2R_3 &= V_s R_3 \\ V_3 &= \frac{V_s R_3 - 2R_3 V_4}{2R_3 + R_2} \quad (6) \end{aligned}$$

\* Sustituyendo (6) en (3):

$$\begin{aligned} V_1 \frac{R_2}{2} + R_1 \left( \frac{V_s R_3 - 2R_3 V_4}{2R_3 + R_2} \right) &= V_2 \frac{R_2}{2} + V_4 R_1 \\ -V_1 \frac{R_2}{2} + V_2 \frac{R_2}{2} + V_4 R_1 + \frac{2R_1 R_3 V_4}{2R_3 + R_2} &= \frac{R_1 R_3}{2R_3 + R_2} V_s \\ V_s &= \frac{(2R_3 + R_2) R_2}{R_1 R_3} \frac{R_2}{2} (V_2 - V_1) + V_4 \frac{(4R_1 R_3 + R_1 R_2)}{R_1 R_3} \end{aligned}$$


\*Nota: Como se puede observar, este circuito no se trata de un amplificador diferencial como inicialmente se preveía, ya que la ganancia también depende del potencial  $V_4$ .

Pero si se diseña  $R_1, R_2, R_3$  adecuadamente de manera que:

$$\frac{4R_1R_3 + R_1R_2}{R_1R_3} = 0$$

De esta forma tendríamos un amplificador diferencial puro.


2) Cálculo de  $Z_{ed}$ .

 

$$Z_{ed} = \frac{V_2 - V_1}{i} = \frac{V_g}{i}$$

$$Z_{ed} = 2R_1$$

**PROBLEMA 4**

 

El circuito de la figura representa un amplificador diferencial con ajuste lineal de ganancia. Se pide:

- 1) Calcular la ganancia de tensión diferencial  $G=V_s/(V_2- V_1)$  y demostrar que el ajuste de ganancia es lineal.
- 2) Calcular la impedancia de entrada  $Z_{ed}$  diferencial.

**SOLUCIÓN**

1) Cálculo de  $G=V_s/(V_2- V_1)$ .

\* Debido a la realimentación negativa del operacional 1,  $V_{1-} = V_{1+}$

y aplicando la fórmula del divisor de tensiones, tenemos:

$$V_{1+} = \frac{R}{R+R} V_1 = \frac{V_1}{2} = V_{1-} \tag{1}$$

\* La configuración del AO corresponde a una etapa inversora y por tanto:

$$V_{s2} = -\frac{R_2}{R_1} V_{s1} \tag{2}$$

Si etiquetamos las intensidades y aplicamos la 1ª ley de Kirchoff:  $i_1 = i_2$

$$\frac{V_2 - V_{1-}}{R} = \frac{V_{1-} - V_{s2}}{R} \tag{3}$$

\* Sustituyendo (1) y (2) en (3), se obtiene:


$$V_2 - \frac{V_1}{2} = \frac{V_1}{2} + \frac{R_2}{R_1} V_{s1}$$

$$2V_2 - V_1 = V_1 + 2\left(\frac{R_2}{R_1} V_{s1}\right)$$

$$2V_2 = 2V_1 + 2\left(\frac{R_2}{R_1} V_{s1}\right)$$

$$V_2 - V_1 = \frac{R_2}{R_1} V_{s1} \Rightarrow \frac{V_{s1}}{V_2 - V_1} = \frac{R_1}{R_2}$$


2) Cálculo de  $Z_{ed}$ .

 

$$Z_i = \frac{V_2 - V_1}{i} = \frac{V_g}{i}$$

$$Z_i = 2R$$

**PROBLEMA 5**

 

El circuito de la figura representa un amplificador diferencial con ajuste lineal de ganancia y supresión de la componente continua. Se pide:

- 1) Calcular la ganancia de tensión diferencial  $G=V_s/(V_2- V_1)$  en función de la frecuencia.
- 2) Calcular la impedancia de entrada  $Z_{ed}$  diferencial.
- 3) Representar el módulo de la función de transferencia (diagrama de Bode) y demostrar que cumple su función de suprimir la componente de continua. Se tomará  $R_1>R_2$

**SOLUCIÓN**

1) Cálculo de  $G=V_s/(V_2- V_1)$ .

\* Debido a la realimentación negativa del operacional 1,  $V_{1-} = V_{1+}$

y aplicando la fórmula del divisor de tensiones, tenemos:

$$V_{1+} = \frac{R}{R + R} V_1 = \frac{V_1}{2}$$

\* Analizando el circuito, si etiquetamos las intensidades y aplicamos la 1ª ley de Kirchoff:

$$i_1 = i_2$$

$$\frac{V_2 - V_{1-}}{R} = \frac{V_{1-} - V_a}{R}$$

$$V_2 + V_a = 2V_{1-} = V_1$$

$$V_a = V_1 - V_2$$

\* Debido a la realimentación negativa del AO2:


$$V_{+2} = V_{-2} = 0$$

Además se cumple que  $i_3 = i_4$

$$\frac{V_a}{Z_c + R_2} = -\frac{V_s}{R_1} = \frac{(V_1 - V_2)}{Z_c + R_2} \quad \longrightarrow \quad \boxed{V_s = \frac{R_1 C j \omega}{1 + R_2 C j \omega} (V_2 - V_1)}$$

$Z_c = 1/j\omega C$

2) Cálculo de Zed.

 

$$Z_i = \frac{V_2 - V_1}{i} = \frac{V_g}{i}$$

$$Z_i = 2R$$

3) Representación del diagrama Bode.

$$G = \frac{v_s}{(V_2 - V_1)} = \frac{R_1 j \omega C}{1 + R_2 j \omega C} = \frac{j \omega / \omega_1}{1 + j \omega / \omega_2} = j \omega / \omega_1 \cdot \frac{1}{1 + j \omega / \omega_2}$$

$\overleftarrow{G_1}$        $\overleftrightarrow{G_2}$

donde:

$$\omega_1 = \frac{1}{R_1 C} \quad \omega_2 = \frac{1}{R_2 C}$$

función de transferencia  $G_2(j\omega) = \frac{1}{j\frac{\omega}{\omega_2} + 1}$

<p>- Para <math>\omega \rightarrow 0</math></p> $ G_2(j\omega)  = \frac{1}{0+1} = 1$ $G_2(dB) = 20 \log 1 = 0$	<p>- Para <math>\omega \rightarrow \infty</math></p> $ G(j\omega)  = \left  \frac{1}{j\frac{\omega}{\omega_2} + 1} \right  \rightarrow 0$ $G_2(dB) = 20 \log 0 = -\infty$
<p>- Para <math>\omega = \omega_2</math></p> $G_2(j\omega) = \frac{1}{j\frac{\omega_2}{\omega_2} + 1} = \frac{1}{j+1}$ $ G_2(j\omega)  = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ $G_2(dB) = 20 \log \frac{1}{\sqrt{2}} = -20 \log \sqrt{2} = -3dB$	<p>- Para <math>\omega \gg \omega_2</math></p> $G_2(j\omega) = \frac{1}{j\frac{\omega}{\omega_2} + 1}$ $ G_2(j\omega)  = \frac{1}{\sqrt{1^2 + \left(\frac{\omega}{\omega_2}\right)^2}}$ $\xrightarrow{\omega \gg \omega_2}  G_2(j\omega)  = \frac{1}{\frac{\omega}{\omega_2}} = \frac{\omega_2}{\omega}$ $G_2(dB) = 20 \log \frac{\omega_2}{\omega} = 20 \log \omega_2 - 20 \log \omega$

 
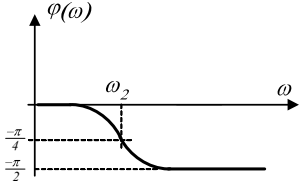


 


Diagrama de fase

<p>- Para <math>\omega \rightarrow 0</math></p> $ G_2(j\omega)  = \frac{1}{\sqrt{0+1}} = 1$ $\varphi(G_2) = \arctg G_2(j\omega)$ $\varphi(G_2) = \arctg \frac{0}{1} = \arctg(0) = 0^\circ$	<p>- Para <math>\omega \rightarrow \infty</math></p> $G_2(\omega) = \frac{1}{j\frac{\omega}{\omega_2} + 1}$ $\varphi(G_2) = \arctg \frac{0}{1} - \arctg \frac{\omega}{\omega_2}$ $\varphi(G_2) = \arctg(0) - \arctg(\infty) = 0 - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$
<p>- Para <math>\omega = \omega_2</math></p> $G_2(\omega) = \frac{1}{j+1}$ $\varphi(G_2) = \arctg \frac{0}{1} - \arctg \frac{1}{1} = 0 - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4}$	 <p>The graph shows the phase shift <math>\varphi(\omega)</math> in radians as a function of frequency <math>\omega</math>. The curve starts at 0 for low frequencies, passes through <math>-\pi/4</math> at the corner frequency <math>\omega_2</math>, and asymptotically approaches <math>-\pi/2</math> at high frequencies. Dashed lines indicate the values <math>\omega_2</math>, <math>-\pi/4</math>, and <math>-\pi/2</math> on the axes.</p>

función de transferencia  $G_1(j\omega) = \frac{j\omega}{\omega_1}$


<p>- Para <math>\omega \rightarrow 0</math></p> $ G_1(j\omega)  = 0$ $G_1(dB) = 20 \log 0 = -\infty$	<p>- Para <math>\omega \rightarrow \infty</math></p> $ G_1(j\omega)  = \left  \frac{j\omega}{\omega_1} \right  \rightarrow \infty$ $G_1(dB) = 20 \log \infty = \infty$
<p>- Para <math>\omega = \omega_1</math></p> $G_1(j\omega) = j \frac{\omega_1}{\omega_1} = j$ $ G_1(j\omega)  = 1$ $G_1(dB) = 20 \log 1 = 0dB$	$ G_1(j\omega)  = \left  \frac{j\omega}{\omega_1} \right $ $ G_1(j\omega)  = \sqrt{\left( \frac{\omega}{\omega_1} \right)^2}$ $ G_1(j\omega)  = \frac{\omega}{\omega_1}$ $G_1(dB) = 20 \log \frac{\omega}{\omega_1} = 20 \log \omega - 20 \log \omega_1$




Cálculo de la fase :

$$\varphi(G_1) = 90^\circ = \varphi 1$$


Representación de la fase:

 

 
\* Representación de la ganancia total,  $G_1+G_2$ :



• Representación de la fase total,  $\varphi(G_1)+ \varphi(G_2)$

 

**PROBLEMA 6**

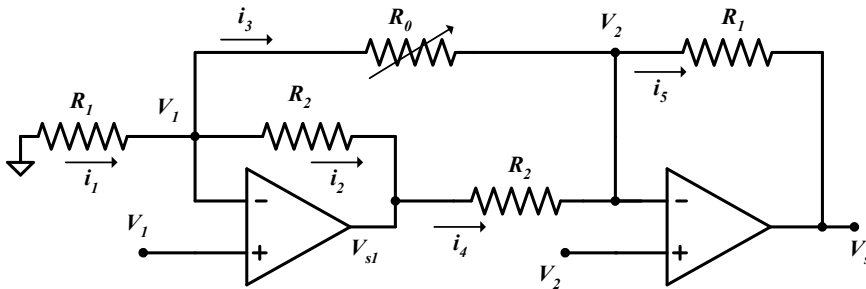

El circuito de la figura representa un amplificador diferencial de instrumentación con ajuste no lineal de ganancia. Se pide:

- 1) Calcular la ganancia de tensión diferencial  $G=V_s/(V_2- V_1)$
- 2) Calcular la impedancia de entrada  $Z_{ed}$  diferencial.

**SOLUCIÓN**

1) Cálculo de  $G=V_s/(V_2- V_1)$ .

\* Debido a la realimentación negativa del operacional 1,  $V_{1-} = V_{1+} = V_1$

\* Debido a la realimentación negativa del operacional 2,  $V_{2-} = V_{2+} = V_2$

\* Etiquetando las intensidades y aplicando Kirchoff:

$$i_1 = i_2 + i_3$$

$$-\frac{V_1}{R_1} = \frac{V_1 - V_{s1}}{R_2} + \frac{V_1 - V_2}{R_0}$$

\* Despejando  $V_{s1}$ :

$$V_{s1} = R_2 V_1 \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_0} \right) - \frac{V_2 R_2}{R_0} \quad (1)$$

$$i_5 = i_3 + i_4$$

$$\frac{V_2 - V_s}{R_1} = \frac{V_1 - V_2}{R_0} + \frac{V_{s1} - V_2}{R_2}$$

\* Despejando  $V_{s1}$ :

$$V_{s1} = R_2 \left[ \frac{V_2}{R_1} - \frac{V_s}{R_1} - \frac{V_1}{R_0} + \frac{V_2}{R_0} \right] + V_2$$


$$V_{s1} = V_2 \left( \frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_0} + 1 \right) - V_1 \left( \frac{R_2}{R_0} \right) - V_s \frac{R_2}{R_1} \quad (2)$$

\* Sustituyendo (1) en (2) y despejando  $V_s$ :

$$V_s \frac{R_2}{R_1} = V_2 \left( \frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_0} + 1 + \frac{R_2}{R_0} \right) - V_1 \left( \frac{R_2}{R_0} + \frac{R_2}{R_1} + \frac{R_2}{R_2} + \frac{R_2}{R_0} \right)$$

$$V_s = \left( 1 + 2 \frac{R_1}{R_0} + \frac{R_1}{R_2} \right) (V_2 - V_1)$$

2) Cálculo de  $Z_{ed}$ .

 

$$Z_{ed} = \frac{V_2 - V_1}{i} = \frac{V_g}{i} = \frac{V_g}{0} = \infty$$


# TEMA 6

*CONVERTIDORES I/U Y  
U/I CON AO*

---




## PROBLEMA 1

 


El circuito de la figura muestra un convertidor de corriente a tensión que permite acondicionar la señal de salida de un fotodiodo.

 El equivalente de Norton del fotodiodo es el siguiente:



Se pide:

 - 1) Calcular el valor de  $R_F$  para que a la salida del circuito tengamos una variación de la tensión de salida comprendida entre 0 y 5 V, para la variación de  $I_g$  de la figura.
- 2) Con objeto de que el fotodiodo funcione como tal, es necesario que esté polarizado inversamente. Para ello, se propone el circuito siguiente:




Analizar el circuito y con el valor de  $R_F$  calculado en el apartado anterior calcular de nuevo la expresión de  $V_s$  y su rango de variación.

- 3) Diseñar un circuito adicional que conectado a la salida del circuito anterior permita tener de nuevo un rango de variación de la tensión de salida entre 0 y 5V.
- 4) Calcular el error de ganancia del circuito convertidor del apartado 1 debido a la tolerancia de  $R_F$  de 20ppm/°C.

**SOLUCIÓN**

 - 1) Cálculo del valor de  $R_F$  para que a la salida del circuito tengamos una variación de la tensión de salida comprendida entre 0 y 5 V, para la variación de  $I_g$ .




La función de transferencia de este convertidor corriente tensión es:

$$V_s/I_g=R_F$$

Para  $I_g=0$  tendremos  $V_s=0$

Para  $I_g=70\mu A$  tendremos  $V_s=5V$  y por tanto  $V_s/I_g=R_F=5V/70\mu A=71.43k\Omega$

 - 2) Cálculo de la expresión de  $V_s$  y su rango de variación.





Puesto que el sistema está realimentado negativamente, el AO funciona en régimen lineal y podemos aplicar la metodología propuesta:

1.  $V_+ = V_-$  e  $i_+ = i_- = 0$  (puesto que la realimentación es negativa y si consideramos las características ideales de impedancia de entrada y de ganancia infinitas del AO).
2. Cálculo del potencial en los puntos que sea posible:

$$V_+ = 5V, \text{ y por tanto } V_- = V_+ = 5V$$

3. Etiquetar intensidades:  $i_g$  e  $i_F$
4. Análisis del circuito mediante Kirchoff:

$$i_g = i_F$$

$$i_g = (V_s - 5)/R_F$$


5. Tensión de salida del sistema:  $V_s = R_F i_g + 5$

$$\text{Para } i_g = 0 \quad V_s = 5V$$

$$\text{Para } i_g = 70\mu A \quad V_s = R_F i_g + 5 = 71.43k\Omega \times 70\mu A + 5 = 10V$$

 - 3) Diseño del circuito adicional que conectado a la salida del circuito anterior permita tener de nuevo un rango de variación de la tensión de salida entre 0 y 5V.

El rango de la tensión de salida es de 5 a 10V. Para obtener un rango de 0 a 5V es necesario un restador (de 5V). El esquema sería el siguiente:



Análisis del circuito diseñado:

Puesto que el sistema está realimentado negativamente, el AO2 funciona en régimen lineal y podemos aplicar la metodología propuesta:

1.  $V_+ = V_-$  e  $i_+ = i_- = 0$  (puesto que la realimentación es negativa y si consideramos las características ideales de impedancia de entrada y de ganancia infinitas del AO).

2. Cálculo del potencial en los puntos que sea posible:

$$V_+ = V_s \frac{R}{R+R} = \frac{V_s}{2} = V_-$$

3. Etiquetar intensidades:  $i_1$  e  $i_2$

4. Análisis del circuito mediante Kirchoff:

$$i_1 = i_2$$

$$\frac{(V_- - V_x)}{R} = \frac{(V_{s2} - V_-)}{R}$$

$$V_{s2} = 2V_- - V_x = V_s - V_x = V_s - 5$$


4) Cálculo del error de ganancia del circuito convertidor del apartado 1 debido a la tolerancia de  $R_F$  de 20ppm/°C.

La ganancia ideal del convertidor es el valor ideal de  $R_F = 71.43k\Omega$

El error de ganancia se produce cuando varía el valor de la resistencia. Dicha variación o tolerancia es de 20 partes por millón/°C, es decir:

$$\frac{20}{10^6} 100\% / ^\circ C = 0.002\% / ^\circ C$$

Este será pues el error relativo de ganancia debido a la tolerancia de la resistencia.

 **PROBLEMA 2**


El circuito de la figura representa un amplificador de corriente con carga flotante. Se pide:

- 1) Calcular la ganancia de intensidad  $G=i_s/i_e$
- 2) Calcular la impedancia de entrada  $Z_e$ .
- 3) Calcular la ganancia de corriente para el caso particular en que  $R_2$  es infinita y  $R_1=0$

**SOLUCIÓN**

- 1) Cálculo de  $G=i_s/i_e$

\*  $V_+ = V_-$  por estar realimentado negativamente. Además,  $V_+ = 0 = V_-$ .

\* Etiquetando las intensidades y aplicando Kirchoff:

$$i_e = i_0$$

$$i_e = -V_2/R_0 \Rightarrow \boxed{V_2 = -R_0 i_e} \quad (1)$$

Por otra parte:

$$i_0 = i_1 + i_2 \quad (2)$$

$$i_0 = i_e = \frac{V_2 - V_r}{R_1} + \frac{V_2}{R_2}$$

Sustituyendo (1) en (2):

$$i_e = \frac{-R_0 i_e - V_r}{R_1} + \frac{-R_0 i_e}{R_2}$$

$$\frac{V_r}{R_1} = -\frac{R_0 i_e}{R_1} - \frac{R_0 i_e}{R_2} - i_e \Rightarrow V_r = -i_e \left( R_0 + \frac{R_0 R_1}{R_2} + R_1 \right) \quad (3)$$

$$i_1 = i_r - i_s$$

$$\frac{-R_0 i_e - V_r}{R_1} = \frac{V_r}{r} - i_s$$

$$\frac{V_2 - V_r}{R_1} = \frac{V_r}{r} - i_s$$

$$V_r = i_s \frac{(R_1 r)}{r + R_1} - i_e \frac{(R_0 r)}{r + R_1} \quad (4)$$

\* Igualando (3) y (4):

$$i_s \left( \frac{R_1 r}{R_1 + r} \right) = -i_e \left( R_0 + \frac{R_0 R_1}{R_2} + R_1 - \frac{R_0 r}{r + R_1} \right)$$


$$\frac{i_s}{i_e} = - \frac{\left[ R_1 + R_0 + \frac{R_0 R_1}{R_2} - \frac{R_0 r}{r + R_1} \right]}{\frac{R_1 r}{R_1 + r}}$$

$$\frac{i_s}{i_e} = - \left[ \frac{R_1}{r} + \frac{r R_1}{R_1 r} + \left( R_0 + \frac{R_0 R_1}{R_2} \right) \left( \frac{R_1 + r}{R_1 r} \right) - \frac{R_0}{R_1} \right]$$

$$\frac{i_s}{i_e} = - \left[ \frac{R_1}{r} + 1 + \frac{R_0}{R_1} + \frac{R_0 R_1}{R_1 r} + \frac{R_0 R_1}{R_2 r} + \frac{R_0 r}{R_2 r} - \frac{R_0}{R_1} \right]$$

$$\frac{i_s}{i_e} = - \left[ \frac{R_1}{r} + 1 + \frac{R_0}{r} + \frac{R_0}{R_2} + \frac{R_0 R_1}{R_2 r} \right]$$


2) Cálculo de  $Z_e$ .

 

3) Cálculo de  $G=i_s/i_e$ , si  $R_2$  es infinita y  $R_1=0$ .

$$\frac{i_s}{i_e} = - \left[ 1 + \frac{R_0}{r} \right]$$

**PROBLEMA 3**

 

El circuito de la figura representa un amplificador de corriente con carga a masa. Se pide:

- 1) Calcular la ganancia de intensidad  $G=i_s/i_e$
- 2) Calcular la impedancia de entrada  $Z_e$ .

**SOLUCIÓN**

1) Cálculo de  $G=i_s/i_e$

\* Etiquetando las intensidades y aplicando Kirchoff:

$$i_e = i_0$$

$$i_e = -V_{s1} / R_0 \Rightarrow V_{s1} = -R_0 i_e$$

$$i_1 = i_2$$

$$\frac{V_{s1} - V_+}{R_1} = \frac{V_+ - V_s}{R_2}$$

$$\frac{-R_0 i_e}{R_1} + \frac{V_s}{R_2} = V_+ \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right)$$

$$i_s = i_3 - i_4$$

$$i_s = \frac{V_s - V_+}{R_2} - \frac{V_+}{R_1}$$


$$-i_s + \frac{V_s}{R_2} = V_+ \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right)$$

\* Igualando (1) y (2) :

$$-i_e \frac{R_0}{R_1} + \frac{V_s}{R_2} = -i_s + \frac{V_s}{R_2}$$


$$\boxed{\frac{i_s}{i_e} = \frac{R_0}{R_1}}$$

3) Cálculo de  $Z_e$ .

 


**PROBLEMA 4**

Circuito 1

 

Circuito 2

 

Los dos circuitos de la figura representan un convertidor tensión corriente con carga flotante. Se pide:

- 1) Calcular la ganancia  $G=i_s/V_e$  en los dos casos.
- 2) Calcular las impedancias de entrada  $Z_e$  de cada uno de ellos y decir cuál de ellos tiene mejor comportamiento.

**SOLUCIÓN**

1) Cálculo de  $G=i_s/V_e$

•Circuito 1:

\* Debido a la realimentación negativa:  $V_+ = V_- = 0$

\* Etiquetando intensidades y aplicando Kirchoff:

$$i_e = i_s$$

$$i_e = \frac{V_e - V_-}{R} = \frac{V_e - 0}{R} = \frac{V_e}{R}$$

$$\frac{V_e}{R} = i_s \Rightarrow i_s / V_e = \frac{1}{R}$$

•Circuito 2:

\* Debido a la realimentación negativa:  $V_+ = V_- = 0$



\* Etiquetando intensidades y aplicando Kirchoff:


$$i_e = -i_s$$

$$i_e = \frac{0 - V_e}{R} = -\frac{V_e}{R} = -i_s$$

$$-\frac{V_e}{R} = -i_s \Rightarrow \frac{V_e}{R} = i_s \Rightarrow \frac{i_s}{V_e} = \frac{1}{R}$$

2) Cálculo de  $Z_e$ .


• Circuito 1:

 

$$V_+ = V_- = 0$$


$$Z_e = \frac{V_g}{i_g} = R$$

• Circuito 2:

 

$$Z_e = \frac{V_g}{I_g} = \frac{V_g}{0} = \infty$$

**PROBLEMA 5**

 

El circuito de la figura representa un convertidor tensión corriente con carga a masa y entrada flotante. Se pide:

- 1) Calcular la ganancia  $G=i_s/V_e$
- 2) Calcular la impedancia de entrada  $Z_e$ .


**SOLUCIÓN**

- 1) Cálculo de  $G=i_s/V_e$

$$V_o = V_e + V_Z \quad V_o = V_s$$


$$i_s = \frac{(V_o - V_Z)}{R} = \frac{(V_e + V_Z - V_Z)}{R} = \frac{V_e}{R} \quad G = \frac{i_s}{V_e} = \frac{1}{R}$$

- 2) Cálculo de  $Z_e$ .

 

$$Z_e = \frac{V_g}{I_g} = \frac{V_g}{0} = \infty$$

## PROBLEMA 6

 

El circuito de la figura representa un convertidor tensión corriente con carga a masa y entrada diferencial. Es el circuito de Howland. Se pide:

- 1) Calcular la ganancia  $G=i_s/(V_B - V_A)$
- 2) Calcular la impedancia de entrada  $Z_e$  diferencial.

## SOLUCIÓN

- 1) Cálculo de  $G=i_s/(V_B - V_A)$

\* Debido a la realimentación negativa tenemos:  $V_+ = V_-$ .

\* Etiquetando intensidades y aplicando Kirchoff:

$$i_1 + i_2 = i_s$$

$$\frac{V_B - V_+}{R_1} + \frac{V_s - V_+}{R_2} = i_s$$

$$\frac{V_B}{R_1} + \frac{V_s}{R_2} - i_s = V_+ \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \quad (1)$$

$$i_3 = i_4$$

$$\frac{V_A - V_-}{R_1} = \frac{V_- - V_s}{R_2} \quad (2)$$

$$\frac{V_A}{R_1} + \frac{V_s}{R_2} = V_- \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right)$$


\* Igualando (1) y (2):

$$i_S = \frac{V_B - V_A}{R_1}$$


$$\frac{V_A}{R_1} + \frac{V_S}{R_2} = \frac{V_B}{R_1} + \frac{V_S}{R_2} - i_S$$

$$G = \frac{i_S}{V_B - V_A} = \frac{1}{R_1}$$

2) Cálculo de  $Z_e$

 

## PROBLEMA 7

 

El circuito de la figura representa un convertidor de impedancia negativa con cambio de corriente y carga a masa. Se pide:

- 1) Calcular la ganancia  $G = Z_L/Z_e$ , es decir el cociente entre la impedancia de carga y la impedancia de entrada.
- 2) Calcular la ganancia de corriente:  $G_i = i_s/i_e$ .

## SOLUCIÓN

- 1) Cálculo de  $G = Z_L/Z_e$

$$G = \frac{V_s / i_s}{V_e / i_e}$$

$$G = \frac{V_s}{V_e} \cdot \frac{i_e}{i_s}$$

$$Z_L = V_s / i_s \quad Z_e = V_e / i_e$$

Como  $V_e = V_s$

$$\frac{Z_L}{Z_e} = G = \frac{i_e}{i_s} = \frac{(V_e - V_o)R_1}{(V_o - V_e)R_2} = -\frac{R_1}{R_2}$$

2) Cálculo de  $G_i = i_s/i_e$ .

$$i_e = \frac{V_e - V_o}{R_2} \Rightarrow V_e - V_o = R_2 i_e \quad (1)$$

$$i_s = \frac{V_o - V_e}{R_1} \Rightarrow V_o - V_e = R_1 i_s \Rightarrow V_e - V_o = -R_1 i_s \quad (2)$$

\* Si igualamos (1) y (2):

$$R_2 i_e = -R_1 i_s \quad \boxed{\frac{i_s}{i_e} = -\frac{R_2}{R_1}}$$

# TEMA 7

## *OTRAS FUNCIONES LINEALES CON AO*


---





Nota: en todos los problemas que siguen se considerará un funcionamiento lineal del AO. (La realimentación neta es siempre negativa).

**PROBLEMA 1**

 

En el circuito de la figura, el interruptor T se ha cerrado durante un tiempo suficiente para cargar el condensador C hasta un valor  $U_o$ , y posteriormente se abre el interruptor T. En estas condiciones, expresar  $U_s$  en función de  $U_e$ , en el dominio temporal y en el dominio de la frecuencia.

**SOLUCIÓN**

Calcular  $U_s$  en función de  $U_e$ :

\* 2ª Etapa: 
$$U_s = U_c \quad (1) \quad (\text{Seguidor de tensión})$$

\* Etapa central:

Divisor de tensiones: 
$$U_c = \frac{1/j\omega C}{R_1 + 1/j\omega C} U_A \quad (2)$$

\* 1ª Etapa: 
$$V_+ = U_s \frac{R}{R+R} = \frac{U_s}{2} \quad \text{Divisor de tensiones}$$

$$V_- = \frac{U_A/R + U_e/R}{2/R} = \frac{U_A + U_e}{2} \quad \text{Teorema de Millman}$$


$$V_+ = V_- \quad U_s/2 = (U_A + U_o)/2 \Rightarrow U_A = U_s - U_e \quad (3)$$

De (1), (2) y (3):

$$\begin{array}{l}
 U_s = U_c = \frac{1}{R_1 C j \omega + 1} (U_s - U_e) \\
 U_s R_1 C j \omega = -U_e
 \end{array}
 \left|
 \begin{array}{l}
 U_s = -\frac{1}{R_1 C j \omega} U_e \\
 U_s = -\frac{1}{R_1 C} \int_{-\infty}^t U_e dt \\
 U_s = U_o - \frac{1}{RC} \int_0^t U_e dt
 \end{array}
 \right.
 \begin{array}{l}
 \left. \begin{array}{l} \longleftarrow \\ \longleftarrow \end{array} \right\} \text{Pasándolo al} \\
 \text{dominio temporal}
 \end{array}$$

Nota:  $1/s \Leftrightarrow 1/j\omega \Leftrightarrow \int dt$  integrar en el dominio temporal

**PROBLEMA 2**

 

Calcular la función de transferencia en función de la frecuencia y expresar la tensión de salida en función de la tensión de entrada en el dominio temporal.

**SOLUCIÓN**

Cálculo  $U_s$  en función de  $U_e$ :

\*  $V_- = U_s \frac{R}{R+R} = \frac{U_s}{2}$       aplicando la fórmula del divisor de tensiones.

\*  $V_+ = \frac{1}{j\omega C}(i_1 - i_2) = \frac{1}{Cj\omega} \left[ \left( \frac{U_e - V_+}{R} \right) + \left( \frac{U_s - V_+}{R} \right) \right]$

$V_+ RCj\omega + 2V_+ = U_e + U_s$

$V_+ = \frac{U_e + U_s}{RCj\omega + 2}$

\*  $V_+ = V_- \quad \frac{U_s}{2} = \frac{U_e + U_s}{RCj\omega + 2}$


$U_s \left( \frac{RCj\omega}{2} + 1 - 1 \right) = U_e \Rightarrow U_s = \frac{2}{RCj\omega} U_e$

Pasándolo al dominio temporal

$$U_s = \frac{2}{RC} \int U_e dt$$

Nota:  $1/s \Rightarrow 1/j\omega \Leftrightarrow \int dt$  integrar en el dominio temporal.

**PROBLEMA 3**

 

En el circuito de la figura se representa un combinador algebraico. Expresar la tensión de salida en función de las entradas.

**SOLUCIÓN**

\* Aplicando el teorema de Millman  $V = \frac{\sum \frac{V_i}{R_i}}{\sum \frac{1}{R_i}}$ :

$$V_z = \frac{\frac{V_2}{R/2} + \frac{V_1}{R} + \frac{V_s}{R}}{\frac{1}{R/2} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R}} = \frac{\frac{2V_2 + V_1 + V_s}{R}}{\frac{2+1+1}{R}} = \frac{2V_2 + V_1 + V_s}{4}$$

$$V_x = \frac{\frac{V_a}{R} + \frac{V_b}{R/2}}{\frac{1}{R} + \frac{1}{R/2} + \frac{1}{R}} = \frac{\frac{V_a + 2V_b}{R}}{\frac{1+2+1}{R}} = \frac{V_a + 2V_b}{4}$$

\* Debido a la realimentación negativa  $V_+ = V_-$ .

$$V_x = V_z$$

$$\frac{2V_2 + V_1 + V_S}{4} = \frac{V_a + 2V_b}{4}$$


$$V_S = V_a + 2V_b - V_1 - 2V_2$$

**PROBLEMA 4**

Diseñar un integrador sumador de dos tensiones  $V_1$  y  $V_2$ , basado en un único AO. La expresión de la tensión de salida ha de ser:

$$U_s = -10^3 \int (V_1 + V_2) dt$$

**SOLUCIÓN**

 

\* Debido a la realimentación negativa  $V_+ = V_-$ .

Además,  $V_+ = 0 = V_-$ .

\* Etiquetando las intensidades y aplicando Kirchoff:

$$i_1 + i_2 = i_3 \tag{1}$$

$$\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} = -\frac{U_s}{Z_c}$$

Donde:

$$-\frac{U_s}{Z_c} = -U_s j\omega C$$

Sustituyendo en (1):

$$U_s = -\frac{1}{j\omega C} \left( \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right)$$

En el dominio temporal:


$$U_s = -\frac{1}{C} \int \left( \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right) dt \quad \text{tomando } R_1 = R_2 = R$$

$$U_s = -\frac{1}{RC} \int (V_1 + V_2) dt$$

$$U_s = -10^3 \int (V_1 + V_2) dt$$

Si:  $R_1 = R_2 = R = 1K\Omega$  y  $C = 1\mu F$

**PROBLEMA 5**

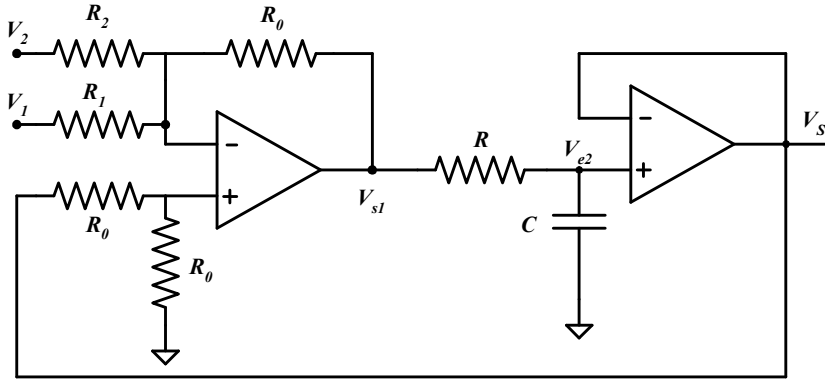

En el circuito de la figura se representa un integrador sumador inversor. Expresar la tensión de salida en función de las entradas.

**SOLUCIÓN**

\* 1ª Etapa :

$$V_+ = V_S \frac{R_0}{2R_0} = \frac{V_S}{2}$$

\* Aplicando el teorema de Millman:

$$V = \frac{\sum \frac{V_i}{R_i}}{\sum \frac{1}{R_i}}$$

$$V_- = \frac{\frac{V_2}{R_2} + \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_{S1}}{R_0}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_0}} = \frac{V_2 R_1 R_0 + V_1 R_0 R_2 + V_{S1} R_2 R_1}{R_1 R_0 + R_0 R_2 + R_2 R_1}$$

\* Debido a la realimentación negativa  $V_+ = V_-$ .

$$V_+ = V_- = \frac{V_S}{2} = \frac{V_2 R_1 R_0 + V_1 R_0 R_2 + V_{S1} R_2 R_1}{R_1 R_0 + R_0 R_2 + R_2 R_1}$$



Despejando  $V_{S1}$ :

$$V_{S1} = V_s \frac{(R_1 R_0 + R_1 R_2 + R_2 R_0)}{2R_2 R_1} - \frac{V_2 R_1 R_0}{R_2 R_1} - \frac{V_1 R_2 R_0}{R_2 R_1} \quad (1)$$

\* Etapa central, divisor de tensiones:

$$V_{e2} = \frac{1/Cj\omega}{R_1 + 1/Csj\omega} V_{S1} \quad (2)$$

\* 2ª Etapa, seguidor de tensión:

$$V_s = V_{e2}$$

\* Total :

$$V_s = V_{e2} = \frac{1}{R_1 C j \omega + 1} V_{S1}$$

\* Combinando (1) y (2):

$$V_s \frac{(R_1 R_0 + R_1 R_2 + R_2 R_0)}{2R_2 R_1} - \frac{V_2 R_1 R_0}{R_2 R_1} - \frac{V_1 R_2 R_0}{R_2 R_1} = V_s (1 + j\omega RC)$$

$$V_s \left[ \frac{(R_1 R_0 + R_1 R_2 + R_2 R_0)}{2R_2 R_1} - 1 - j\omega RC \right] = V_2 \frac{R_0}{R_2} + V_1 \frac{R_0}{R_1}$$


$$V_s \left[ \frac{1}{2} \left( \frac{R_0}{R_2} + \frac{R_0}{R_1} + 1 \right) - 1 - j\omega RC \right] = V_2 \frac{R_0}{R_2} + V_1 \frac{R_0}{R_1}$$

$$V_s = \frac{V_2 \frac{R_0}{R_2} + V_1 \frac{R_0}{R_1}}{\left( \frac{1}{2} \left( \frac{R_0}{R_2} + \frac{R_0}{R_1} + 1 \right) \right) - 1 - j\omega RC} \Rightarrow \text{si: } \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right) = \frac{1}{R_0} \Rightarrow V_s = -\frac{1}{RCj\omega} \left( V_2 \frac{R_0}{R_2} + V_1 \frac{R_0}{R_1} \right)$$

\* Si lo pasamos al dominio temporal:

$$V_s = -\frac{1}{RC} \int \left( V_2 \frac{R_0}{R_2} + V_1 \frac{R_0}{R_1} \right) dt$$

**PROBLEMA 6**

 

En el circuito de la figura se representa un integrador diferencial. Expresar la tensión de salida en función de las entradas en el dominio temporal. Representar el diagrama de Bode.

**SOLUCIÓN**

\* Aplicando la fórmula del divisor de tensión:

$$V_+ = V_B \frac{1/j\omega C}{R + 1/j\omega C} = V_B \frac{1}{Rj\omega C + 1} \quad (1)$$

Por otra parte, se cumple:

$$(V_- - V_A) = (V_s - V_A) \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

$$(V_- - V_A) = (V_s - V_A) \frac{Rj\omega C}{Rj\omega C + 1} \quad (2)$$

\* Sabiendo que debido a la realimentación negativa  $V_+ = V_-$  y combinando (1) y (2):

$$V_s = \frac{Rj\omega C + 1}{Rj\omega C} \left[ V_B \frac{1}{1 + Rj\omega C} + V_A \left( \frac{Rj\omega C}{Rj\omega C + 1} - 1 \right) \right]$$

$$V_s = \frac{V_B}{Rj\omega C} - V_A \frac{1}{Rj\omega C} = \frac{1}{Rj\omega C} (V_B - V_A)$$

\* En el dominio temporal:

$$V_S = \frac{1}{RC} \int (V_B - V_A) dt$$


Representación del diagrama de Bode:

$$G = \frac{V_S}{(V_B - V_A)} = \frac{1}{j\omega RC} = \frac{1}{j\omega/\omega_1}; \quad \omega_1 = 1/RC$$

\* Cálculo de la Ganancia:


$$|G| = \frac{1}{\omega/\omega_1}$$

- 1)  $\omega \Rightarrow 0 \quad |G| \Rightarrow \infty \quad GdB = 20 \log |G| \Rightarrow \infty$
- 2)  $\omega \Rightarrow \infty \quad |G| \Rightarrow 0 \quad GdB = 20 \log |G| \Rightarrow -\infty$
- 3)  $GdB = 20 \log |G| = 20 \log (\omega_1/\omega) = 20 \log \omega_1 - 20 \log \omega$
- 4)  $\omega_1 = \omega \Rightarrow GdB = 0$

 


\* Cálculo de la Fase:

$$\varphi(G) = \varphi(1) - \varphi(j\omega/\omega_1) = 0 - 90^\circ = -90^\circ$$

 

**PROBLEMA 7**

 

En el circuito de la figura se representa un doble integrador. Expresar la tensión de salida en función de la tensión de entrada en el dominio temporal. Representar el diagrama de Bode.

**SOLUCIÓN**

\*  $V_+ = V_-$ , debido a la realimentación negativa. Además  $V_+ = V_- = 0$  y  $i_+ = i_- = 0$

Aplicando la ley de Kirchoff de intensidades:

$$i_1 = i_2 + i_3 \quad i_3 = i_4 \quad i_4 = i_5 + i_6$$

•  $i_1 = i_2 + i_3$

$$\frac{V_e - V_1}{R} = \frac{V_1}{R} + V_1 2j\omega C$$

$$\frac{V_e}{R} = V_1 \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + 2j\omega C \right) \quad (1)$$

$$V_1 = \frac{V_e}{R \left( \frac{2}{R} + 2j\omega C \right)}$$

•  $i_3 = i_4$

$$\frac{V_1}{R} = -V_2 j\omega C$$

$$V_2 = -\frac{V_1}{j\omega RC}$$

$$V_1 = -j\omega R C V_2 \quad (2)$$

•  $i_4 = i_5 + i_6$

$$-V_2 j\omega C = \frac{V_2}{R/2} + (V_2 - V_s) j\omega C$$

$$V_2 = V_s \frac{j\omega C}{2j\omega C + \frac{2}{R}} \quad (3)$$

Sustituyendo (1) y (3) en (2):

$$V_1 = \frac{-(j\omega C)^2 R^2 V_s}{2j\omega CR + 2} = \frac{V_e}{R\left(\frac{2}{R} + 2j\omega C\right)}$$

$$V_s = -\frac{V_e}{(j\omega RC)^2}$$

y pasándolo al dominio temporal tenemos:

$$V_s = -\frac{1}{R^2 C^2} \iint V_e dt$$

Representación del diagrama de Bode:

$$G = \frac{V_s}{(V_B - V_A)} = -\frac{1}{(j\omega RC)^2} = \frac{1}{(\omega RC)^2} \quad \omega_1 = 1/RC$$

\* Cálculo de la Ganancia:

$$|G| = \frac{1}{(\omega/\omega_1)^2}$$


1)  $\omega \Rightarrow 0 \quad |G| \Rightarrow \infty \quad GdB = 20 \log |G| \Rightarrow \infty$

2)  $\omega \Rightarrow \infty \quad |G| \Rightarrow 0 \quad GdB = 20 \log |G| \Rightarrow -\infty$

3)  $GdB = 20 \log |G| = 20 \log (\omega_1/\omega)^2 = 20 \log \omega_1^2 - 20 \log \omega^2 = 20 \log \omega_1^2 - 40 \log \omega$


Es una recta de pendiente 40dB/década, descendente.

 4)  $\omega_1 = \omega \Rightarrow GdB = 0$




\* Cálculo de la Fase:

$\varphi(G) = 0$  por ser  $G$  un número real puro.

 

**PROBLEMA 8**

 

En el circuito de la figura se representa un derivador no inversor. Expresar la tensión de salida en función de la tensión de entrada en el dominio temporal. Representar el diagrama de Bode. ¿Qué problema presenta?

**SOLUCIÓN**

Sabiendo que por el terminal positivo no entra intensidad al AO, se plantea el divisor de tensiones:

$$V_+ = V_e \frac{2R_2}{R_1 + 2R_2} = V_- \quad (1)$$

\* Etiquetando intensidades y aplicando Kirchoff:

$$i_1 = i_2$$

$$\frac{V_e - V_-}{R_1} = \frac{V_- - V_3}{R_2} \Rightarrow V_3 = V_- - \frac{V_e R_2}{R_1} + V_- \frac{R_2}{R_1} \quad (2)$$

$$i_2 = i_3 + i_4$$

$$\frac{V_- - V_3}{R_2} = \frac{(V_3 - V_s)}{R_2} + \frac{V_3}{1/j\omega C} \Rightarrow V_3 = \frac{-V_s - V_-}{-2 - j\omega CR_2} \quad (3)$$

\* Si igualamos (2) y (3):

$$V_- \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right) - V_e \frac{R_2}{R_1} = \frac{-V_s - V_-}{-2 - j\omega CR_2}$$

$$V_- \left[ 1 + \frac{R_2}{R_1} - \frac{1}{2 + j\omega CR_2} \right] = \frac{V_s}{2 + j\omega CR_2} + V_e \frac{R_2}{R_1} \quad (4)$$

Sustituyendo (1) en (4):

$$\frac{V_s}{2 + j\omega R_2 C} = V_e \left( \frac{2R_2}{R_1 + R_2 \cdot 2} \right) \left( \frac{R_1 + R_2}{R_1} - \frac{1}{2 + j\omega R_2 C} \right) - V_e \frac{R_2}{R_1}$$

$$V_s = (2 + j\omega R_2 C) V_e \left[ -\frac{R_2}{R_1} + \frac{2R_2(R_1 + R_2)}{R_1(R_1 + 2R_2)} - \frac{2R_2}{(R_1 + 2R_2)(2 + j\omega R_2 C)} \right]$$

$$V_s = V_e \frac{(-R_2 R_1 - 2R_2^2)(2 + j\omega R_2 C) + (2R_1 R_2 + 2R_2^2)(2 + j\omega R_2 C) - 2R_1 R_2}{R_1(R_1 + 2R_2)}$$

$$V_s = \frac{R_2^2 j\omega C V_e}{(R_1 + 2R_2)}$$

$$V_s = \frac{R_2^2 C}{R_1 + 2R_2} \frac{dV_e}{dt}$$

Representación del diagrama de Bode:

$$G = \frac{V_s}{V_e} = \frac{j\omega R_2^2 C}{R_1 + 2R_2} = j\omega / \omega_1 ; \quad \omega_1 = \frac{R_1 + 2R_2}{R_2^2 C}$$

\* Cálculo de la Ganancia:

1)  $\omega \Rightarrow 0 \quad |G| \Rightarrow 0 \quad GdB = 20 \log |G| \Rightarrow -\infty$

$$|G| = \frac{\omega}{\omega_1}$$


2)  $\omega \Rightarrow \infty \quad |G| \Rightarrow \infty \quad GdB = 20 \log |G| \Rightarrow \infty$

3)  $GdB = 20 \log |G| = 20 \log (\omega / \omega_1) = 20 \log \omega - 20 \log \omega_1$

 4)  $\omega_1 = \omega \Rightarrow GdB = 0$




Representación del diagrama de Bode del módulo de la ganancia:



\* Cálculo de la Fase:


$$\varphi(G) = \varphi(j\omega/\omega_1) = 90^\circ$$

Representación del diagrama de Bode de la fase de la ganancia:

 

 **PROBLEMA 9**

En el esquema eléctrico de la figura se representa un sistema de procesado analógico. Los dos amplificadores operacionales funcionan de modo lineal, puesto que la realimentación neta es negativa.



Se pide:

- 1) Calcular la expresión de la tensión de salida del sistema  $V_s$  en función de la tensión de entrada  $V_e$  en el dominio temporal.
- 2) Calcular la función de transferencia del sistema en el dominio de la frecuencia y responder a las siguientes cuestiones:
  - a. ¿Tiene el sistema frecuencia de corte superior? En caso afirmativo calcularla.
  - b. ¿Qué función tiene este sistema?.

**SOLUCIÓN**

1) Dominio temporal:

Los dos AO funcionan en régimen lineal, por lo tanto:

$$\left\{ \begin{array}{l} V_{+1} = V_{-1} \\ V_{+2} = V_{-2} \end{array} \right\}$$

• Análisis de la 2ª Etapa:  $V_{+2} = V_{-2} = 0$

Por ser ideal el AO2  $\Rightarrow i_{-} = i_{+} = 0$  Por lo tanto:  $I_1 = I_2$

$$I_1 = I_2$$

$$V_o/R = -V_1/R$$

$$\boxed{V_o = -V_1}$$

\* Se trata de una etapa inversora.

- Análisis de la primera etapa:

$$V_{+1} = V_{-1} \quad i_+ = i_- = 0$$

\* Por la  $R_2$  no circula intensidad y por tanto:  $V_{+1} = V_{-1} = -V_o$

- $V_{+1} = V_{-1} = V_1 = -V_s$
- $i_+ = i_- = 0$  por tanto:  $I_3 = I_4$

$$\frac{V_e - V_{-1}}{R_1} = C \frac{d(V_{-1} - V_s)}{dt}$$

$$\frac{V_e + V_s}{R_1} = C \frac{d(-2V_s)}{dt}$$

$$V_e + V_s = -2R_1 C \frac{dV_s}{dt}$$

$$V_s + 2R_1 C \frac{dV_s}{dt} = -V_e$$

2) Dominio de la frecuencia:

$$d/dt \Rightarrow j\omega$$

$$V_s + 2R_1 C \frac{dV_s}{dt} = -V_e$$

$$V_s + 2R_1 C j\omega V_s = -V_e$$

$$V_s (1 + 2R_1 C j\omega) = -V_e$$

$$\frac{V_s}{V_e} = -\frac{1}{1 + 2R_1 C j\omega}$$

a. El sistema tiene una frecuencia de corte superior:

$$f_{cs} = \frac{1}{2R_1 C \cdot 2\pi} = \frac{1}{4\pi R_1 C}$$

En efecto para:  $f = \frac{1}{4\pi R_1 C}$        $\omega = \frac{1}{2R_1 C}$       puesto que  $\omega = 2\pi f$

$$\left| \frac{V_s}{V_e} \right| = \frac{I}{\sqrt{I + \omega^2 R_i^2 C^2 4}} = \frac{I}{\sqrt{I + \frac{4R_i^2 C^2}{4R_i^2 C^2}}} = \frac{I}{\sqrt{2}}$$

$f = \frac{1}{4\pi R_1 C}$  es pues la frecuencia de corte superior.

b. ¿Qué función tiene este sistema?


Este sistema es un filtro paso bajo.

**PROBLEMA 10**

En el circuito de la figura, calcular:

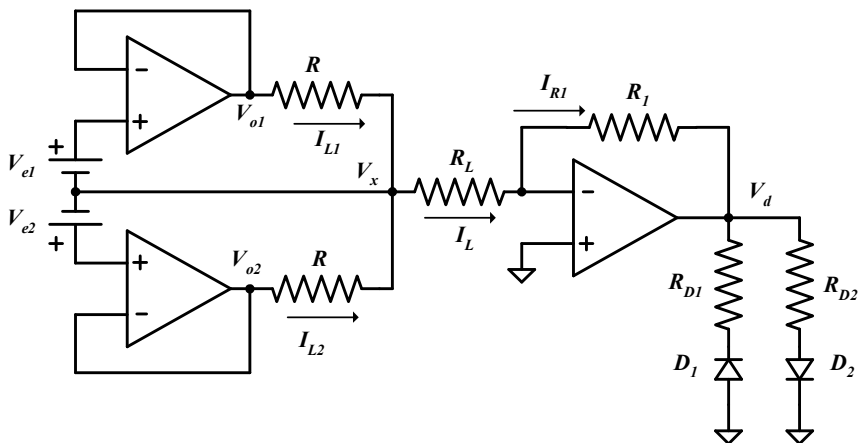- 1) Corriente en la carga  $R_L$ . ¿De qué depende?
- 2) Tensión  $V_d$ . ¿De qué depende?
- 3) ¿Cuándo se encenderán cada uno de los diodos LED  $D_1$  y  $D_2$ ?
- 4) Suponiendo  $R_1 = R$  Calcular los valores mínimos de  $R_{D1}$  y  $R_{D2}$  para no sobrepasar la corriente máxima del diodo.
- 5) ¿Qué ocurre cuando invertimos la polaridad de alguna de las tensiones de entrada  $V_{e1}$  ó  $V_{e2}$ ?

$$V_{e1} = V_{e2} = 5V \quad I_{D1} = I_{D2} = 10mA \text{ (máximo)} \quad V_{D1} = V_{D2} = 1,5V$$



**SOLUCIÓN**

1) Cálculo de la corriente de carga:

$$\left. \begin{aligned} V_+ = V_- \Rightarrow & \quad V_{o1} = V_{e1} + V_x \\ & \quad V_{o2} = V_{e2} + V_x \end{aligned} \right\}$$

$$I_{L1} = \frac{V_{o1} - V_x}{R} = \frac{V_{e1} + V_x - V_x}{R} = \frac{V_{e1}}{R}$$

$$I_{L2} = \frac{V_{o2} - V_x}{R} = \frac{V_{e2} + V_x - V_x}{R} = \frac{V_{e2}}{R}$$

$$I_L = I_{L1} + I_{L2} = \frac{V_{e1} + V_{e2}}{R}$$

$I_L$  no depende de  $R_L$  (Fuente de corriente)

2) Cálculo de la tensión  $V_d$ :

$$I_L = I_{R1}$$

$$\frac{V_{e1} + V_{e2}}{R} = \frac{-V_d}{R_1} \Rightarrow V_d = -\frac{R_1}{R_2}(V_{e1} + V_{e2})$$

3) Momento de encendido de los diodos:

- Si Led  $D1$  ON  $\Rightarrow V_d$  negativa

$$V_d = -\frac{R_1}{R}(V_{e1} + V_{e2}) \Rightarrow V_{e1} + V_{e2} > 0 \quad \Rightarrow \text{Son positivos, tal como están}$$

En estas condiciones  $D_2$  está en OFF.

- Si Led  $D_2$  ON  $\Rightarrow V_d$  positiva

$$V_d = -\frac{R_1}{R}(V_{e1} + V_{e2}) \Rightarrow V_{e1} + V_{e2} < 0 \quad (\text{Las pilas estarían al revés})$$

4) Cálculo de los valores mínimos de  $R_{D1}$  y  $R_{D2}$  para no sobrepasar la corriente máxima del diodo

$$R_1 = R \Rightarrow V_d = -(V_{e1} + V_{e2}) = -10V \quad D1 \rightarrow \text{ON}$$

$$D2 \rightarrow \text{OFF}$$

$$R_{D1} = \frac{V_d - 1,5}{10_{mA}} = \frac{10 - 1,5}{10_{mA}} = \frac{8,5}{10_{mA}} = 0,85 K\Omega \Rightarrow 850\Omega$$


\* Para que conduzca el Led  $D_2$  se deberían invertir ambas tensiones de entrada. ( $V_d = 10V$ ).

$$\left. \begin{array}{l} 5) \text{ Si } V_{e1} = -5 \text{ y } V_{e2} = 5 \Rightarrow V_d = 0 \\ \text{ Si } V_{e2} = -5 \text{ y } V_{e1} = 5 \Rightarrow V_d = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow I_L = 0$$

La corriente  $I_L$  en la carga también sera cero.

 **PROBLEMA 11**

En el esquema eléctrico de la figura se representa un sistema de procesamiento analógico.



Se pide:

- 1) Calcular la función de transferencia del sistema en el dominio de la frecuencia
- 2) Representar el diagrama de Bode del módulo de la función de transferencia e indicar cuáles son las frecuencias de corte y el ancho de banda del sistema. Calcular también la ganancia máxima del sistema.
- 3) ¿Qué función tiene el sistema?

**SOLUCIÓN**

1) Se trata de un amplificador inversor, su función de transferencia, es:

$$G(j\omega) = -\frac{Z_2}{Z_1} = \frac{V_s}{V_e} \quad \text{donde} \quad Z_2 = \frac{R_2 \frac{1}{C_2 j\omega}}{R_2 + \frac{1}{C_2 j\omega}} \quad Z_1 = R_1 + \frac{1}{C_1 j\omega}$$

$$G(j\omega) = -\frac{R_1 R_2 C_1 j\omega}{(R_2 C_2 j\omega + 1)(R_1 C_1 j\omega + 1)}$$

Sustituyendo los valores:

$$G(s) = -\frac{100 \cdot 10 \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 10^{-9} j\omega}{(10 \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 10^{-9} j\omega + 1)(100 \cdot 100 \cdot 10^{-9} j\omega + 1)}$$

$$G(s) = -\frac{10^{-1} j\omega}{(10^{-3} j\omega + 1)(10^{-5} j\omega + 1)}$$

2) La función de transferencia tiene un cero en el origen

2 polos en:  $\omega_1 = 1/R_1C_1$      $\omega_2 = 1/R_2C_2$


$$f_1 = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} = \frac{1}{2\pi 100 \cdot 100 \cdot 10^{-9}} = 15,9 \text{ KHz}$$

$$f_2 = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} = \frac{1}{2\pi 10 \cdot 10^3 \cdot 10 \cdot 10^{-9}} = 1,59 \text{ KHz}$$

\* La frecuencia de corte superior, será:  $f_1 = 15,9 \text{ KHz}$

La frecuencia de corte inferior, será:  $f_2 = 1,59 \text{ KHz}$

 Ancho de banda:  $BW = f_1 - f_2 = 14,31 \text{ KHz}$



Cálculo de la ganancia máxima:

En  $f_2$        $|G(j\omega)| = \frac{G_{max}}{\sqrt{2}} = G(f_2)$

$$|G(f_2)| = \frac{R_1 R_2 C_1 \cdot 2\pi f_2}{\left( \sqrt{(R_2 C_2 2\pi f_2)^2 + 1} \right) \left( \sqrt{R_1 C_1 2\pi f_2 + 1} \right)}$$

$\longleftrightarrow$   
 Despreciable frente a 1



$$* \text{ Pero } f_1 = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} \gg f_2 \Rightarrow 1 \gg f_2 2\pi R_1 C_1$$

$$|G(f_2)| = \frac{R_1 R_2 C_1 2\pi f_2}{\sqrt{2}} = \frac{G_{max}}{\sqrt{2}}$$

$$G_{max} = R_1 R_2 C_1 2\pi f_2$$

$$G_{max} = 100 \cdot 10 \cdot 10^3 \cdot 100 \cdot 10^{-9} \cdot 2\pi \cdot 1,59 \cdot 10^3$$

$$G_{max} = 9,9 \cdot 10^2 \approx 1000$$

$$G_{max} (dB) \approx 20 \log 10^3 = 60dB$$

3) Función del sistema:

El sistema es un filtro pasabanda, amplificador.




# TEMA 8

## *FUNCIONES NO LINEALES CON AO*


---



**PROBLEMA 1**

 

 
- 1) Para el circuito de la figura, dibujar la función de transferencia con detalle numérico y gráfico. ¿De qué tipo de circuito se trata?
- 2) Dibujar la tensión de salida para una entrada como la que se muestra en la figura.



**SOLUCIÓN**

 
1) Análisis del circuito:

- $\forall U_{ref}$ , para  $U_e > 0$  y muy elevada,  $V_- > V_+ \Rightarrow U_s = -V_{sat}$



$$V_+ = a U_s, \text{ con } U_s = -V_{sat}; \quad V_+ = -a V_{sat}$$

 - $\forall U_{ref}$ , Para  $U_e < 0$  y muy elevada en valor absoluto,  $V_- < V_+$   $\Rightarrow U_s = V_{sat}$



$$V_+ = a U_s, \text{ con } U_s = +V_{sat}; V_+ = aV_{sat}$$

- Supongamos  $U_{ref} > 0$

$U_e < 0$  suficientemente para que  $U_s = +V_{sat}$


$$\left. \begin{aligned} V_+ &= aV_{sat} \\ V_- &= \frac{U_e R_2 + U_{ref} R_1}{R_1 + R_2} \end{aligned} \right\} \text{(T}^{ma} \text{ de Millman)} \left. \vphantom{\begin{aligned} V_+ &= aV_{sat} \\ V_- &= \frac{U_e R_2 + U_{ref} R_1}{R_1 + R_2} \end{aligned}} \right\} V_- < V_+$$

- \* Cuando aumenta  $U_e$ , se van igualando  $V_-$  y  $V_+$  hasta que:

$$V_- = V_+$$

$$aV_{sat} = \frac{U_e R_2 + U_{ref} R_1}{R_1 + R_2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{U_e = \frac{(R_1 + R_2)aV_{sat} - R_1 U_{ref}}{R_2} = U_{e1}}$$

 - \* En ese instante  $U_s$  cambia,  $U_s = -V_{sat} \Rightarrow V_+ = -aV_{sat}$  haciéndose bruscamente menor que  $V_-$  y así  $U_s$  no oscila.



- Supongamos  $U_e > 0$  suficiente para que  $U_s = -V_{sat}$


$$\left. \begin{aligned} V_+ &= -aV_{sat} \\ V_- &= \frac{U_e R_2 + U_{ref} R_1}{R_1 + R_2} \end{aligned} \right\} V_+$$

\* Cuando disminuye  $U_e$  se van igualando  $V_+$  y  $V_-$  hasta que:

$$V_+ = V_-$$


$$-aV_{sat} = \frac{U_e R_2 + U_{ref} R_1}{R_1 + R_2} \implies U_e = \frac{-(R_1 + R_2)aV_{sat} - R_1 U_{ref}}{R_2} = U_{e2}$$

 \* En ese instante  $U_s$  cambia,  $U_s = +V_{sat} \Rightarrow V_+ = aV_{sat}$  haciéndose bruscamente mayor que  $V_-$  y así  $U_s$  no oscila.




\* Gracias a la realimentación positiva se estabiliza la inestabilidad en los 2 flancos:

2) Representación de  $U_s$ :

 

**PROBLEMA 2**

 


Dibujar la función de transferencia y calcular el valor medio y el ancho del ciclo de histéresis.

**SOLUCIÓN**


Aplicando el teorema de Millman:

$$V_+ = \frac{U_s \cdot aR + U_{ref}(1-a)R}{R} = aU_s + (1-a)U_{ref}$$

 - Para  $U_e < 0$  muy elevada en valor absoluto,  $V_- < V_+$



 - Para  $U_e > 0$  suficientemente elevada,  $V_- > V_+$






- Para  $U_e < 0 \Rightarrow U_s = +V_{sat}$

Cuando aumenta  $V_-$  y  $V_+$  se van igualando hasta:

$$V_- = V_+ \Rightarrow U_e = aV_{sat} + (1-a)U_{ref} = U_{e1}$$

 Entonces:  $\left. \begin{array}{l} U_s \text{ cambia} \\ U_s = -V_{sat} \end{array} \right\} \Rightarrow V_+ \text{ cambia bruscamente } V_+ = -aV_{sat} + (1-a)U_{ref}$ ,  
siendo bruscamente menor que  $V_-$  así  $U_s$  no oscila.




- Para  $U_e > 0 \Rightarrow U_s = -V_{sat}$

Cuando  $U_e$  disminuye  $V_-$  y  $V_+$  se igualan hasta:

$$V_- = V_+ \Rightarrow U_e = -aV_{sat} + (1-a)U_{ref} = U_{e2}$$

\* En este instante  $U_s$  cambia  $\Rightarrow U_s = +aV_{sat}$ , y por tanto:

$$V_+ = aV_{sat} + (1-a)U_{ref}$$

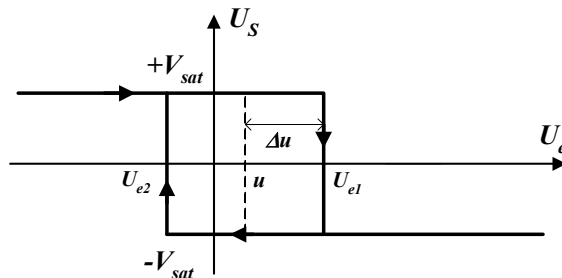

$$u = \frac{U_{e1} + U_{e2}}{2} = \frac{aV_{sat} + (1-a)U_{ref} - aV_{sat} + (1-a)U_{ref}}{2}$$

$$u = (1-a)U_{ref}$$


$$\Delta u = U_{e1} - U_{e2} = aV_{sat}$$

} Regulables con el potenciómetro

Siendo  $u$  el valor medio del ciclo de histéresis y  $\Delta u$  el ancho del ciclo.

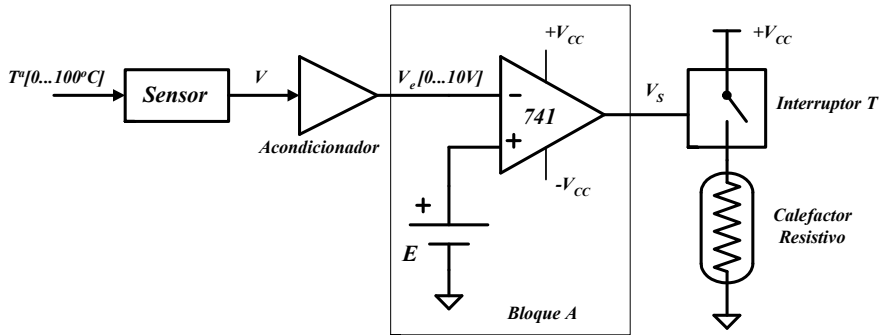**PROBLEMA 3**

Se pretende diseñar un regulador de temperatura, para un sistema de calefacción para un ambiente frío ( $5^{\circ}\text{C}$ ). El circuito es el siguiente:



Si la temperatura es inferior a  $21^{\circ}\text{C}$ ,  $V_s$  es tal que provoca el cierre del interruptor T y el calefactor calienta el ambiente.

Si la temperatura es superior a  $21^{\circ}\text{C}$ ,  $V_s$  es tal que provoca la apertura del interruptor T y el calefactor deja de calentar.

Se pide:

- 1) Calcular el valor de E para que el circuito cumpla las especificaciones deseadas, calculando  $V_s$  para  $T^a < 21^{\circ}\text{C}$  y  $T^a > 21^{\circ}\text{C}$ . Dibujar la función de transferencia del bloque A.
- 2) ¿Qué problema tiene este circuito? Dibujar la curva de la  $T^a$  en función del tiempo para explicarlo.
- 3) Proponer un esquema alternativo de modo que la temperatura nunca supere los  $23^{\circ}\text{C}$  y no sea inferior a  $19^{\circ}\text{C}$ . Diseñar cada uno de los elementos del sistema propuesto.

**SOLUCIÓN**

1) Cálculo de E:

$$\text{Para } T^a = 0^{\circ}\text{C} \quad \Rightarrow \quad V_e = 0V$$

$$T^a = 100^{\circ}\text{C} \quad \Rightarrow \quad V_e = 10V$$

$$* \text{ Por lo tanto, para } T^a = 21^{\circ}\text{C} \quad \Rightarrow \quad V_e = 2.1V$$

\* Si:  $E = 2.1V$  se cumplen las especificaciones.


\* Si:  $T^a < 21\text{ }^\circ\text{C} \Rightarrow V_e = V_- < 2.1V = V_+$  y por lo tanto el operacional en configuración de comparador proporciona una tensión de salida  $V_s = +V_{sat}$  (13V para el 741).

\* Si  $V_s = +V_{sat}$ , el interruptor T se cierra y el calefactor calienta el ambiente.

\* Si  $T^a > 21\text{ }^\circ\text{C} \Rightarrow V_e = V_+ > 2.1V = V_-$  y por lo tanto,  $V_s = -V_{sat}$ .


De este modo T se abre y el calefactor deja de calentar, enfriándose de nuevo el ambiente.

La FDT del bloque A sería la siguiente:

 

 2) Problema que presenta el circuito:


La evolución de la  $T^a$  sería la siguiente:




\* Al ser  $T^a = 5\text{ }^\circ\text{C} < 21\text{ }^\circ\text{C}$ , la calefacción se pone en marcha aumentando la  $T^a$ . Al sobrepasar ligeramente los  $21\text{ }^\circ\text{C}$ , se desconecta enfriándose el ambiente. Al poco tiempo la  $T^a < 21\text{ }^\circ\text{C} \Rightarrow$  se vuelve a conectar el calefactor, y así sucesivamente. El calefactor está sometido a continuas conexiones y desconexiones pudiendo estropearse.

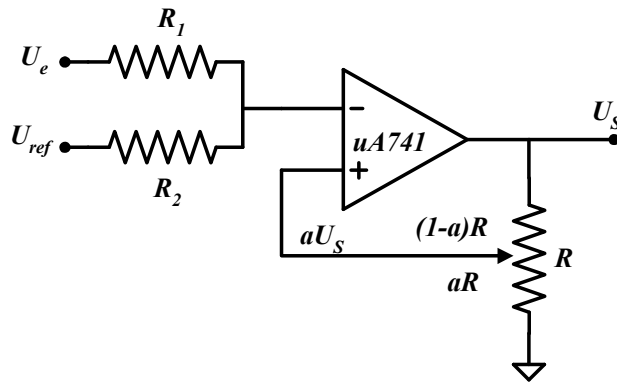3) Solución del problema:

La solución consistiría en remplazar el bloque A por un sistema comparador con histéresis como el que se muestra en la figura.



 \* Según el problema 1 (Tema 8) el ciclo de histéresis de este comparador es:



Con  $\pm V_{sat} = \pm 13V$  para el 741.

$$U_{e1} = \frac{(R_1 + R_2)}{R_2} a V_{sat} - \frac{R_1}{R_2} U_{ref}$$

$$U_{e2} = -\frac{(R_1 + R_2)}{R_2} a V_{sat} - \frac{R_1}{R_2} U_{ref}$$

\* La  $T^a$  máxima debe ser  $23^\circ C$  y la mínima  $19^\circ C$ , por lo tanto, el calefactor debe ponerse en marcha cuando  $V_e = 1.9V = U_{e2}$ , y desconectarse para  $V_e = 2.3V = U_{e1}$ .

$$2.3 = \frac{(R_1 + R_2)}{R_2} a 13 - \frac{R_1}{R_2} U_{ref} \quad (1)$$

$$1.9 = -\frac{(R_1 + R_2)}{R_2} a 13 - \frac{R_1}{R_2} U_{ref} \quad (2)$$

\* Restando (1) – (2):

$$0.4 = 2 \frac{(R_1 + R_2)}{R_2} a 13$$

$$0.01538 = - \frac{(R_1 + R_2)}{R_2} a$$

$$0.01538 = - \frac{(1+10) \cdot 10^3}{10 \cdot 10^3} a$$

$$0.01538 = 1.1a \Rightarrow a = 0.0139 \approx 0.014$$

Si	$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$
	$R_2 = 10 \text{ k}\Omega$

\* En (1)  $2.3 = 1.1 \times 0.014 \times 13 - 0.1 \times U_{ref}$   
 $U_{ref} = - 21V$

\* Si comprobamos (2)


$$1.9 = - \frac{1+10}{10} \cdot 0.014 \cdot 13 + \frac{1}{10} 21$$

$1.9 = 1.9$
-------------

\* Por tanto:

$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$
$R_2 = 10 \text{ k}\Omega$
$a = 0.014$
$U_{ref} = - 21V$

 
\* En este caso la evolución de la Tª será la siguiente:



La conexión y desconexión del calefactor no es tan seguida.

 **PROBLEMA 4**

Para el circuito de la figura, calcular la frecuencia de oscilación a la salida. Calcular también el ciclo de trabajo.




**SOLUCIÓN**

•  $t = 0 \quad U_c = 0 \Rightarrow V_- = 0 = V_+$

• Supongamos  $U_s > 0$

$$\left. \begin{matrix} V_+ = a U_s \\ V_- = 0 \end{matrix} \right\} V_+ > V_- \quad \Rightarrow \quad U_s = +V_{sat} \Rightarrow V_+ = aV_{sat}$$

 
\*  $V_-$  se carga exponencialmente ( $U_c$ ) hasta  $+V_{sat}$ , por la rama  $R_2, D_2$  al estar el diodo polarizado en directo:



\* Cuando  $V_-$  alcanza  $aV_{sat}$  ( $V_+ = V_-$ ) y  $U_s$  bruscamente pasa a valer  $-V_{sat} \Rightarrow$  proceso inverso:


$$\begin{matrix} U_s = -V_{sat} \\ V_+ = -aV_{sat} \end{matrix}$$

 $U_c$  se descarga a  $-V_{sat}$  a través de  $R_1, D_1$  polarizado en directo.



Al alcanzar  $-aV_{sat}$  :  $V_- = V_+$  y  $U_s$  vuelve a valor  $+V_{sat}$

\* Tendríamos entonces:

 

Cálculo de las constantes de tiempo de carga y descarga:

$$T_2$$

$$\left. \begin{array}{l} t = 0 U_c = -aV_{sat} \\ t = \infty U_c = +V_{sat} \end{array} \right\}$$

↓ Sustituyendo en la ecuación de carga del condensador

$$U_c = A + Be^{-t/R_2C}$$

$$A = V_{sat}$$

$$B = -(1+a)V_{sat}$$

$$(*) U_c = V_{sat}(1 - (1+a)e^{-t/R_2C})$$

\* En  $t = T_2$   $U_c = aV_{sat} \Rightarrow$  Sustituyendo en (\*) tenemos:

$$aV_{sat} = V_{sat} \left( 1 - (1+a)e^{-T_2/R_2C} \right) \Rightarrow T_2 = R_2C \ln \frac{(1+a)}{(1-a)}$$

$$T_1 = R_1C \ln \frac{(1+a)}{(1-a)}$$

\* Del mismo modo:

$$\left( \begin{array}{l} t = 0 \Rightarrow U_c = aV_{sat} \\ t = \infty \Rightarrow U_c = -V_{sat} \\ U_c = a + Be^{-t/R_1C} \end{array} \right)$$

- Frecuencia de oscilación:


$$f = \frac{1}{T_1 + T_2} = \frac{1}{(R_1 + R_2)C \ln \frac{(1+a)}{(1-a)}}$$

- Ciclo de trabajo:

$$D = \frac{T_2}{T_1 + T_2} = \frac{R_2 C \ln \frac{(1+a)}{(1-a)}}{(R_1 + R_2) C \ln \frac{(1+a)}{(1-a)}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$



**PROBLEMA 5**

 

En el circuito de la figura, calcular:

- 1) Ciclo de histéresis  $V_s = f(V_i)$  del operacional (2)
- 2) Anchura del ciclo de histéresis y valor medio del mismo.
- 3) Representar  $V_s$  en función del tiempo.

Datos:  $V_{cc} = \pm 15$  (V);  $V_i = 20 \text{ sen } \omega t$  (V);  $V_e = 10$  (V);  $R = 10 \text{ k}\Omega$ ;  $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$ ;  $R_2 = 10 \text{ k}\Omega$ ;  $R_3 = 1 \text{ M}\Omega$ ;  $C = 1 \mu\text{F}$ . Considerar  $D_1$  y  $D_2$  ideales.

**SOLUCIÓN**

1) Ciclo de histéresis del AO(2).  $V_s = f(V_i)$

Para hallar el ciclo de histéresis, es necesario analizar el circuito completo.

El AO 1 está realimentado negativamente, por lo tanto, funciona de modo lineal de tal forma que  $V_{+1} = V_{-1} = 0 \text{ V}$

Asimismo  $i_{-1} = i_{+1} = 0$  por ser ideal ( $Z_e \rightarrow \infty$ )

Por lo tanto  $i = i_3$


$$C \frac{dU_c}{dt} = \frac{0 - V_0}{R_3} = \frac{-V_0}{R_3}$$

Pero  $V_e = U_c$  puesto que  $V_- = 0$

$$C \frac{dV_e}{dt} = \frac{-V_0}{R_3}$$

Al ser  $V_e$  constante,  $0 = -V_0 / R_3$  por lo que  $V_0 = 0$

Tenemos pues el circuito siguiente:

 

El AO 2 está realimentado positivamente y no funciona de manera lineal sino en régimen de saturación.

Supongamos  $V_S = +V_{sat}$  Es decir  $V_+ > V_-$

$$i_1 = i_2 \text{ puesto que } i_{-2} = 0 \text{ al ser el AO ideal } (Z_e \rightarrow \infty)$$

$$V_i = R_1 i_1 + R_2 i_2 = (R_1 + R_2) i_1$$

$$V_x = R_2 i_2 = R_2 i_1$$

$$V_x = V_i \frac{R_2}{R_2 + R_1} = V_-$$

Cálculo de  $V_+$ :

Cuando  $V_S = +V_{sat}$  el diodo  $D_1$  está polarizado en directo y conduce, en cambio  $D_2$  está en corte.

De este modo  $I = i_{d1}$        $V_S = RI + V_{D1} + 2RI = 3RI$        $I = V_S/3R$

$$V_+ = V_{D1} + 2Ri_{d1} = 2RI = 2RV_S/3R = 2V_{sat}/3$$

$$V_+ = \frac{2}{3}V_{sat} = \frac{2}{3} \times 15 = 10V$$

$$V_+ > V_- \quad 10V > V_i \frac{R_2}{R_2 + R_1} = V_i \frac{10k\Omega}{10k\Omega + 1k\Omega} = V_i \frac{10}{11}$$

$V_+ = V_-$  cuando  $V_i = 11V$  En ese instante el amplificador operacional cambia su valor de salida a  $V_S = -V_{sat}$

Supongamos  $V_S = -V_{sat}$  Es decir que  $V_+ < V_-$ .

En este caso seguimos teniendo

$$V_x = V_i \frac{R_2}{R_2 + R_1} = V_- = V_i \frac{10}{11} (V)$$

El diodo  $D_1$  está en corte y conduce el diodo  $D_2$  al estar polarizado en directo

$$(V_S = -V_{sat})$$

$$I = -i_{d2}$$

$$V_S = RI - V_{d2} - 3Ri_{d2} = RI + 3RI = 4RI \quad I = V_S/4R = -V_{sat}/4R$$


$$V_+ = -V_{d2} - 3Ri_{d2} = 3RI = -3V_{sat}/4 = -11'25V$$

Si  $V_-$  disminuye  $V_- = 10V_i/11$  llega un momento en el que se iguala a  $V_+$  y el amplificador operacional cambia su valor de salida  $V_S = +V_{sat}$ .

$$V_+ = V_-$$

$$-11'25 = 10V_i/11 \quad \text{para} \quad V_i = -12'375V \quad \text{el AO pasa a} \quad V_S = +V_{sat}$$

 El ciclo de histéresis sería el siguiente:



Cuando  $V_i \ll 0$   $V_- < V_+$   $\longrightarrow$   $V_s = +V_{sat}$

$V_i \gg 0$   $V_- > V_+$   $\longrightarrow$   $V_s = -V_{sat}$

Los cambios de  $V_s$  se producen para  $V_{i1} = 11\text{ V}$  y para  $V_{i2} = -12'375\text{ V}$


2) Anchura del ciclo de histéresis:

$$\Delta V_i = V_{i1} - V_{i2} = 11\text{ V} - (-12'375\text{ V}) = 23'375\text{ V}$$

Valor medio del ciclo de histéresis:


$$V_{io} = (V_{i1} + V_{i2}) / 2 = -0'6875\text{ V}$$

3) La representación de la tensión de salida  $V_s = f(t)$  junto con la tensión de entrada  $V_i$  será la siguiente:

 

 **PROBLEMA 6**

Con el objeto de convertir la señal de entrada en señal logarítmica , se propone el siguiente circuito compuesto por los bloques 1 y 2.



Explicar la función de cada bloque calculando y representando gráficamente:

- 1) Tensión  $V_x$ .
- 2) Tensión  $V_s$ .

Datos:  $V_e = 200 \text{ sen } \omega t \text{ (mV)}$        $V_{cc} = \pm 15 \text{ V}$        $R_1 = 1\text{k}\Omega$        $R_2 = 100\Omega$   
 $I_o = 0.1 \mu\text{A}$        $V_T = 25 \text{ mV}$ .

Ecuación del diodo  $I_D = I_o \cdot e^{V_d / V_T}$

**SOLUCIÓN**

El primer bloque representa un rectificador de media onda, como se puede deducir del análisis posterior, mientras que el segundo bloque sirve para obtener una tensión directamente proporcional al logaritmo neperiano de la tensión que suministramos al mismo.

- 1) Cálculo de la tensión en  $V_x$ :


Suponiendo que la tensión de entrada  $V_e$  es una senoidal  $V_e = 200 \text{ sen } \omega t \text{ (mV)}$

Si  $V_e > 0 \longrightarrow V_{s1} \Rightarrow -V_{sat}$

$D_1$  Conduce y  $D_2$  Cortado  $\Rightarrow V_x = 0$

Si  $V_e < 0 \longrightarrow V_{s1} \Rightarrow +V_{sat}$

 $D_1$  Cortado y  $D_2$  Conduce  $\Rightarrow V_x = -R_1 V_e / R_1 = -V_e$



2) Cálculo de la tensión de salida  $V_s$ :

Considerando el AO 2 ideal, la corriente que pasa por la resistencia  $R_2$ , será la misma que pasa por el diodo  $D_3$ .

$$I_o \cdot e^{V_d / V_T} = V_x / R_2$$

$$I_o \cdot e^{-V_s / V_T} = V_x / R_2$$


$$V_s = -V_T \ln (V_x / R_2 I_o)$$

Para  $V_x = 0 \Rightarrow V_s = -0'025 \ln 0 = -0'025 (-\infty) = +\infty$

Es decir  $\longrightarrow V_s = +V_{sat}$


Para  $V_x = 200 \text{ mV} \Rightarrow V_s = -0'025 \ln 20000$

Es decir  $\longrightarrow V_s = -247 \text{ mV}$

 

 **PROBLEMA 7**

En el circuito de la figura se representa un sistema basado en amplificadores operacionales.




Se pide:

- 1) Hallar la función de transferencia del bloque 1  $G_1 = V_2 / V_e$ .
- 2) Calcular la tensión de salida del bloque 2.
- 3) Representar gráficamente la tensión de salida para la tensión de entrada  $V_e$  que se representa en la figura.

**SOLUCIÓN**

1) Análisis del bloque I

 

El AO está realimentado negativamente y por lo tanto  $V_+ = V_- = 0$  además  $i_+ = i_- = 0$

Si  $V_e > 0$   $I_1 > 0$   $I_1 = I_2$   $D_1$  conduce y  $V_0 < 0$   $D_2$  cortado  $I_3 = 0$

$$V_2 = -R_1 I_2 = -R_1 I_1 = -R_1 V_e / R_1 = -V_e$$


Si  $V_e < 0$   $I_1 < 0$   $I_1 = -I_3$   $D_1$  cortado y  $V_0 > 0$   $D_2$  conduce

$$V_2 = V_- = 0 V$$

Para  $V_e > 0 \longrightarrow V_2 = -V_e \longrightarrow G_1 = -1$

$V_e < 0 \longrightarrow V_2 = 0 V \longrightarrow G_1 = 0$

## 2) Análisis del bloque 2

 

El AO está realimentado negativamente y por lo tanto  $V_+ = V_- = 0$  además  $i_+ = i_- = 0$

Se trata de un circuito sumador ponderado e inversor.

$$I_a + I_b = I_c$$

$$(V_e / 2R) + (V_2 / R) = -V_s / 2R$$

$$V_s = -V_e - 2V_2$$

La tensión de salida del sistema es:


Para  $V_e > 0 \longrightarrow V_s = -V_e - 2V_2 = -V_e + 2V_e = V_e$

$V_e < 0 \longrightarrow V_s = -V_e - 2V_2 = V_e$



 - 3) Vemos que el sistema es un rectificador de doble onda, según los análisis de los apartados anteriores.

La representación de las tensiones de entrada y salida, se refleja en la figura siguiente:






# TEMA 9

*EL AMPLIFICADOR  
OPERACIONAL REAL Y  
CÁLCULO DE ERRORES*

---



**PROBLEMA 1**

 

Datos:  $R_1=1k\Omega$


$R_2=100k\Omega$

$A=10^6$

- 1) Para el circuito de la figura, se pide calcular el error que introduce el hecho de que la ganancia  $A$  del AO no sea infinita
- 2) ¿Cómo podríamos disminuir dicho error?
- 3) Calcular el error que introduce el hecho de que la impedancia de entrada del AO no sea infinita sino  $Z_e=10^6 \Omega$

**SOLUCIÓN**

 - 1) Para facilitar el análisis del problema, sustituimos el AO por su circuito equivalente en cuadripolo, considerando la ganancia  $A$  no infinita:



Puesto que  $A=10^6$  es finita, no se puede considerar la igualdad  $V_+=V_-$ , a pesar de la realimentación negativa del AO.

- Cálculo de la ganancia real  $G_{real} = \frac{U_S}{U_e}$  :

Se cumple:

$$U_S = A(V_+ - V_-) = -AV_- \text{ puesto que } V_+ = 0$$

y por tanto  $V_- = -\frac{U_S}{A}$

Además, aplicando la 1ª ley de Kirchoff:  $i_1 = i_2$

$$\left. \begin{aligned} i_1 &= \frac{U_e - V_-}{R_1} = \frac{U_e + \frac{U_S}{A}}{R_1} \\ i_2 &= \frac{V_- - U_S}{R_2} = \frac{-\frac{U_S}{A} - U_S}{R_2} \end{aligned} \right\} \frac{-\frac{U_S}{A} - U_S}{R_2} = \frac{U_S + U_e}{R_1}$$

$$R_2 U_e + U_S \frac{R_2}{A} = -R_1 U_S \frac{(1+A)}{A}$$

$$R_2 U_e = -R_1 U_S \frac{(1+A)}{A} - U_S \frac{R_2}{A}$$

$$\frac{U_S}{U_e} = \frac{R_2}{-R_1 \frac{(1+A)}{A} - \frac{R_2}{A}}$$

$$G_{real} = \frac{U_S}{U_e} = \frac{-R_2 / R_1}{\frac{(1+A)}{A} - \frac{R_2}{AR_1}} = \frac{-R_2 / R_1}{R_1(1+A) + R_2} AR_1$$

$$G_{real} = \frac{-R_2 / R_1}{R_1(1+A) + R_2} AR_1$$

$$G_{real} = \frac{-100 \cdot 10^3 / 10^3}{100 \cdot 10^3 + 10^3(1+10^6)} 10^6 10^3 = -99.9899$$

- Cálculo del error:  $E = \left| \frac{G_{real} - G_{ideal}}{G_{ideal}} \right| \cdot 100 \quad :$

$$G_{ideal} = -\frac{R_2}{R_1} = -100 \quad \text{por ser un amplificador inversor.}$$

$$G_{real} = \frac{G_{ideal}}{R_2 + R_1(1+A)} AR_1 = -99.9899$$

El error de ganancia es un error multiplicativo y por ello se calcula el error relativo:

$$E = \frac{|-99.9899 + 100|}{|-100|} \cdot 100 = 0.01\%$$


2) Para disminuir el error tendría que disminuir la discrepancia entre  $G_{real}$  y  $G_{ideal}$ .

$$G_{real} = \frac{G_{ideal}}{R_2 + R_1(1 + A)} AR_1$$

$$\text{Si } R_1 \rightarrow \infty \quad R_1 \gg R_2 \quad \Rightarrow \quad \frac{AR_1}{R_2 + R_1(1 + A)} \rightarrow 1$$

Y por tanto  $G_{real} \approx G_{ideal}$  disminuyendo pues el error de ganancia.

 3) Para calcular el error debido a una impedancia de entrada no infinita, sustituimos el AO por el cuadripolo equivalente considerando  $Z_e$  finita:



Si  $Z_e \neq \infty$ , circula una intensidad  $i$  de entrada al AO, y por tanto  $V_+ \neq V_-$ .

En este caso  $V_+ = 0$ . Por lo tanto tenemos:

$$U_S = A(V_+ - V_-) = -AV_- \quad \Rightarrow \quad V_- = \frac{-U_S}{A}$$

Como  $V_- \neq 0$  necesariamente  $A \neq \infty$ .

Para el análisis del circuito con una impedancia de entrada finita, es necesario considerar también una ganancia  $A$  finita.

- Cálculo de  $G_{real} = \frac{U_s}{U_e}$  :

Aplicando la ley de Kirchoff de suma de intensidades, tenemos:

$$i_1 = i + i_2$$

$$\frac{U_e - V_-}{R_1} = \frac{V_-}{Z_e} + \frac{V_- - U_s}{R_2}$$

$$\frac{U_e + \frac{U_s}{A}}{R_1} = \frac{-\frac{U_s}{A}}{Z_e} + \frac{-\frac{U_s}{A} - U_s}{R_2}$$

$$\frac{U_e}{R_1} = U_s \left( -\frac{1}{AZ_e} - \frac{1}{AR_2} - \frac{1}{R_2} - \frac{1}{AR_1} \right)$$

$$G_{real} = \frac{U_s}{U_e} = \frac{1}{R_1} \frac{1}{-\frac{1}{AZ_e} - \frac{1}{AR_2} - \frac{1}{R_2} - \frac{1}{AR_1}} = \frac{-\frac{R_2}{R_1}}{\frac{R_2}{AZ_e} + \frac{1}{A} + 1 + \frac{R_2}{AR_1}}$$

$$G_{real} = \frac{-\frac{R_2}{R_1}}{\frac{R_2}{AZ_e} + \frac{1}{A} + 1 + \frac{R_2}{AR_1}} = \frac{G_{ideal}}{\frac{R_2}{AZ_e} + \frac{1}{A} + 1 + \frac{R_2}{AR_1}}$$

- Cálculo del error:  $E = \left| \frac{G_{real} - G_{ideal}}{G_{ideal}} \right| \cdot 100$  :


$$G_{ideal} = -\frac{R_2}{R_1} = -100 \quad \text{por ser un amplificador inversor.}$$

$$G_{real} = \frac{-\frac{R_2}{R_1}}{\frac{R_2}{AZ_e} + \frac{1}{A} + 1 + \frac{R_2}{AR_1}} = \frac{-100}{\frac{100 \cdot 10^3}{10^6 \cdot 10^6} + \frac{1}{10^6} + 1 + \frac{100 \cdot 10^3}{10^3 \cdot 10^6}} = -99.9898$$

El error de ganancia es un error multiplicativo y por ello se calcula el error relativo:

$$E = \frac{|-99.9898 + 100|}{|-100|} \cdot 100 = 0.01\%$$

 

**PROBLEMA 2**

Para el circuito de la figura, se pide calcular el ancho de banda del sistema para:

- el AO *TL081C*
- el AO *741C*

Para ello será necesario el cálculo de la ganancia  $G$  del sistema y consultar los catálogos de dichos integrados (ver anexo).

La tensión  $V_e$  es senoidal y varía entre 0 y 100 mV.

**SOLUCIÓN**

- Ganancia del sistema

Por ser un circuito amplificador no inversor, la ganancia es:

$$G = \left(1 + \frac{100K}{1K}\right) \approx 100$$

Por lo tanto  $V_s = G \cdot V_e = 100 \cdot V_e$

Puesto que  $V_e \in [0 \dots 100mV]$   $\Rightarrow$   $V_s \in [0 \dots 10V]$  de pico.

La amplitud máxima de la señal de salida es de 10 V de pico.

1) INTEGRADO AO *TL081*

Consultando el catálogo:

El producto ganancia-ancho de banda es:  $GBP_{min} = 2.5 \text{ MHz}$  y  $GBP_{typ} = 4 \text{ MHz}$

El *slew rate* es:  $SR_{min} = 8V/\mu s$  y  $SR_{typ} = 16V/\mu s$ .

A partir de estas dos características *GBP* y *SR* podemos determinar el ancho de banda del sistema. Para calcular el ancho de banda mínimo del sistema, elegimos las características más restrictivas, es decir:

$$GBP_{min} = 2.5 \text{ MHz}$$

$$SR_{min} = 8V/\mu s$$

El *GBP* determina un ancho de banda  $BW_{sis}$  del sistema:

$$GBP = G_{sis} \cdot BW_{sis} \Rightarrow BW_{sis} = \frac{GBP}{G_{sis}} = \frac{2.5 \cdot 10^6}{100} = 25 \text{ kHz}$$

El *SR* determina una frecuencia de corte máxima del sistema:

$$SR = 2\pi f_{m\acute{a}x} A_{m\acute{a}x} \Rightarrow f_{m\acute{a}x} = \frac{SR}{2\pi A_{m\acute{a}x}} = \frac{8V / \mu s}{2\pi 10V} = 127 \text{ kHz}$$

El *GBP* es más limitante que el *SR* en este caso, pues  $25 \text{ kHz} < 127 \text{ kHz}$ .

El ancho de banda del sistema es el mínimo:

$$BW_{sis} = 25 \text{ kHz}$$

## 2) INTEGRADO AO 741C

Consultando el catálogo:

El producto ganancia-ancho de banda es:  $GBP_{typ} = 1 \text{ MHz}$

El *slew rate* es:  $SR_{typ} = 0.5V/\mu s$ .

El *GBP* determina un ancho de banda  $BW_{sis}$  del sistema:

$$GBP = G_{sis} \cdot BW_{sis} \Rightarrow BW_{sis} = \frac{GBP}{G_{sis}} = \frac{10^6}{100} = 10 \text{ kHz}$$

El *SR* determina una frecuencia de corte máxima del sistema:

$$SR = 2\pi f_{m\acute{a}x} A_{m\acute{a}x} \Rightarrow f_{m\acute{a}x} = \frac{SR}{2\pi A_{m\acute{a}x}} = \frac{0.5V / \mu s}{2\pi 10V} = 7.95 \text{ kHz}$$


El  $SR$  es más limitante que el  $GBP$  en este caso, pues  $7.95\text{kHz} < 10\text{kHz}$ .

El ancho de banda del sistema es el mínimo:

$$BW_{\text{sis}} = 7.95\text{kHz}$$

Conclusión: El AO  $TL081$  tiene un  $SR$  suficientemente alto y a pesar de que la señal de entrada sea de amplitud elevada, no limita el ancho de banda. Ocurre lo contrario con el AO  $741C$  que tiene un  $SR$  menor.

**PROBLEMA 3**

 

Datos:  $R_1=1k\Omega$      $R_2=10k\Omega$   
 $R_g=50\Omega$      $A=10^6$   
 $U_g \in [0...100mVp]$   
 Tensión senoidal

Para el circuito de la figura, se pide calcular el error provocado por el ruido, siendo el integrado un AO 741.

Para ello será necesario el cálculo de la ganancia  $G$  del sistema y consultar los catálogos de dichos integrados.

**SOLUCIÓN**

El ruido que introduce el integrado se modeliza como una fuente de tensión variable  $E_n$ , donde:

$$E_n = e_n \sqrt{BW_{sis}}$$

donde  $e_n$  viene dado por el fabricante,  $e_n = 23nV / \sqrt{Hz}$  para el AO741, y  $BW_{sis}$  es el ancho de banda del sistema.

- Para calcular  $BW_{sis}$  necesitamos conocer el producto ganancia ancho de banda  $GBP$  del AO741 y la ganancia del sistema  $G_{sis}$ . Se cumple que  $GBP = G_{sis} \cdot BW_{sis}$

Consultando el catálogo del AO741 observamos que  $GBP=1MHz$ .

La ganancia  $G_{sis} = \frac{U_s}{U_g}$  del sistema amplificador inversor es:

$$G_{sis} = -\frac{R_2}{R_1 + R_g} = -\frac{10K}{1K + 50\Omega} \approx 10$$

Por lo tanto  $BW_{sis} = \frac{GBP}{|G_{sis}|} = \frac{10^6}{10} = 10^5 Hz$

- Calculemos ahora la frecuencia máxima de procesamiento debido al SR:

$$f_{\text{máx}} = \frac{SR}{2\pi V_{S \text{ máx } p}}$$

$$U_{S \text{ máx } p} = 100mVp \cdot G_{\text{sis}} = 100mVp \cdot 10 = 1000mVp$$

$$f_{\text{máx}} = \frac{0.5V / \mu s}{2\pi 1000mVp} = 79.577kHz$$

-  $BW_{\text{sis}} = 10^5 \text{ Hz} < f_{\text{máx}} = 79.577kHz$

- Por lo tanto el ancho de banda del sistema, suponiendo que está acoplado en DC, es el más limitante:

$$f_{\text{máx}} = 79.577kHz$$

- Para tensiones de entrada elevadas, para las que  $BW_{\text{sis}} > f_{\text{máx}}$  tenemos:

$$E_n = e_n \sqrt{f_{\text{máx}}} = 23nV / \sqrt{Hz} \cdot \sqrt{79.577 \cdot 10^3} = 6.48\mu V \quad \text{para una tensión de entrada máxima.}$$

Error máximo provocado por el ruido:

$$U_N = G_{\text{sis}} \sqrt{E_n^2 + (R_n I_n)^2} = -64.8\mu V$$

0

*puesto que el fabricante no proporciona el dato*

- Para tensiones de entrada más bajas, en las que se cumple  $BW_{\text{sis}} > f_{\text{máx}}$ , tenemos:

$$E_n = e_n \sqrt{BW_{\text{sis}}} = 23nV / \sqrt{Hz} \cdot \sqrt{10^5} = 7.2\mu V \quad \text{para una tensión de entrada máxima.}$$


Error máximo provocado por el ruido:

$$U_N = G_{\text{sis}} \sqrt{E_n^2 + (R_n I_n)^2} = -72\mu V$$

0

*puesto que el fabricante no proporciona el dato*

**PROBLEMA 4**

 

Para el circuito de la figura, considerar el amplificador real *TL081C* y calcular el error total máximo que producen sus características reales frente a un AO ideal.

Se considerarán:

- la tensión de *offset*
- la deriva de la tensión de *offset* con la temperatura
- el ruido a la entrada
- las corrientes de polarización y su deriva con la temperatura.
- la corriente de *offset*
- la ganancia real de tensión.
- La temperatura del integrado es de 50°C y la temperatura ambiente de 25°C.

Datos:  $R_1=1k\Omega$ ;  $R_2=10k\Omega$

**SOLUCIÓN**

1) Cálculo del error que introduce la ganancia real *A*:

Consultando el catálogo del *TL081* (ver anexo) observamos que la ganancia real es  $A_{typ}=200V/mV=2 \cdot 10^5$ .

En el problema 1 se calculó la ganancia ( $G_{real}$ ) del sistema amplificador inversor y se obtuvo:

$$G_{real} = \frac{-R_2 / R_1}{R_1(1 + A) + R_2} AR_1 = \frac{G_{ideal}}{R_1(1 + A) + R_2} AR_1$$

$$G_{real} = \frac{-10 \cdot 10^3 / 10^3}{10 \cdot 10^3 + 10^3(1 + 2 \cdot 10^5)} 2 \cdot 10^5 10^3 = -9.99945$$

$$G_{ideal} = -R_2 / R_1 = -10 \quad \text{por ser un amplificador inversor.}$$

El error introducido es un error multiplicativo (un error de ganancia), calculamos pues el error relativo:

$$E_G = \left| \frac{G_{real} - G_{ideal}}{G_{ideal}} \right| \cdot 100$$

$$E_G = \left| \frac{-9.99945 + 10}{-10} \right| \cdot 100 = 0.0055 \quad \%$$

$$E_G = 0.0055 \quad \%$$

2) Cálculo del error introducido por la tensión de *offset* y su deriva con la temperatura ( $E_{off1}$ ):

Consultando el catálogo del fabricante del TL081, observamos:

$$V_{os(max)} = 10 \text{ mV (a } 25^\circ\text{C)}$$

$$V_{os(typ)} = 3 \text{ mV (a } 25^\circ\text{C)}$$

Considerando el peor de los casos, realizaremos los cálculos para  $V_{os} = 10 \text{ mV}$ .

La deriva de la tensión de *offset* con la temperatura es:


$$\frac{\Delta V_{os}}{\Delta T} = 10 \mu\text{V} / ^\circ\text{C}$$

Esta deriva, se modeliza como una fuente de tensión variable:

$$V_{os(deriva)} = \frac{\Delta V_{os}}{\Delta T} (T_s - T_a) \quad \text{siendo } T_s \text{ la temperatura de la superficie del integrado y } T_a \text{ la temperatura ambiente.}$$

$$V_{os(deriva)} = 10 \mu\text{V} / ^\circ\text{C} \cdot (50 - 25)^\circ\text{C} = 250 \mu\text{V}$$

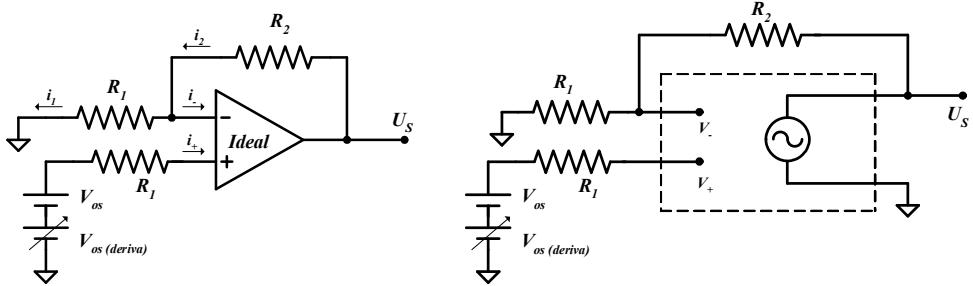Para el cálculo del error aditivo (de *offset*) que introduce la tensión de *offset* y su deriva con la temperatura, suponemos  $V_e=0$ , el AO ideal considerando 2 fuentes de tensión a la entrada  $V_{os}$  y  $V_{os(deriva)}$ , como indica la figura:



Con  $V_e=0$ ,  $U_s=E_{off1}$  error de *offset* introducido.

Analizando el circuito, tenemos:

$$V_+ = V_{os} + V_{os(deriva)} \text{ ya que } i_+ = 0$$

$$V_+ = 10mV + 250\mu V = 10.25mV$$

$$V_+ = V_- \text{ debido a la realimentación negativa.}$$

Además, se cumple que:

$$i_2 = i_1 \text{ puesto que } i_- = 0$$

$$\frac{U_s - V_-}{R_2} = \frac{V_-}{R_1}$$

$$U_s = \frac{R_2}{R_1} V_- + V_- = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_-$$

$$U_s = \left(1 + \frac{10k\Omega}{1k\Omega}\right) 10.25 \cdot 10^{-3} = 112.75mV$$

$$\boxed{E_{off1} = 112.75mV}$$

3) Cálculo del error introducido por el ruido a la entrada:

Consultando el catálogo del fabricante,  $e_n = 15nV / \sqrt{Hz}$ .

El ruido se modeliza como una fuente de tensión de valor:  $E_n = e_n / \sqrt{BW_{sis}}$



Calculemos pues el ancho de banda  $BW_{sis}$  del sistema.

Para calcular  $BW_{sis}$  necesitamos conocer el producto ganancia ancho de banda  $GBP$  del TL081 y la ganancia del sistema  $G_{sis}$ . Se cumple que  $GBP = G_{sis} \cdot BW_{sis}$ .

Consultando el catálogo del TL081 observamos que  $GBP_{m\acute{a}x}=4MHz$  y  $GBP_{typ}=2.5MHz$ .

Escogiendo el peor de los casos, aquel que maximiza  $E_n$ ,  $GBP=4MHz$

La ganancia del sistema es  $G_{sis} = 10$ .

$$\text{Por lo tanto } BW_{sis} = \frac{GBP}{|G_{sis}|} = \frac{4 \cdot 10^6}{10} = 4 \cdot 10^5 \text{ Hz}$$

$$\text{Así, } E_n = e_n / \sqrt{BW_{sis}} = 15 \frac{nV}{\sqrt{Hz}} \cdot \sqrt{4 \cdot 10^5} = 9.486 \mu V$$

Error introducido por el ruido:

$$U_N = G \sqrt{E_n^2} = G \cdot E_n = -10 \cdot 9.486 \mu V = -94.86 \mu V$$

$$\boxed{U_N = -94.86 \mu V}$$

#### 4) Cálculo del error introducido por las corrientes de polarización y de *offset*: $E_{ofr2}$

Consultando el catálogo del fabricante del TL081, observamos:

$$I_{os(max)} = 100 pA \text{ (a } 25^\circ C)$$

$$I_{os(typ)} = 5 pA \text{ (a } 25^\circ C)$$

Considerando el peor de los casos, realizaremos los cálculos para  $I_{os} = 100 pA$ .

Además,  $I_{BIAS(max)} = 400 pA$  (a  $25^\circ C$ ). Esta corriente aumenta con la temperatura según una curva suministrada por el fabricante. A  $50^\circ C$   $I_{BIAS(typ)} = 300 pA$ . Consideraremos el peor de los casos, es decir  $400 pA$  (valor máximo a  $T^a$  ambiente), puesto que no hay datos acerca del valor máximo a  $50^\circ C$ .

Para el cálculo del error aditivo (de *offset*) que introducen las corrientes de polarización y de *offset*, consideramos  $V_e = 0$ , el AO ideal considerando 2 fuentes de intensidad en las entradas  $I_+$  e  $I_-$ . Los valores de estas intensidades se calculan resolviendo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas:


$$I_{os} = I_+ - I_- = 100 \text{ pA}$$

$$I_{BIAS} = \frac{I_+ + I_-}{2} = 400 \text{ pA}$$

La solución del sistema es:

$$I_+ = 450 \text{ pA}$$

$$I_- = 350 \text{ pA}$$

 

Con  $V_e=0$ ,  $U_s=E_{off2}$  error de *offset* introducido.

Analizando el circuito, tenemos:

$$V_+ = -R_1 I_+ = V_- \text{ debido a la realimentación negativa.}$$

Además, se cumple que:

$$i_2 = i_1 + I_-$$

$$\frac{U_s - V_-}{R_2} = \frac{V_-}{R_1} + I_-$$

$$U_s = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) V_- + R_2 I_-$$

$$U_s = -\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) R_1 I_+ + R_2 I_-$$

$$U_s = -\left(1 + \frac{10 \text{ k}\Omega}{1 \text{ k}\Omega}\right) 450 \cdot 10^{-12} \cdot 10^3 + 10 \cdot 10^3 \cdot 350 \cdot 10^{-12} = -1.45 \mu\text{V}$$

$$E_{off2} = -1.45 \mu\text{V}$$

5) Cálculo del error total:

$$U_{s(ideal)} = G_{ideal} \cdot V_e = -10 \cdot 1 = -10V$$

$$U_{s(real)} = G_{real} \cdot \left( V_e + \frac{E_{off1}}{G_{ideal}} + \frac{U_N}{G_{ideal}} + \frac{E_{off2}}{G_{ideal}} \right)$$

$$U_{s(real)} = -9.99945 \cdot \left( 1 + \frac{112.75 \cdot 10^{-3}}{-10} + \frac{-94.86 \cdot 10^{-6}}{-10} + \frac{-1.45 \cdot 10^{-6}}{-10} \right) = -9.8868V$$

Error absoluto total:

$$E_{ABS} = \left| U_{s(real)} - U_{s(ideal)} \right| = \left| -9.8868 + 10 \right| = 0.1132 V$$

$$\boxed{E_{ABS} = 0.1132 V}$$


Error relativo total:

$$E_{ABS} = \left| \frac{U_{s(real)} - U_{s(ideal)}}{U_{s(ideal)}} \right| \cdot 100 = \left| \frac{-9.8868 + 10}{-10} \right| \cdot 100 = 1.132 \%$$

$$\boxed{E_{ABS} = 1.132 \%}$$

 **PROBLEMA 5**

Se pretende amplificar una señal cuyo equivalente de Thévenin es el siguiente:




con el fin de alimentar una carga  $R_L=100\ \Omega$  con una tensión  $V_L=[0...5V]$ .

Para ello se ha de diseñar un sistema amplificador con las siguientes características:

- Ganancia  $G$
- Ancho de banda  $BW=100\text{kHz}$

¿Es posible hacerlo con un AO 741?

Diseñar el sistema pedido

 

**SOLUCIÓN**

- Ganancia del sistema:

$$V_g = [0...5mV]$$

$$V_L = [0...5V]$$

$$G = \frac{V_L}{V_g} = \frac{5}{5 \cdot 10^{-3}} = 10^3$$

$G = 10^3$

- Supongamos que el amplificador consta de una única etapa:

Sabemos que  $GBP = G \cdot BW_{sis}$

Consultando el catálogo del AO741 observamos que  $GBP=1MHz$ .

Por lo tanto  $BW_{sis} = \frac{GBP}{G} = \frac{10^6}{10^3} = 10^3 Hz$

$BW_{sis}=1kHz$  no cumple especificaciones


Conclusión: Una sola etapa no es suficiente, con un AO 741.

- ¿Cuántas etapas tendríamos que poner?

Ganancia máxima por etapa:  $G = \frac{GBP}{BW_{sist}} = \frac{10^6}{10^5} = 10$


Con una  $G=10$  necesitamos tres etapas para tener una ganancia total de 1000:

 $G_T = 10^3 = G_1 \cdot G_2 \cdot G_3 = 10 \cdot 10 \cdot 10 = 1000$



Puesto que se trata de un amplificador de tensión, es conveniente que:  $Z_{e1} \gg R_g$

 ❖ ETAPA 1: Supongamos que tenemos un amplificador no inversor con un AO 741.



$Z_s = 0$ , puesto que el punto de realimentación coincide con la salida del AO.  
 $Z_{e1}$  es la  $Z_e$  del AO.  
 $Z_{e1} = \infty \gg R_g$ .

Con esta configuración se consigue  $Z_e$  elevada y una  $Z_s$  baja, condiciones ideales para un amplificador de tensión.

Ganancia:


$$G_1 = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 10$$

$$\text{Si } R_1 = 1K\Omega \rightarrow R_2 = 9K\Omega$$


$$G_1 = 1 + \frac{9K\Omega}{1K\Omega} = 10$$

$R_1 = 1K\Omega$ $R_2 = 9K\Omega$
--------------------------------------

 ❖ ETAPA 2:  $G_2 = 10$ . Se podría utilizar también la misma configuración:



 ❖ ETAPA 3: Tomando el mismo diseño anterior:



¿Podemos conseguir los 5V deseados a la salida?

$$V_L = R_L \cdot I_{max}$$


$$I_{max} = \frac{V_L}{R_L} = \frac{5}{100} = 0,05 A = 50 mA$$

Para tener  $V_L = 5V$  a la salida, el AO debería suministrar una intensidad  $I = 50mA$ .

Sin embargo la máxima intensidad que puede suministrar el AO 741 es  $I_{max}= 25\text{mA}$ .

Con un solo AO 741 no puede alimentar la carga y obtener 5V, pero sí con 2 de ellos en paralelo:


SOLUCIÓN 1:

 

Si cada AO 741 suministra la  $I_{max}= 25\text{mA}$ ,  $I_L$  será la intensidad deseada.

$$I_L = I_1 + I_2 = 25\text{mA} + 25\text{mA} = 50\text{mA}, \text{ y por lo tanto } V_L = 5\text{V}.$$


Las ganancias de los 2 amplificadores no inversores han de ser las mismas.

 

SOLUCIÓN 2: también se podría realizar el montaje con un único AO pero específico, que suministrara una corriente de salida especialmente elevada.


Por ejemplo el AO OPA654, es un AO de alta corriente de salida (200mA) y de amplio ancho de banda (700MHz).

La etapa 3 sería en este caso:

 


El OPA654 puede suministrar una  $I=50mA$  de modo que  $V_L=5V$ .

 SOLUCIÓN 3: se propone al alumno el análisis y justificación del siguiente montaje válido para suministrar la corriente requerida:



Una vez diseñadas las tres etapas, tenemos que comprobar que el *Slew Rate* no limita nuestro ancho de banda:

❖ ETAPA 1: AO 741:  $SR=0,5V/\mu s$

 


$$f_{max} = \frac{SR}{2\pi V_{maxp}} = \frac{0,5V/\mu s}{2\pi \cdot 25 \cdot 10^{-3}} = 3,18MHz > 100KHz$$

Cumple con las especificaciones deseadas.

El *SR* no limita el ancho de banda del sistema, la frecuencia máxima.




❖ ETAPA 2:

 

$$f_{max} = \frac{SR}{2\pi V_{maxp}} = \frac{0,5V/\mu S}{2\pi \cdot 250 \cdot 10^{-3}} = 318KHz > 100KHz$$

Cumple con las especificaciones deseadas.

❖ ETAPA 3:

 


$$f_{max} = \frac{SR}{2\pi V_{maxp}} = \frac{0,5V/\mu S}{2\pi \cdot 2,5} = 31,8KHz < 100KHz$$

El SR del AO 741 limita la  $f_{max}$  del sistema y por tanto el ancho de banda.

El diseño no podría realizarse basado en AO 741, se debería emplear un AO con mayor valor de SR.

 **PROBLEMA 6**

La figura adjunta muestra un sistema de procesamiento analógico de señal.



- 1) Calcular la tensión de salida en función de las entradas  $V_1$  y  $V_2$
- 2) Calcular numéricamente la contribución en la salida del sistema de la tensión de *offset* del AO
- 3) Calcular numéricamente la contribución en la salida de las corrientes de polarización del AO
- 4) ¿Para qué sirve  $R_x$ ? Calcular su valor.

**SOLUCIÓN**

1) Cálculo de la tensión de salida en función de las entradas  $V_1$  y  $V_2$ .

•  $V_+ = V_-$  debido a la realimentación negativa. Además  $i_+ = i_- = 0$

• Cálculo de potenciales conocidos:

$$V_+ = 0 \text{ puesto que } i_+ = 0$$

$$V_+ = V_- = 0$$

• Etiquetando intensidades y aplicando Kirchoff:

$$i_1 + i_2 = i_3$$


$$\frac{U_1 - V_-}{2R} + \frac{U_2 - V_-}{2R} = \frac{V_- - U_s}{R} \quad V_- = 0$$

$$\frac{U_1}{2} + \frac{U_2}{2} = -U_s \longrightarrow \boxed{U_s = -\frac{U_1}{2} - \frac{U_2}{2}}$$

Se trata pues de un sumador inversor.

 2) Cálculo de la contribución en la salida del sistema de la tensión de *offset* ( $V_{os}$ ), del AO.

Se calcula para entradas nulas  $U_1 = U_2 = 0$ .



- $V_+ = V_- = V_{os} \quad i_+ = i_- = 0$

- $i_1 + i_2 = i_3$

$$-\frac{V_-}{2R} - \frac{V_-}{2R} = \frac{V_- - U_s}{R}$$

$$-\frac{V_{os} - V_{os}}{2} = V_{os} - U_s \quad \longrightarrow \quad \boxed{U_s = 2V_{os}}$$

3) Cálculo de la contribución en la salida de las corrientes de polarización del AO


Consultando el catálogo del fabricante del AO obtendríamos los valores de las corrientes:

$I_{os}$  e  $I_{bias}$ , y resolviendo el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, hallaríamos los valores de  $I_+$  e  $I_-$ .

Para el cálculo del error aditivo (de *offset*) que introducen las corrientes de polarización y de *offset*,  $V_e = 0$ , el AO ideal considerando 2 fuentes de intensidad en las entradas  $I_+$  e  $I_-$ :

$$I_{os} = I_+ - I_-$$

$$I_{BIAS} = \frac{I_+ + I_-}{2}$$

 

Con  $V_e = 0$ ,  $U_s = E_{off2}$  error de *offset* introducido.

Analizando el circuito, tenemos:

$$V_+ = -R_x I_+ = V_- \text{ debido a la realimentación negativa.}$$

Además, se cumple que:

$$i_2 + i_1 = I_- + i_3$$

$$-\frac{V_-}{2R} - \frac{V_-}{2R} = I_- + \frac{V_- - U_s}{R}$$

$$-V_- = R \cdot I_- + V_- - U_s$$

$$-2V_- = R \cdot I_- - U_s$$

$$U_s = R \cdot I_- + 2V_- = R \cdot I_- - 2R_x \cdot I_+$$

$$U_s = R \cdot I_- - 2R_x \cdot I_+$$

4) ¿Para qué sirve  $R_x$ ? Calcular su valor.

$R_x$  sirve para minimizar el error de las corrientes de polarización.

Si  $2R_x = R \Rightarrow R_x = R/2$  entonces el error será mínimo.

$$R_x = R/2 = R // 2R // 2R$$

De este modo:  $U_s = IR - 2R_x I_+ = 0$

$U_s \approx 0$  Puesto que  $I_+ \approx I_-$ , al verse desde los terminales + y - del AO prácticamente la misma impedancia.

NOTA: El cálculo del efecto de las corrientes de polarización y de *offset*:

➤ Método aproximado:

Aplicando el método de superposición:

A. Efecto de  $I_B$  por los 2 terminales (inversor y no inversor)

- Cálculo de  $V_s$  para  $V_e = 0 \Rightarrow$  Error  $E_{off1}$

B. Efecto de  $I_{OS}$  en el terminal inversor.

- Cálculo de  $V_s$  para  $V_e = 0 \Rightarrow$  Error  $E_{off2}$

C. Error total:  $E_{off1} + E_{off2}$


➤ Método exacto: empleado en estos problemas:

Calcular el efecto de  $I_+$  e  $I_-$  directamente:

Datos:

$$\left. \begin{aligned} I_B &= \frac{I_+ + I_-}{2} \\ I_{OS} &= I_+ - I_- \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{Sistema de 2 ecuaciones} \\ \text{Con 2 incógnitas. Se resuelve y se hallan los valores de } I_+ \text{ e } I_- \end{array}$$

 Analizamos el sistema con  $V_e = 0$ , con  $I_+$  en el terminal no inversor e  $I_-$  en el terminal inversor.




Cálculo de  $V_s$  para  $V_e = 0 \Rightarrow E_{offTotal}$

Es el error que contempla el hecho de que circulen intensidades de polarización y su desequilibrio.
 
### PROBLEMA 7

La figura adjunta muestra un sistema de procesamiento analógico que amplifica la señal  $V_g$  y le suma un nivel de continua.



- 1) Calcular la tensión de salida  $V_L$  en función de  $V_g$  (sin sustituir valores numéricos).
- 2) Calcular numéricamente la contribución en la salida del sistema de la tensión de *offset* del amplificador operacional.
- 3) Calcular numéricamente a contribución en la salida del sistema de las corrientes de polarización y de las corrientes de *offset* del amplificador operacional.

### SOLUCIÓN

- 1) Cálculo de la tensión de salida  $V_L$  en función de  $V_g$  (sin sustituir valores numéricos)

$$V_L = f(V_g)$$

- $V_+ = V$ . debido a la realimentación negativa.
- (1)  $V_+ = 2 R_2 / R_1 + R_2$  aplicando la fórmula del divisor de tensiones.
- Aplicando la ley de Kirchoff:  $i_1 = i_2$

$$\frac{V_g - V_-}{R_g + R_1} = \frac{V_- - V_L}{R_2}$$

$$\frac{V_g}{R_g + R_1} + \frac{V_L}{R_2} = V_- \left( \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_g + R_1} \right)$$

$$R_2 \cdot V_g + V_L (R_g + R_1) = V_- (R_g + R_1 + R_2)$$


$$V_- = \frac{R_2 \cdot V_g + V_L (R_g + R_1)}{R_g + R_1 + R_2} = V_+ = 2 \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_L = 2 \frac{R_2}{R_1 + R_2} (R_g + R_1 + R_2) - R_2 \cdot V_g$$

$$V_L = -\frac{R_2}{R_g + R_1} V_g + \frac{2R_2 (R_g + R_1 + R_2)}{(R_1 + R_2)(R_g + R_1)}$$

 2) Cálculo de la contribución en la salida del sistema de la tensión de offset del amplificador operacional.


Error provocado por la  $V_{os}$  para tensiones de entrada nulas.



Amplificador no inversor.

$$V_S = V_{os} \left( 1 + \frac{R_2}{R_1 + R_g} \right)$$

 3) Cálculo de la contribución en la salida del sistema de las corrientes de polarización y de las corrientes de *offset* del amplificador operacional.



$$\bullet V_+ = -(R_1 // R_2)I_+ = -\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} I_+$$

$$\bullet i_1 = I_- + i_2 = -\frac{V_-}{R_1 + R_g} = I_- + \frac{V_- - V_S}{R_2}$$

$$V_S = R_2 \cdot I_- + \frac{V_- \cdot R_2}{R_1 + R_g} + V_- = R_2 \cdot I_- + V_- \left( 1 + \frac{R_2}{R_1 + R_g} \right)$$

$$V_S = R_2 \cdot I_- - I_+ \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \left( 1 + \frac{R_2}{R_1 + R_g} \right)$$



# **ANEXO**

## *HOJA DE DATOS DE AMPLIFICADORES OPERACIONALES*

---



## GENERAL PURPOSE SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIER


- LARGE INPUT VOLTAGE RANGE
- NO LATCH-UP
- HIGH GAIN
- SHORT-CIRCUIT PROTECTION
- NO FREQUENCY COMPENSATION REQUIRED
- SAME PIN CONFIGURATION AS THE UA709

## DESCRIPTION

The UA741 is a high performance monolithic operational amplifier constructed on a single silicon chip. It is intended for a wide range of analog applications.

- Summing amplifier
- Voltage follower
- Integrator
- Active filter
- Function generator

 The high gain and wide range of operating voltages provide superior performances in integrator, summing amplifier and general feedback applications. The internal compensation network (5dB/octave) insures stability in closed loop circuits.




## ORDER CODES

Part Number	Temperature Range	Package	
		N	D
UA741C	0°C, +70°C	•	•
UA741E	-40°C, +100°C	•	•
UA741M	-55°C, +125°C	•	•


Example : UA741CN

## PIN CONNECTIONS (top view):

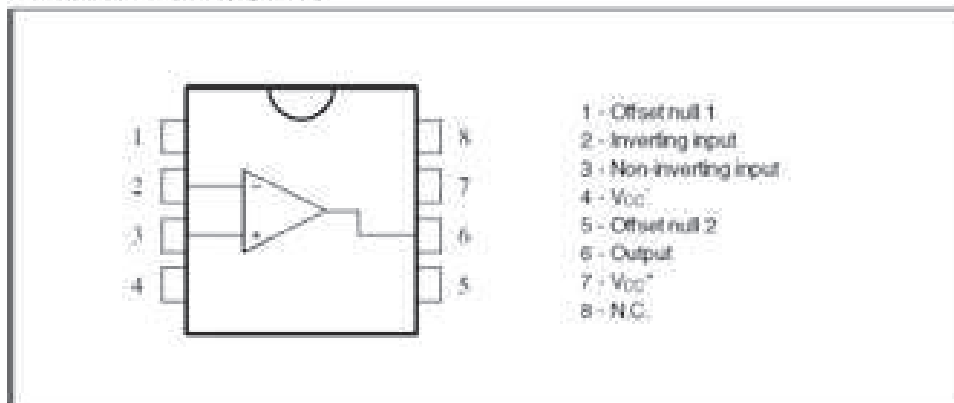

UA741

SCHEMATIC DIAGRAM

 

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS







Symbol	Parameter	UA741M	UA741	UA741C	Unit
$V_{CC}$	Supply Voltage		±12		V
$V_{in}$	Differential Input Voltage		±30		V
$V_i$	Input Voltage		±10		V
$P_{tot}$	Power Dissipation		500		mW
	Output Short-circuit Duration		Infinite		
$T_{op}$	Operating Free-Air Temperature Range	-50 to +125	-40 to +105	0 to +70	°C
$T_{stg}$	Storage Temperature Range	-65 to +150	-65 to +150	-65 to +150	°C


## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

V<sub>CC</sub> = ±15V, T<sub>amb</sub> = +25°C (unless otherwise specified)


Symbol	Parameter	Min.	Typ.	Max.	Unit
V <sub>io</sub>	Input Offset Voltage (R <sub>L</sub> ≤ 10kΩ) T <sub>amb</sub> = +25°C T <sub>min</sub> ≤ T <sub>amb</sub> ≤ T <sub>max</sub>		1	5 6	mV
I <sub>io</sub>	Input Offset Current T <sub>amb</sub> = +25°C T <sub>min</sub> ≤ T <sub>amb</sub> ≤ T <sub>max</sub>		2	30 70	nA
I <sub>b</sub>	Input Bias Current T <sub>amb</sub> = +25°C T <sub>min</sub> ≤ T <sub>amb</sub> ≤ T <sub>max</sub>		10	100 200	nA
A <sub>vd</sub>	Large Signal Voltage Gain * (V <sub>o</sub> = 10V, R <sub>L</sub> = 2kΩ) T <sub>amb</sub> = +25°C T <sub>min</sub> ≤ T <sub>amb</sub> ≤ T <sub>max</sub>	80 85	200		V/mV
SVR	Supply Voltage Rejection Ratio (R <sub>L</sub> ≤ 10kΩ) T <sub>amb</sub> = +25°C T <sub>min</sub> ≤ T <sub>amb</sub> ≤ T <sub>max</sub>	77 77	80		dB
I <sub>cc</sub>	Supply Current, no load T <sub>amb</sub> = +25°C T <sub>min</sub> ≤ T <sub>amb</sub> ≤ T <sub>max</sub>		1.7	2.8 3.3	mA
V <sub>icm</sub>	Input Common Mode Voltage Range T <sub>amb</sub> = +25°C T <sub>min</sub> ≤ T <sub>amb</sub> ≤ T <sub>max</sub>	-12 +12			V
CMR	Common-mode Rejection Ratio (R <sub>L</sub> ≤ 10kΩ) T <sub>amb</sub> = +25°C T <sub>min</sub> ≤ T <sub>amb</sub> ≤ T <sub>max</sub>	70 70	80		dB
I <sub>os</sub>	Output Short-circuit Current	10	25	40	mA
±V <sub>ov</sub>	Output Voltage Swing T <sub>amb</sub> = +25°C T <sub>min</sub> ≤ T <sub>amb</sub> ≤ T <sub>max</sub> R <sub>L</sub> = 10kΩ R <sub>L</sub> = 2kΩ R <sub>L</sub> = 10kΩ R <sub>L</sub> = 2kΩ	12 10 12 10	14 13		V
SR	Slew Rate (V <sub>i</sub> = ±10V, R <sub>L</sub> = 2kΩ, C <sub>L</sub> = 100pF, T <sub>amb</sub> = 25°C, unity gain)	0.25	0.5		V/μs
t <sub>r</sub>	Rise Time (V <sub>i</sub> = ±20mV, R <sub>L</sub> = 2kΩ, C <sub>L</sub> = 100pF, T <sub>amb</sub> = 25°C, unity gain)		0.3		μs
K <sub>ov</sub>	Overshoot (V <sub>i</sub> = 20mV, R <sub>L</sub> = 2kΩ, C <sub>L</sub> = 100pF, T <sub>amb</sub> = 25°C, unity gain)		5		%
R <sub>i</sub>	Input Resistance	0.3	2		MΩ
GBP	Gain Bandwidth Product: (V <sub>i</sub> = 10mV, R <sub>L</sub> = 2kΩ, C <sub>L</sub> = 100pF, f = 100kHz)	0.7	1		MHz
THD	Total Harmonic Distortion (f = 1kHz, A <sub>v</sub> = 20dB, R <sub>L</sub> = 2kΩ, V <sub>i</sub> = 2V <sub>r</sub> , C <sub>L</sub> = 100pF, T <sub>amb</sub> = 25°C)		0.05		%
e <sub>n</sub>	Equivalent Input Noise Voltage (f = 1kHz, R <sub>L</sub> = 100Ω)		33		nV √Hz
φ <sub>m</sub>	Phase Margin		50		Degrees

UA741

      


 


741-10 EPS

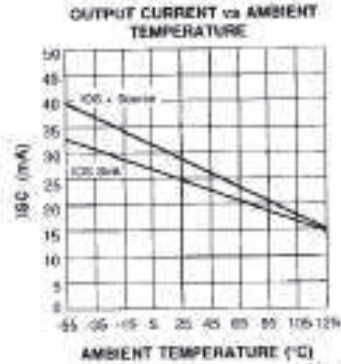


741-11 EPS

 


741-12 EPS

 

741-13 EPS

 


741-14 EPS

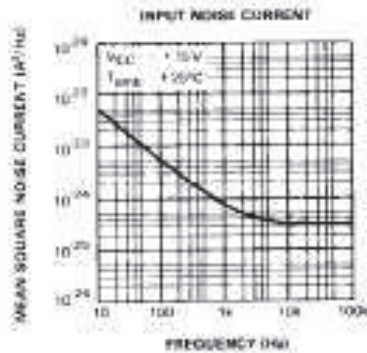

741-15 EPS


UA741

 EQUIVALENT INPUT NOISE vs AMBIENT TEMPERATURE



 
741-16.EPS

LARGE SIGNAL VOLTAGE GAIN vs AMBIENT TEMPERATURE



 
741-17.EPS

GAIN BANDWIDTH PRODUCT vs AMBIENT TEMPERATURE



 
741-18.EPS

POWER SUPPLY & COMMON MODE REJECTION RATIO vs AMBIENT TEMPERATURE



 741-19.EPS

INPUT BIAS CURRENT vs AMBIENT TEMPERATURE




741-20.EPS




MEASUREMENT DIAGRAMS


OFFSET VOLTAGE NULL CIRCUIT

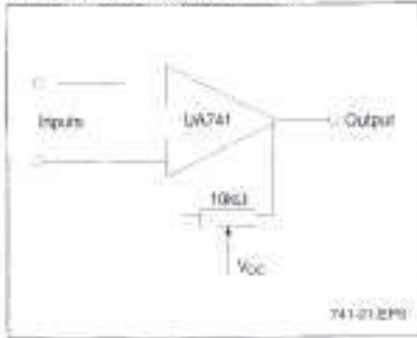


TRANSIENT RESPONSE TEST CIRCUIT

 


CURRENT TO VOLTAGE CONVERTER

 

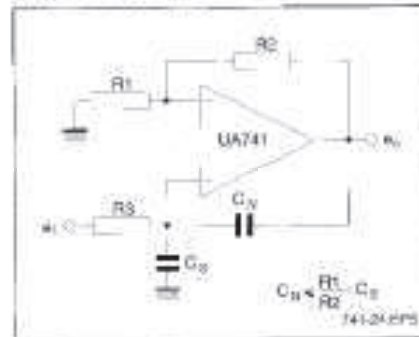
NEUTRALIZING INPUT CAPACITANCE TO OPTIMIZE RESPONSE TIME



POSITIVE VOLTAGE REFERENCE

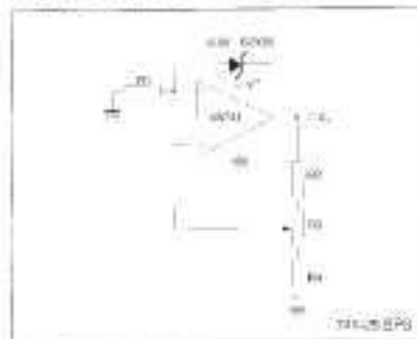


NEGATIVE VOLTAGE REFERENCE

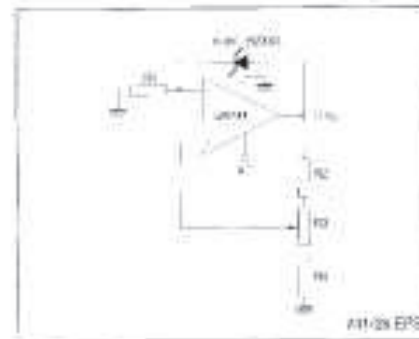

UA741

 
PACKAGE MECHANICAL DATA  
8 PINS - PLASTIC DIP



Dim.	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A		3.92			0.151	
a1	0.61			0.020		
B	1.15		1.65	0.045		0.065
b	0.356		0.55	0.014		0.022
b1	0.304		0.304	0.008		0.012
D			10.82			0.430
E	7.86		9.76	0.313		0.384
e		2.54			0.100	
e3		7.62			0.300	
e4		7.62			0.300	
F			0.5			0.020
L			5.08			0.200
L1	3.18		3.81	0.125		0.150
Z			1.92			0.080

UA741

 **PACKAGE MECHANICAL DATA**  
8 PINS - PLASTIC MICROPACKAGE (SO)



Dim.	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A			1.75			0.069
a1	0.1		0.25	0.004		0.010
a2			1.65			0.065
a3	0.65		0.85	0.026		0.033
c	0.35		0.48	0.014		0.019
h1	0.13		0.25	0.007		0.010
C	0.25		0.3	0.010		0.020
cf			45° (typ.)			
D	4.8		5.0	0.189		0.197
E	5.8		6.2	0.228		0.244
e		1.27			0.050	
e1		3.81			0.150	
F	3.8		4.0	0.150		0.157
L	0.4		1.27	0.016		0.050
M			0.8			0.031
S			Ø" (max.)			

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, SGS-THOMSON Microelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of SGS-THOMSON Microelectronics. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. SGS-THOMSON Microelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of SGS-THOMSON Microelectronics.

©1987 SGS-THOMSON Microelectronics - Printed in Italy - All Rights Reserved

SGS-THOMSON Microelectronics GROUP OF COMPANIES

Australia - Brazil - Canada - China - France - Germany - Hong Kong - Italy - Japan - Korea - Malaysia - Malta - Morocco - The Netherlands - Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - Taiwan - Thailand - United Kingdom - U.S.A.


UNIMET/0004



# TL081 TL081A - TL081B
 
## GENERAL PURPOSE J-FET SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIER

- WIDE COMMON-MODE (UP TO  $V_{CC}$ ) AND DIFFERENTIAL VOLTAGE RANGE
- LOW INPUT BIAS AND OFFSET CURRENT
- OUTPUT SHORT-CIRCUIT PROTECTION
- HIGH INPUT IMPEDANCE J-FET INPUT STAGE
- INTERNAL FREQUENCY COMPENSATION
- LATCH UP FREE OPERATION
- HIGH SLEW RATE : 16V/μs (typ)



### DESCRIPTION

The TL081, TL081A and TL081B are high speed J-FET input single operational amplifiers incorporating well matched, high voltage J-FET and bipolar transistors in a monolithic integrated circuit.


The device features high slew rates, low input bias and offset currents, and low offset voltage temperature coefficient.

### ORDER CODES

Part Number	Temperature Range	Package	
		N	D
TL081N/A/B/M	-65°C, +125°C	•	•
TL081A/B/I	-40°C, +105°C	•	•
TL081C/A/C/B/C	0°C, +70°C	•	•


Examples : TL081CD, TL081N

### IPIN CONNECTIONS (top view)

 


**TL081 - TL081A - TL081B**

**SCHEMATIC DIAGRAM**

 

**INPUT OFFSET VOLTAGE NULL CIRCUITS**

 

**ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS**

Symbol	Parameter	Value	Unit	
$V_{CC}$	Supply Voltage - (note 1)	$\pm 15$	V	
$V_i$	Input Voltage - (note 2)	$\pm 15$	V	
$V_{id}$	Differential Input Voltage - (note 3)	$\pm 30$	V	
$P_{DIS}$	Power Dissipation	850	mW	
	Output Short-circuit Duration - (note 4)	Infinite		
$T_{op}$	Operating Free-Air Temperature Range	TL081G, AC, BC TL081A, B TL081M, AM, BM	0 to 70 -40 to 105 -55 to 125	$^{\circ}$ C
$T_{stg}$	Storage Temperature Range		-65 to 150	$^{\circ}$ C

- Notes
1. Although values except differential voltage, are with respect to the zero reference level (ground) of the supply voltages when the zero reference level is the midpoint between  $V_{CC}$  and  $V_{EE}$ .
  2. Differential input voltages are at the non-inverting input terminal with respect to the inverting input terminal.
  3. The magnitude of the input voltage must never exceed the magnitude of the supply voltages; 15 volts, whichever is less.
  4. The output may be shorted to ground or to either supply. Temperature and/or supply voltages must be limited to ensure that the dissipation rating is not exceeded.



**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

$V_{CC} = \pm 15V$ ,  $T_{amb} = 25^{\circ}C$  (unless otherwise specified)


Symbol	Parameter	TL081, TL081A, TL081B			TL081C			Unit
		Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.	
$V_{io}$	Input Offset Voltage ( $R_S = 500\Omega$ ) $T_{amb} = 25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$		3 3 1	10 6 3 13 7 5		3 10		mV
$\Delta V_{io}$	Input Offset Voltage Drift		10			10		$\mu V/^{\circ}C$
$I_{i-}$	Input Offset Current † $T_{amb} = 25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$		5	100 4		5 100 4		$\mu A$ nA
$I_{i+}$	Input Bias Current † $T_{amb} = 25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$		20	200 20		20 400 20		$\mu A$ nA
$A_{vcl}$	Large Signal Voltage Gain ( $R_L = 2k\Omega$ , $V_O = \pm 10V$ ) $T_{amb} = 25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$	50 25	200		25 15	200		V/mV
$SVR$	Supply Voltage Rejection Ratio ( $R_L = 500\Omega$ ) $T_{amb} = 25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$	60 90	66		70 70	66		dB
$I_{CS}$	Supply Current, no Load $T_{amb} = 25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$		1.4	2.5 2.5		1.4 3.5 2.5		mA
$V_{icm}$	Input Common Mode Voltage Range	$\pm 11$	+15 -12		$\pm 11$	+15 -12		V
$CMR$	Common Mode Rejection Ratio ( $R_L = 500\Omega$ ) $T_{amb} = 25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$	85 90	88		70 70	88		dB
$I_{OS}$	Output Short-circuit Current $T_{amb} = 25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$	50 10	40	60 60	10 10	40 60 60		mA
$V_{OL}$	Output Voltage Swing $T_{amb} = 25^{\circ}C$ $T_{min} \leq T_{amb} \leq T_{max}$			$R_L = 2k\Omega$ 10 $R_L = 10k\Omega$ 12 $R_L = 2k\Omega$ 10 $R_L = 10k\Omega$ 12		10 12 10 12	12 13.5	V
$SR$	Slew Rate ( $V_i = 10V$ , $R_L = 2k\Omega$ , $C_L = 100pF$ , $T_{amb} = 25^{\circ}C$ , unity gain)	8	18		8	18		V/ $\mu s$
$t_r$	Rise Time ( $V_i = 20mV$ , $R_L = 2k\Omega$ , $C_L = 100pF$ , $T_{amb} = 25^{\circ}C$ , unity gain)		0.1			0.1		$\mu s$
$\%OS$	Overshoot ( $V_i = 20mV$ , $R_L = 2k\Omega$ , $C_L = 100pF$ , $T_{amb} = 25^{\circ}C$ , unity gain)		10			10		%
$GBP$	Gain Bandwidth Product ( $f = 100kHz$ , $T_{amb} = 25^{\circ}C$ , $V_i = 10mV$ , $R_L = 2k\Omega$ , $C_L = 100pF$ )	2.5	4		2.5	4		MHz
$R_i$	Input Resistance		$10^{11}$			$10^{11}$		$\Omega$
THD	Total Harmonic Distortion ( $f = 1kHz$ , $A_v = 20dB$ , $R_L = 2k\Omega$ , $C_L = 100pF$ , $T_{amb} = 25^{\circ}C$ , $V_i = 2V_{rms}$ )		0.01			0.01		%
$e_n$	Equivalent Input Noise Voltage ( $f = 1kHz$ , $R_L = 100\Omega$ )		15			15		nV $\sqrt{Hz}$
$\phi_m$	Phase Margin		45			45		Degrees

† The input bias current and precision leakage currents which approximately double for every 10°C increase in the junction temperature.




TL081 - TL081A - TL081B

 
MAXIMUM PEAK-TO-PEAK OUTPUT VOLTAGE VERSUS FREQUENCY



 
MAXIMUM PEAK-TO-PEAK OUTPUT VOLTAGE VERSUS FREQUENCY



 
MAXIMUM PEAK-TO-PEAK OUTPUT VOLTAGE VERSUS FREQUENCY



 
MAXIMUM PEAK-TO-PEAK OUTPUT VOLTAGE VERSUS FREE AIR TEMP.



 
MAXIMUM PEAK-TO-PEAK OUTPUT VOLTAGE VERSUS LOAD RESISTANCE



 
MAXIMUM PEAK-TO-PEAK OUTPUT VOLTAGE VERSUS SUPPLY VOLTAGE



 
INPUT BIAS CURRENT VERSUS FREE AIR TEMPERATURE



 
LARGE SIGNAL DIFFERENTIAL VOLTAGE AMPLIFICATION VERSUS FREE AIR TEMPERATURE



 
LARGE SIGNAL DIFFERENTIAL VOLTAGE AMPLIFICATION AND PHASE SHIFT VERSUS FREQUENCY



 
TOTAL POWER DISSIPATION VERSUS FREE AIR TEMPERATURE



 SUPPLY CURRENT PER AMPLIFIER VERSUS FREE AIR TEMPERATURE




SUPPLY CURRENT PER AMPLIFIER VERSUS SUPPLY VOLTAGE

 




TL081 - TL081A - TL081B

 
COMMON MODE REJECTION RATIO  
VERSUS FREE AIR TEMPERATURE



 
VOLTAGE FOLLOWER LARGE SIGNAL  
PULSE RESPONSE




OUTPUT VOLTAGE VERSUS  
ELAPSED TIME

 

 EQUIVALENT INPUT NOISE VOLTAGE  
VERSUS FREQUENCY



 TOTAL HARMONIC DISTORTION VERSUS  
FREQUENCY



PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION

Figure 1: Voltage Follower



 


Figure 2: Gain-of-10 Inverting Amplifier

 


TYPICAL APPLICATIONS


(0.5Hz) SQUARE WAVE OSCILLATOR

 

HIGH Q NOTCH FILTER

 


## TL081 - TL081A - TL081B

 PACKAGE MECHANICAL DATA  
8 PINS - PLASTIC DIP

Dimensiones	Milímetros			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A		3.32			0.131	
a1	0.51			0.020		
B	1.15		1.65	0.045		0.065
b	0.356		0.35	0.014		0.013
b1	0.204		0.204	0.008		0.013
D			10.92			0.430
E	7.25		9.75	0.285		0.384
e		2.54			0.100	
e0		7.62			0.300	
e1		7.62			0.300	
F			5.6			0.220
I			5.08			0.200
L	3.18		3.81	0.125		0.150
Z			1.52			0.060

 PACKAGE MECHANICAL DATA  
8 PINS - PLASTIC MICROPACKAGE (SO)



Dimensions	Millimeters			Inches		
	Min.	Typ.	Max.	Min.	Typ.	Max.
A			1.75			0.069
a1	0.1		0.25	0.004		0.010
a2			1.95			0.076
a3	0.60		0.95	0.024		0.033
b	0.36		0.48	0.014		0.019
c1	0.19		0.25	0.007		0.010
D	0.25		0.5	0.010		0.020
E			45° (typ.)			
D	4.8		5.0	0.189		0.197
E	5.8		6.2	0.228		0.244
e		1.27			0.050	
a2		3.81			0.150	
F	3.3		4.0	0.130		0.157
L	0.4		1.27	0.016		0.050
H			0.6			0.024
S			8° (max)			

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STMicroelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of STMicroelectronics. Specifications mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. STMicroelectronics products are not authorized for use in critical components in life support devices or systems without express written approval of STMicroelectronics.

© The ST logo is a trademark of STMicroelectronics.

© 1995 STMicroelectronics - Printed in Italy - All Rights Reserved

STMicroelectronics GROUP OF COMPANIES

Australia - Brazil - Canada - China - France - Germany - Italy - Japan - Korea - Malaysia - Mexico - Morocco - The Netherlands - Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - Taiwan - Thailand - United Kingdom - U.S.A.

© <http://www.st.com>



## ***BIBLIOGRAFÍA***

- [1] “Introducción al diseño y análisis de sistemas analógicos” Beatriz Trénor Gomis, Arturo Gil Gil. Editorial Universitat Politècnica de València 2001.4303. 2001.
- [2] “Manual de diseño de circuitos analógicos con amplificadores operacionales” Jose M<sup>a</sup> Ferrero Corral, Jose Maria Ferrero y de Loma-Osorio. Editorial Universitat Politècnica de València 2001.4311, 2001.
- [3] “Electrónica. Teoría de Circuitos” R. Boylestad, L. Nashelsky. Ed. Prentice Hall, 5<sup>a</sup> edición. 1992.
- [4] “Electrónica integrada. Circuitos y sistemas analógicos y digitales” Jacob Millman, Christos C. Halkias. Ed. Hispano Europea, 8<sup>a</sup> edición.1989.
- [5] “Analog Signal Processing”. Ramón Pallás Areny y John G. Webster. Ed. John Willey and sons, 1999.
- [6] “Introducción a las técnicas analógicas” A. Arnau Vives, J.M. Ferrero y de Loma-Osorio, J.M. Ferrero Corral. Editorial Universitat Politècnica de València 90.630. 1990.
- [7] “Técnicas básicas de electrónica” A. Arnau, J.M. Ferrero Corral. Editorial Universitat Politècnica de València 90.595. 1990.
- [8] “Electrónica analógica integrada” C. Fuster, E. Batalla, M. Iranzo, A. Sebastiá, A.H. García. Editorial Universitat Politècnica de València 97.695. 1997.